



# **Circuite integrate digitale**

---

Curs 12



# Cuprins

---

- aplicații
  - register file
  - LIFO
  - FIFO
- implementarea unor algoritmi
  - datapath
  - controller
- sisteme de ordin 3: procesoare



# Register file

---

- colecție (matrice) de registre
- principala aplicație: CPU din arhitectura procesoarelor, microprocesoarelor și microcontrollerelor
- se implementează cu un SRAM multiport

```

module regfile(clock, reset, writeEnable, dest, source, dataIn,
dataOut);
parameter WIDTH = 16;
parameter DEPTH = 32;
parameter ADDRESSWIDTH = 5;
integer i,j;
input clock, reset, writeEnable;
input [ADDRESSWIDTH-1 : 0] dest;
input [ADDRESSWIDTH-1 : 0] source;
input [WIDTH-1 : 0] dataIn;
output [WIDTH-1 : 0] dataOut;
reg [WIDTH-1 : 0] dataOut; // registered output
reg [WIDTH-1 : 0] rf [DEPTH-1 : 0];
wire [DEPTH-1 : 0] writeEnableDecoded;



assign writeEnableDecoded = (writeEnable << dest);

// flip-flop for data-out
always@(posedge clock)
begin
if(!reset) dataOut <= 0;
else dataOut <= rf[source];
end

// memory array
always@(posedge clock)
begin
if(!reset)
begin
for(i = 0; i<DEPTH; i=i+1)
rf[i] <= 0;
end
else
begin
for (j=0; j<DEPTH; j=j+1)
if(writeEnableDecoded[j]) rf[j] <= dataIn;
end
end //always
endmodule

```

# LIFO și FIFO

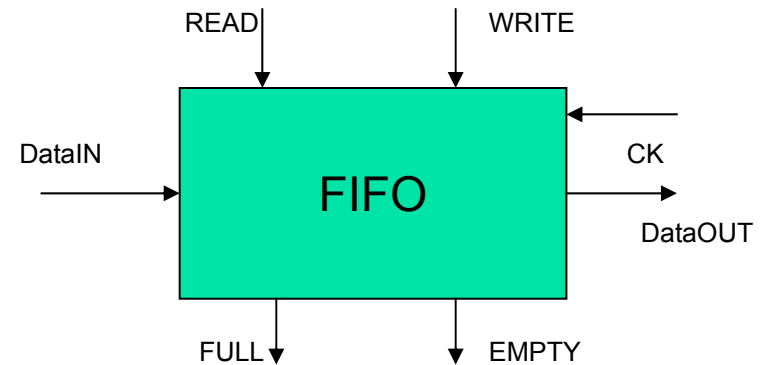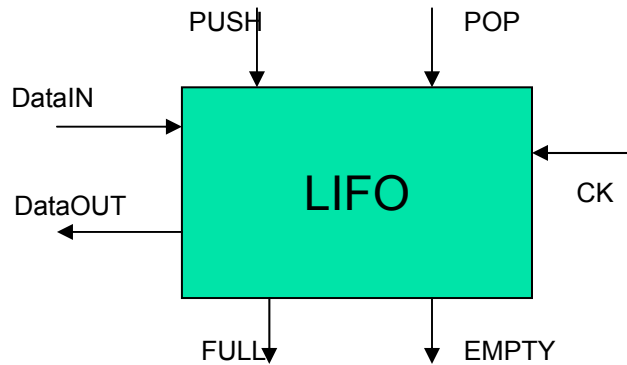

- memorii, implementate ca automate
- *stivă vs. coadă*
- LIFO: datele sunt accesibile numai în "vârful" stivei
- FIFO: datele pot fi citite doar în ordinea în care au fost scrise
- ambele nu necesită port de adrese
- citirea este distructivă



# FIFO implementat cu RegisterFile

---

```
`include "regfile.v"

module fifo (clock, reset, inData, new_data, out_data, outData, full);

    input clock;
    input reset;
    input [WIDTH-1 : 0] inData;
    input new_data;
    input out_data;
    parameter WIDTH = 16;
    parameter DEPTH = 16;
    parameter ADDRESSWIDTH = 5;
    integer k; //index for "for" loops
    output [WIDTH-1 : 0] outData;
    output full;
    reg full; // registered output
    wire fullD; // input to "full" flip-flop
    reg [ADDRESSWIDTH-1 : 0] rear; // points to rear of list
    reg [ADDRESSWIDTH-1 : 0] front; // points to front of list
```

```

/ flip-flops to hold value of "rear"
always@(posedge clock)
begin
    if (!reset) rear <= 0;
    else if(new_data)
    begin
        if (rear == DEPTH) rear <= 0;
        else rear <= rear+1;
    end
end

// flip-flops to hold value of "front"
always@(posedge clock)
begin
    if (!reset) front <= 0;
    else if(out_data)
    begin
        if (front == DEPTH) front <= 0;
        else front <= front+1;
    end
end

// flip-flop for "full" signal
always@(posedge clock)
begin
    if (!reset) full <= 0;
    else full <= fullD;
end


// full signal
assign fullD = (front == ((rear==DEPTH) ? 0 : (rear+1)));

regfile u1 (clock, reset, new_data, rear, front, inData, outData);

endmodule

```

# FIFO implementat cu RAM

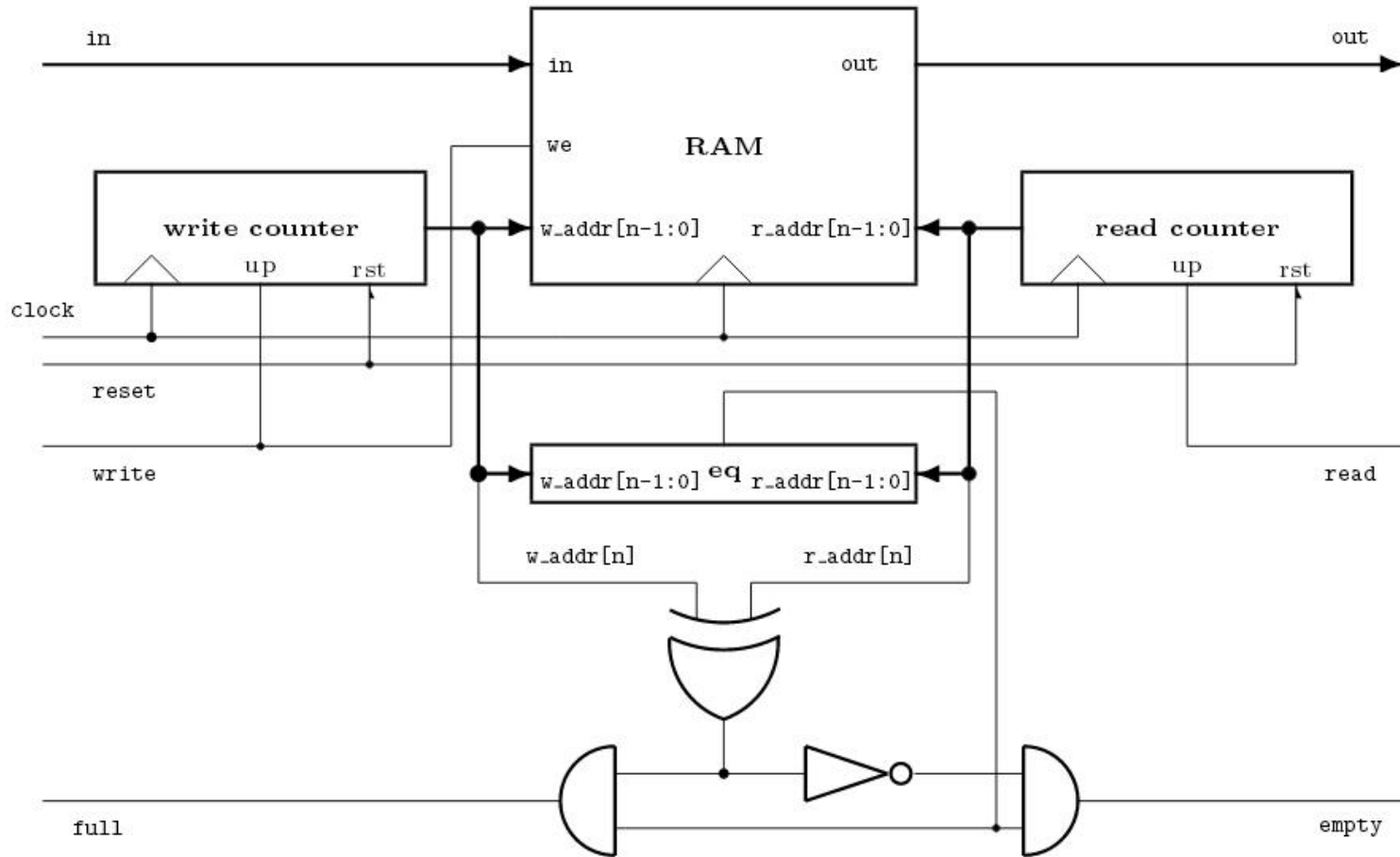



```

module simple_fifo(output [31:0] out ,
                  output empty ,
                  output full ,
                  input [31:0] in,
                  input write ,
                  input read ,
                  input reset ,
                  input clock );
wire [9:0] write_addr, read_addr;

counter write_counter( .out (write_addr ),
                      .reset (reset),
                      .count_up (write),
                      .clock (clock)),
read_counter( .out(read_addr ),
              .reset(reset),
              .count_up (read),
              .clock(clock));
dual_ram memory(.out(out),
               .in(in),
               .read_addr (read_addr[8:0] ),
               .write_addr (write_addr[8:0]),
               .we(write),
               .clock(clock));
assign eq = read_addr[8:0] == write_addr[8:0] ,
        phase = ~(read_addr[9] == write_addr[9]) ,
        empty = eq & phase ,
        full = eq & ~phase ;

endmodule

```

```

module counter(output reg [9:0] out ,
               input reset ,
               input count_up,
               input clock );

always @(posedge clock) if (reset)
    out <= 0;
    else if (count_up) out <= out + 1;
endmodule

module dual_ram( output [31:0] out,
                 input [31:0] in,
                 input [8:0] read_addr ,
                 input [8:0] write_addr ,
                 input we,
                 input clock);

reg [63:0] mem[511:0];

assign out = mem[read_addr] ;
always @(posedge clock) if (we) mem[write_addr] <= in ;

endmodule

```




# LIFO cu set extins de operații

---

stiva  $S = \langle s_0, s_1, s_2, \dots \rangle$

- **nop** : no operation;
- **write**  $a$  : scrie  $a$  in TOS (top of stack)  
 $\langle s_0, s_1, s_2, \dots \rangle \rightarrow \langle a, s_1, s_2, \dots \rangle$   
folosit pentru operații unare, de ex:  $a = s_0 + 1$   
(pop, push = write)
- **pop** :  $\langle s_0, s_1, s_2, \dots \rangle \rightarrow \langle s_1, s_2, \dots \rangle$
- **popwr**  $a$  : pop & write  
 $\langle s_0, s_1, s_2, \dots \rangle \rightarrow \langle a, s_2, \dots \rangle$   
folosit pentru operații binare, de ex:  $a = s_0 + s_1$   
(pop, pop, push = pop, write)
- **push**  $a$  :  $\langle s_0, s_1, s_2, \dots \rangle \rightarrow \langle a, s_0, s_1, s_2, \dots \rangle$

# LIFO implementat cu RegisterFile

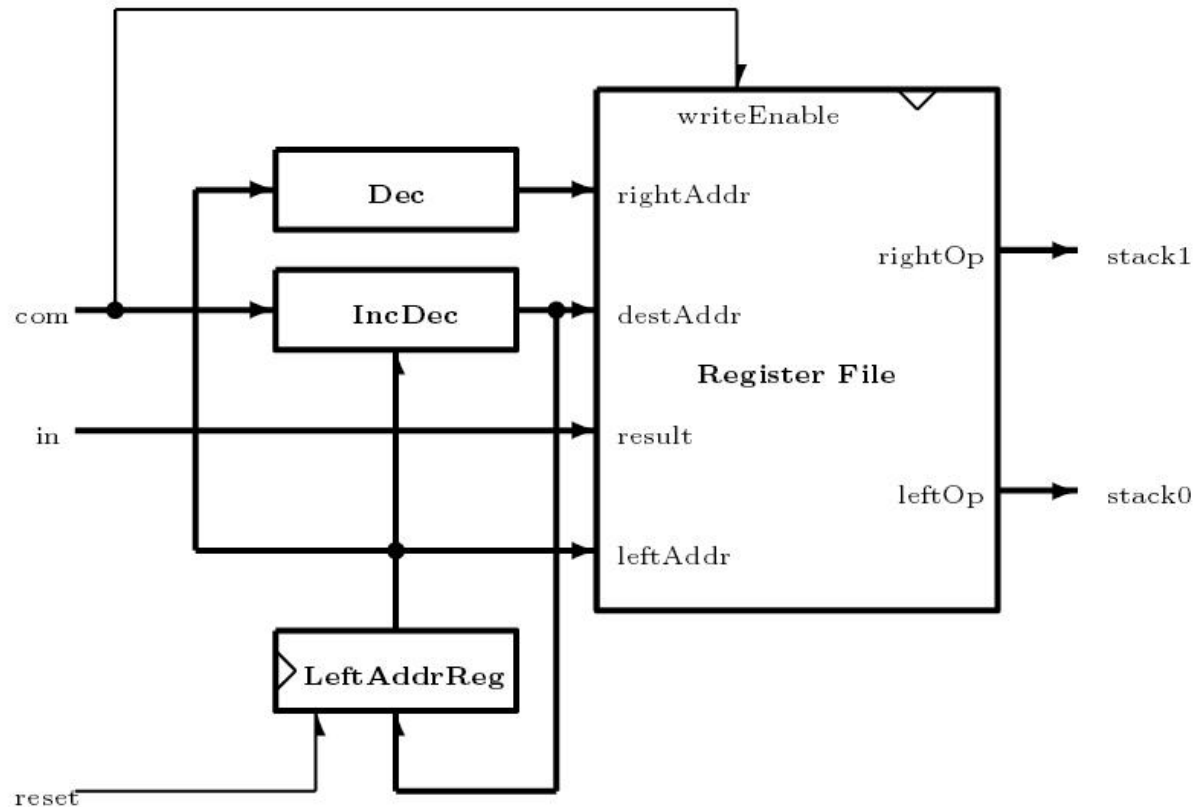

```




module lifo ( output [m-1:0] stack0, stack1,
              input [m-1:0] in,
              input [2:0] com,
              input reset , clock );

// The command codes
nop = 3'b000, //
write = 3'b001, // we
pop = 3'b010, // dec
popwr = 3'b011, // dec, we
push = 3'b101; // inc, we */
reg [n-1:0] leftAddr; // the main pointer
wire [n-1:0] nextAddr;

// The increment/decrement circuit
assign nextAddr = com[2] ? (leftAddr + 1'b1) : (com[1] ? (leftAddr - 1'b1)
: leftAddr);
// The address register for TOS
always @(posedge clock)
    if (reset) leftAddr <= 0;
    else leftAddr <= nextAddr;
// The register file
reg [m-1:0] file[0:(1'b1 << n)-1];
assign stack0 = file[leftAddr],
        stack1 = file[leftAddr - 1'b1];
always @(posedge clock) if (com[0]) file[nextAddr] <= in;
endmodule


```

# Sisteme de ordin 3

   

procesoare


# Implementarea unor algoritmi

 

- datapath: reunește circuitele de calcul, memorarea datelor, busuri
- controllerul generează semnalele necesare pentru funcționarea acestora
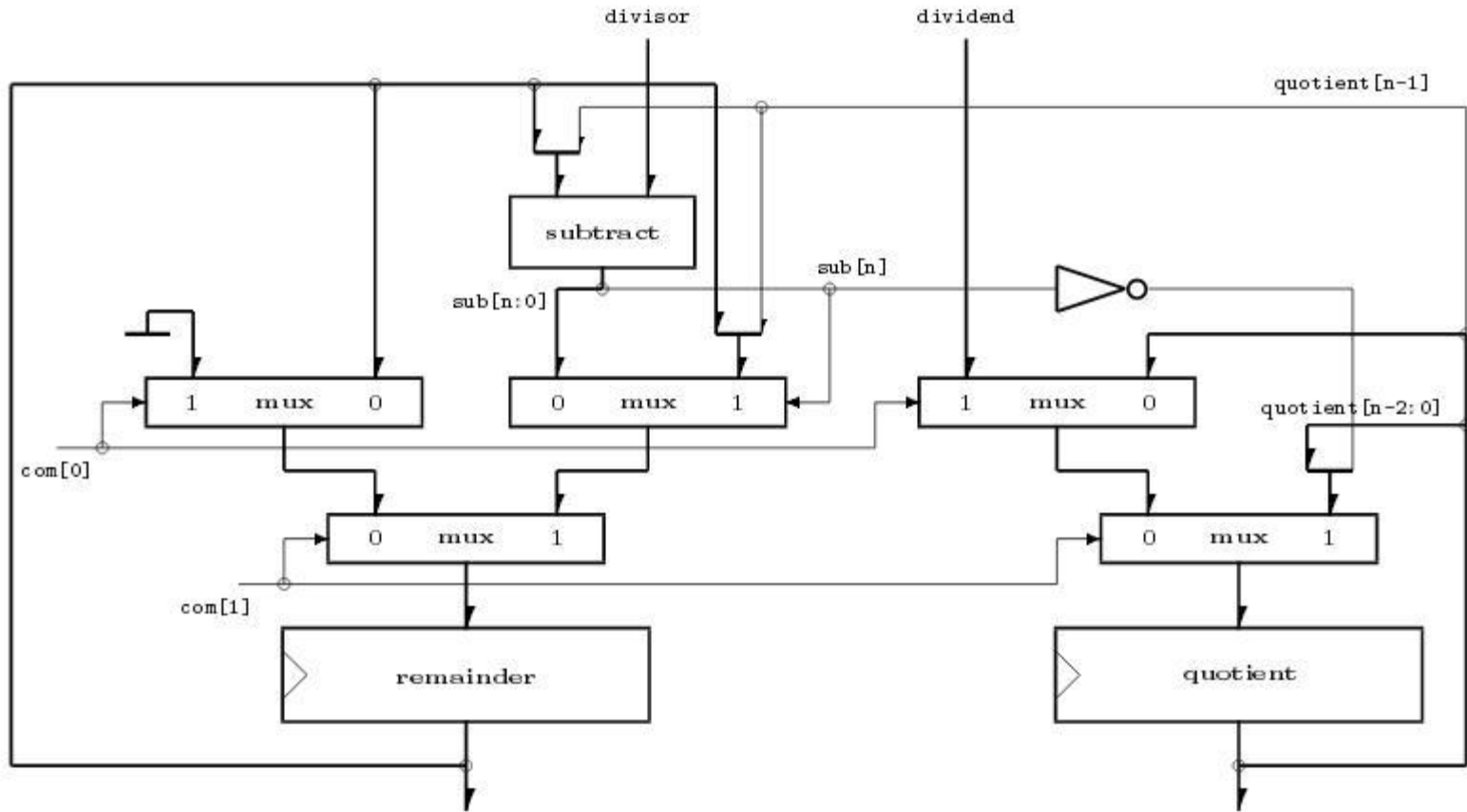
# Sequential divider

$\text{dividend} / \text{divisor} = \text{quotient} + \text{remainder}$





```

module divisor ( output reg [n-1:0] quotient ,
                 output reg [n-1:0] remainder ,
                 output error,
                 input [n-1:0] dividend ,
                 input [n-1:0] divisor ,
                 input [1:0] com,
                 input clk);

parameter n = 8;
parameter nop = 2'b00,
           ld = 2'b01,
           div = 2'b10;
wire [n:0] sub;

assign error = (divisor == 0) & (com == div);
assign sub = {remainder, quotient[n-1]} - {1'b0, divisor} ;

always @(posedge clk)
    if (com == ld)
        begin quotient <= dividend ;
              remainder <= 0;
        end
        else if (com == div) begin quotient <= { quotient[n-2:0],~sub[n]};
              remainder <= sub[n] ? {remainder[n-2:0], quotient[n-1]}:sub[n-1:0];
        end
end

endmodule

```




# Tema 14

---

- Explicați funcționarea circuitului de împărțire secvențială, evidențiind secvența corectă de comenzi
- *indicație:* <http://arh.pub.ro/gstefan/0-BOOK.pdf>

# Procesor

 

- RALU: register arithmetic-logic unit
- controller: de obicei, un CROM care memorează secvențe de semnale de control (stări) pentru diferite operații (instrucțiuni)




# Exemplu

---

- un sistem digital (procesor) care poate executa diferite instrucțiuni, în funcție de comenzile date de CU (control unit)
- 8 registre pe 16 biți
- 4 operații: aritmetice și transfer de date

Operation	Function performed
<b>mv</b> $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Ry]$
<b>mvi</b> $Rx, \#D$	$Rx \leftarrow D$
<b>add</b> $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
<b>sub</b> $Rx, Ry$	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

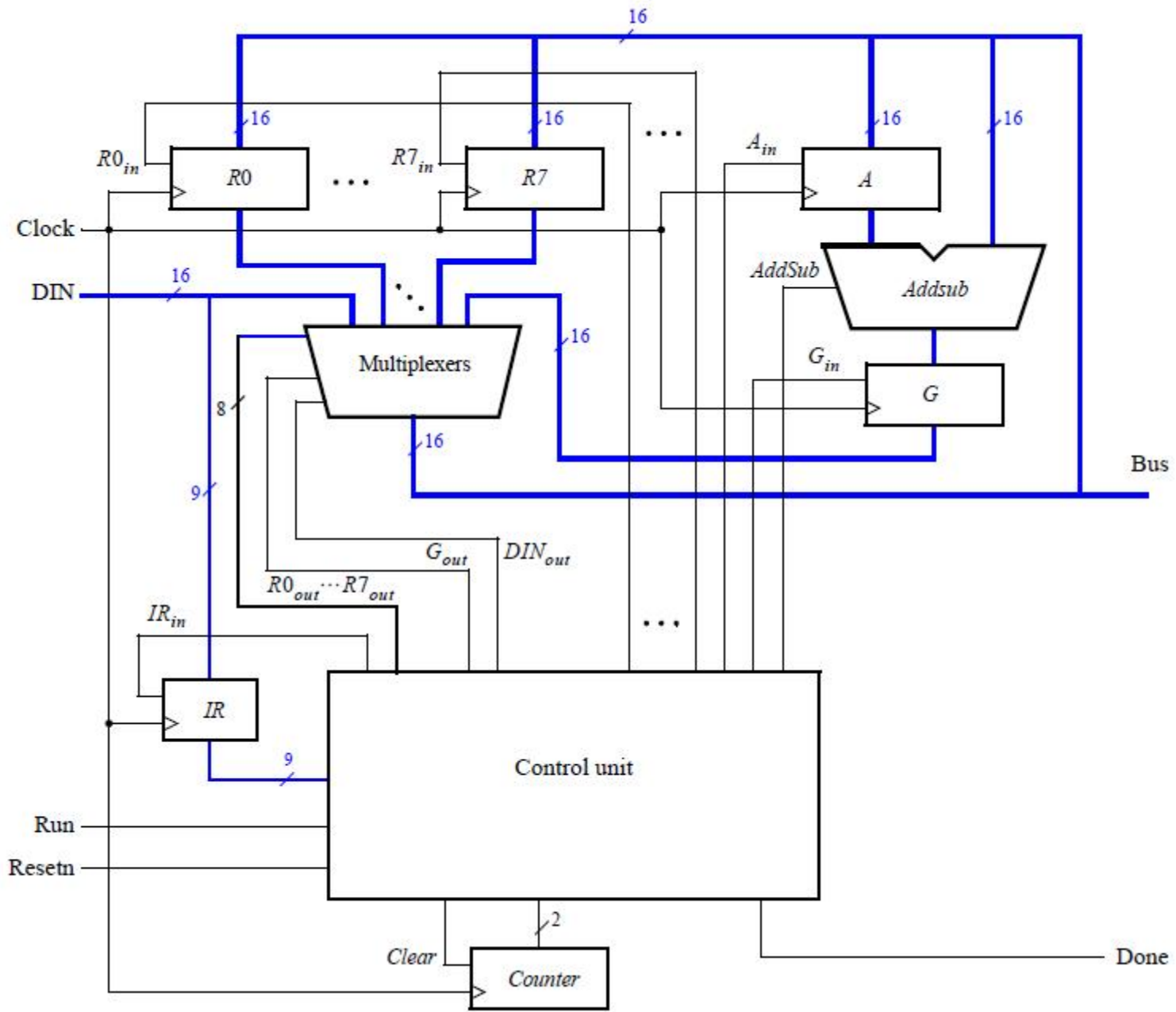



# Detalii datapath

---

- IR – registrul de instrucțiuni – format IIIXXXYYY
  - 3 biți pentru codul instrucțiunii pentru completarea ulterioară
  - XXX și YYY: adresele pe 3 biți pentru RX și RY
- A și G – registre suplimentare necesare pentru efectuarea operațiilor
- cu ajutorul multiplexorului se implementează un bus de date tristate

# Executarea instrucțiunilor

- operațiile aritmetice se execută în 4 cicluri (perioade ale ceasului)
- operațiile de transfer se execută în 2 cicluri
- T0 este identic:  $IR_{in}$

	$T_1$	$T_2$	$T_3$
(mv): $I_0$	$RY_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>		
(mvi): $I_1$	$DIN_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>		
(add): $I_2$	$RX_{out}, A_{in}$	$RY_{out}, G_{in}$	$G_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>
(sub): $I_3$	$RX_{out}, A_{in}$	$RY_{out}, G_{in},$ <i>AddSub</i>	$G_{out}, RX_{in},$ <i>Done</i>



# Descrierea Verilog

---

```
always @(Tstep_Q or I or Xreg or Yreg)
begin
  . . . specify initial values
  case (Tstep_Q)
  2'b00: // store DIN in IR in time step 0
  begin
    IRin = 1'b1;
  end
  2'b01: //define signals in time step 1
  ...
  2'b10: //define signals in time step 2
  ...
  2'b11: //define signals in time step 3
  ...

  endcase
end
```

**Observație. case în case...**



```

module proc (DIN, Resetn, Clock, Run, Done, BusWires);
input [15:0] DIN;
input Resetn, Clock, Run;
output Done;
output [15:0] BusWires;
. . . declare variables
wire Clear = . . .
upcount Tstep (Clear, Clock, Tstep_Q);
assign I = IR[1:3];
dec3to8 decX (IR[4:6], 1'b1, Xreg);
dec3to8 decY (IR[7:9], 1'b1, Yreg);

always @(Tstep_Q or I or Xreg or Yreg)
begin
..
end

reg_0 reg_0 (BusWires, Rin[0], Clock, R0);
. . . instantiate other registers and the adder/subtractor unit
. . . define the bus
endmodule

```



# descrierea numaratorului

---

```
module upcount(Clear, Clock, Q);  
  input Clear, Clock;  
  output [1:0] Q;  
  reg [1:0] Q;  
  always @(posedge Clock)  
  if (Clear)  
    Q <= 2'b0;  
  else  
    Q <= Q + 1'b1;  
endmodule
```

```

module dec3to8(W, En, Y); // DESCRIEREA DECODOARELOR
input [2:0]W;
input En;
output [0:7] Y;
reg [0:7] Y;
always @(W or En)
begin
  if (En == 1)
    case (W)
      3'b000: Y = 8'b10000000;
      3'b001: Y = 8'b01000000;
      3'b010: Y = 8'b00100000;
      3'b011: Y = 8'b00010000;
      3'b100: Y = 8'b00001000;
      3'b101: Y = 8'b00000100;
      3'b110: Y = 8'b00000010;
      3'b111: Y = 8'b00000001;
    endcase
  else
    Y = 8'b00000000;
  end
endmodule

```




# descrierea registrelor


---

```
module regn(R, Rin, Clock, Q);  
parameter n = 16;  
input [n-1:0] R;  
input Rin, Clock;  
output [n-1:0] Q;  
reg [n-1:0] Q;  
always @(posedge Clock)  
if (Rin)  
Q <= R;  
endmodule
```

# simularea procesorului

 

# Conectarea procesorului cu o memorie

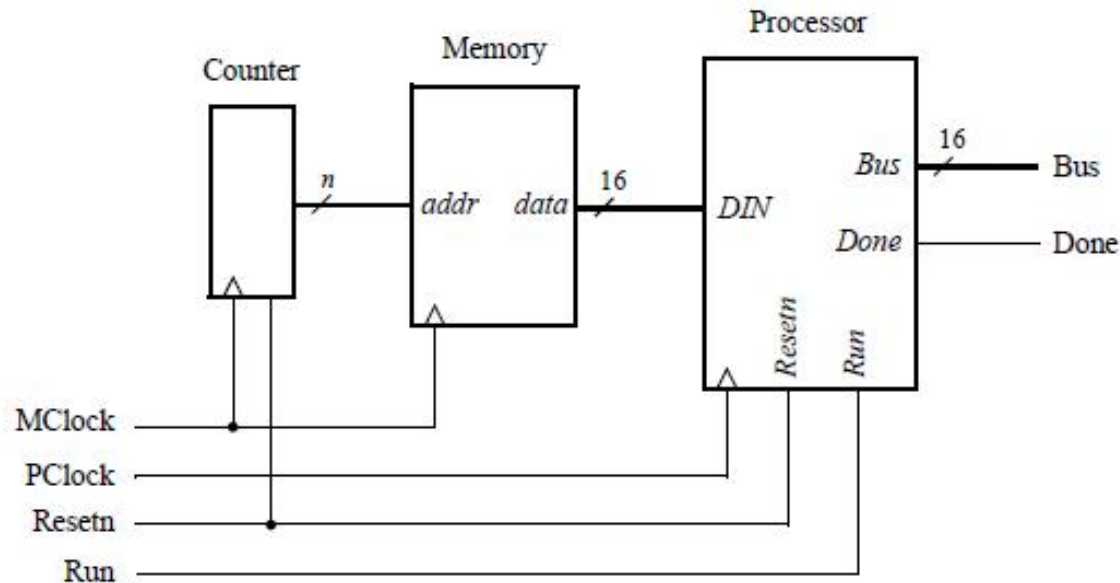

- numărătorul este necesar pentru adresarea memoriei




# VARIANTĂ MAI PERFORMANTĂ

---


- procesorul poate folosi memoria externă fără a mai avea nevoie de numărător
- adresarea indirectă:  $[Ry]$  este o adresă
- deplasarea condiționată: *move if not zero*

Operation	Function performed
$ld\ Rx, [Ry]$	$Rx \leftarrow [[Ry]]$
$st\ Rx, [Ry]$	$[Ry] \leftarrow [Rx]$
$mvnz\ Rx, Ry$	if $G \neq 0, Rx \leftarrow [Ry]$

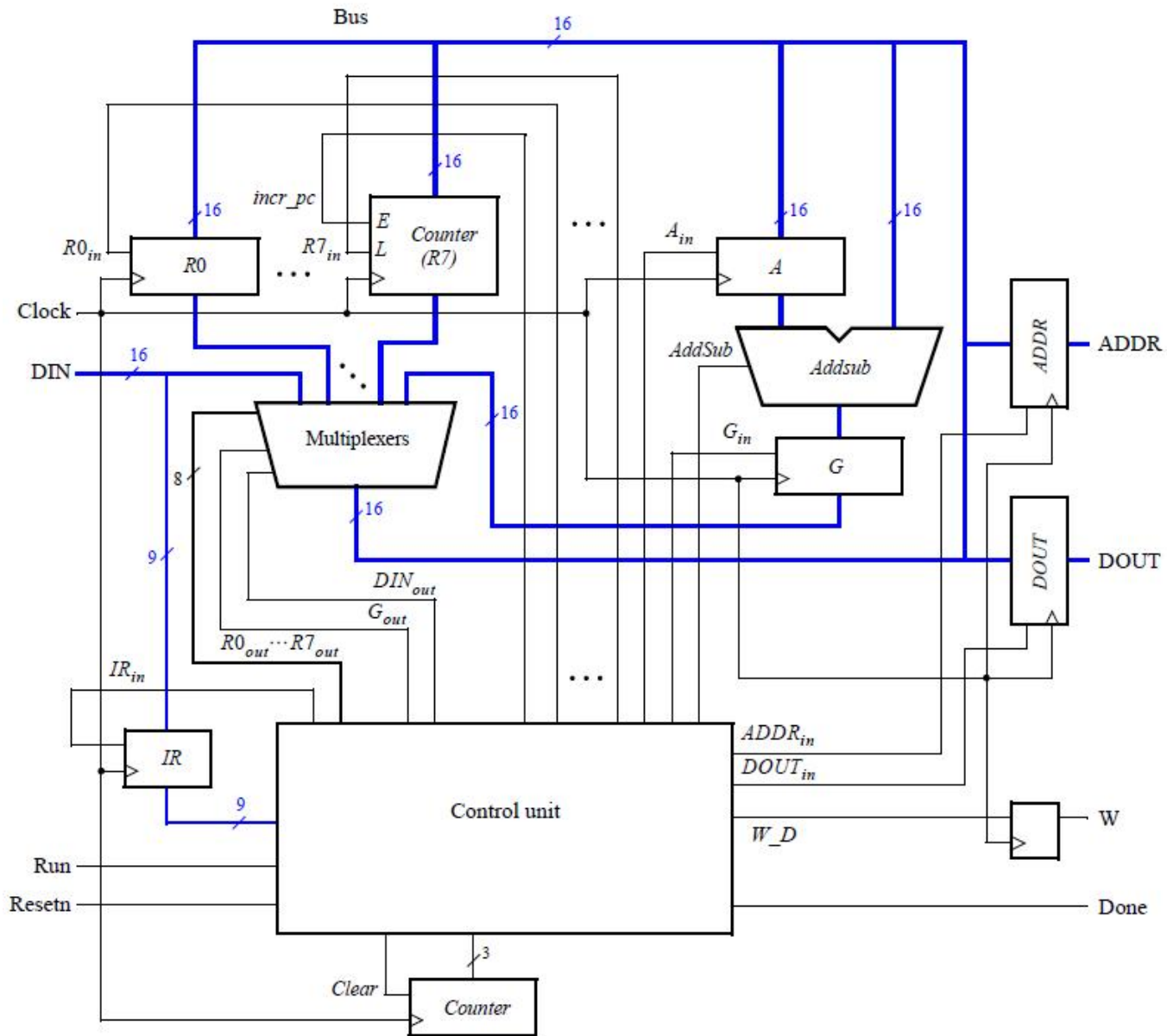



# Conectarea procesorului cu memoria

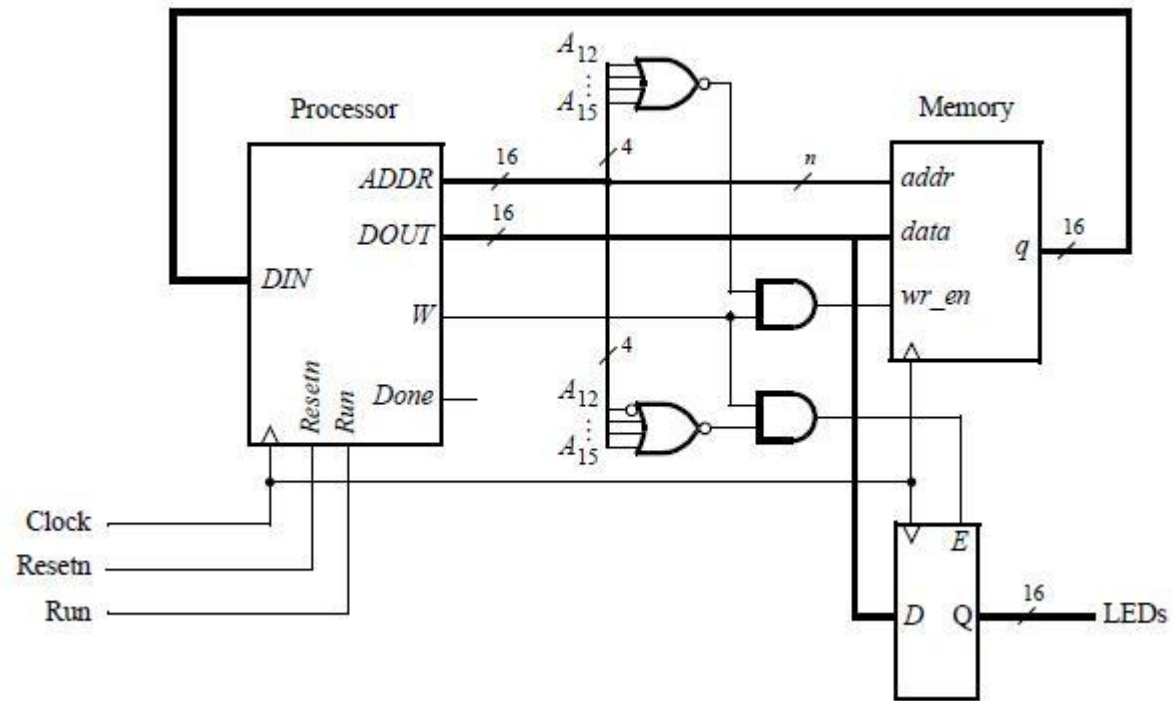



## ...continuare

---

- Arhitectura microprocesoarelor
- Proiect 2
- Sisteme cu autoorganizare
- Structura microsystemelor



# Recapitulare (posibile subiecte examen la test)

---

- algebră logică
- aritmetică binară
- circuite combinaționale
- circuite CMOS
- minimizarea funcțiilor logice
- memorii
- automate
- sisteme de ordin 3
- Verilog