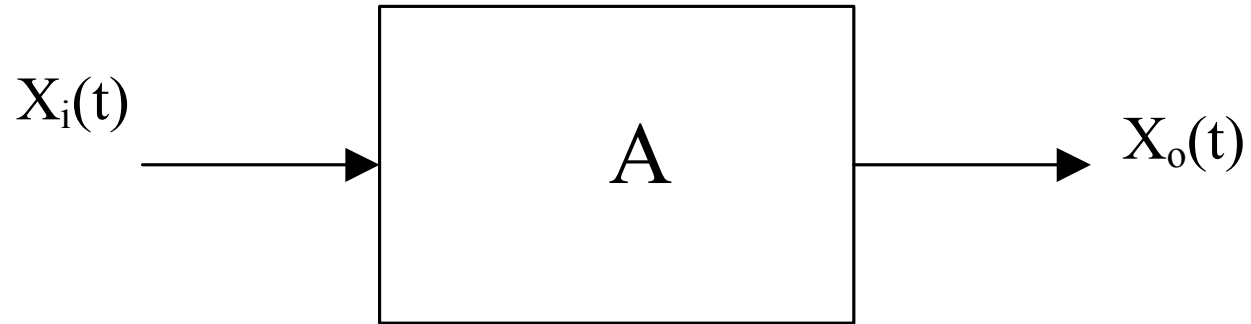


Capitolul 2

Circuite integrate analogice fundamentale

2.1. Amplificatoare de semnal

Amplificatoare liniare



$$X_o(t) = AX_i(t - \tau)$$

$$P_o > P_i$$

2.1.1. Parametri

$$Z_i = \frac{v_I}{i_I}$$

$$A_i = \frac{i_O}{i_I}$$

$$Z_o = \frac{v_O}{i_O}$$





$$A_z = \frac{v_O}{i_I}$$

$$A_v = \frac{v_O}{v_I}$$

$$A_Y = \frac{i_O}{v_I}$$

$$A_p = \frac{P_O}{P_I}$$

2.1.2. Amplificatoare ideale

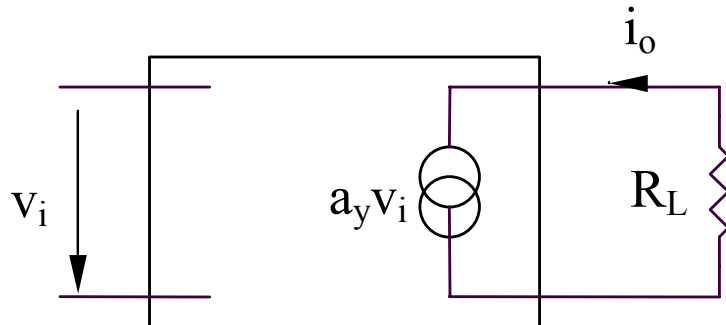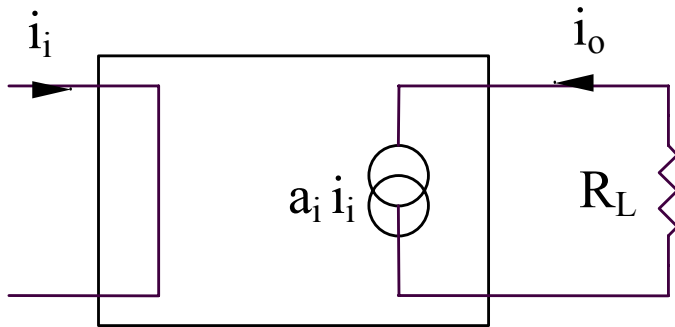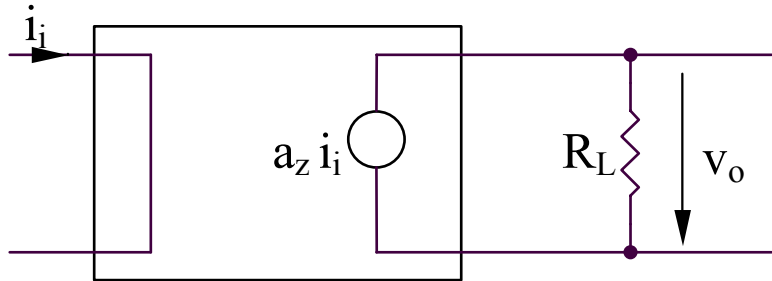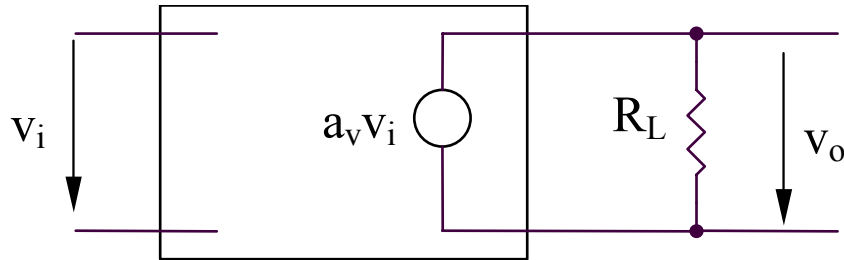

Amplificatorul de tensiune

$$v_O = a_v v_I \quad i_I = 0; P_i = 0$$
$$R_i \rightarrow \infty; R_o = 0$$

Amplificatorul trans-impedanta

$$v_O = a_z i_I \quad v_I = 0; P_i = 0$$
$$R_i = 0; R_o = 0$$


Amplificatorul de curent

$$i_O = a_i i_I \quad v_I = 0; P_i = 0$$
$$R_i = 0; R_o \rightarrow \infty$$

Amplificatorul trans-admitanta

$$i_O = a_y v_I \quad i_I = 0; P_i = 0$$
$$R_i \rightarrow \infty; R_o \rightarrow \infty$$

2.1.3. Cuplarea amplificatoarelor

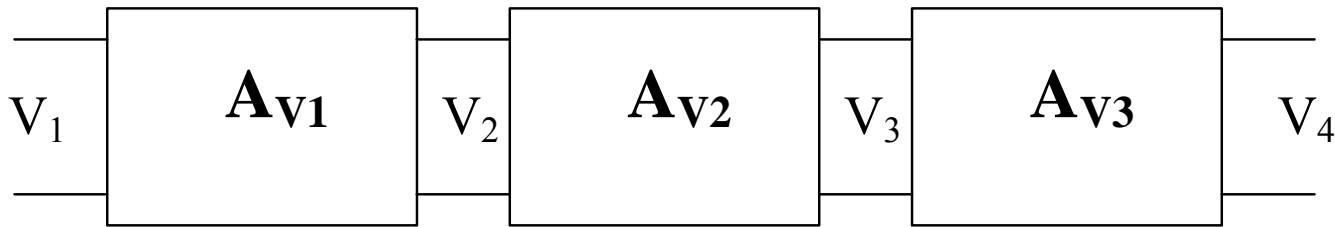


$$A_V = \frac{V_4}{V_1} = A_{V1}A_{V2}A_{V3}$$

$$A_V (dB) = A_{V1}(dB) + A_{V2}(dB) + A_{V3}(dB)$$

2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale

2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale

Teorema superpozitiei

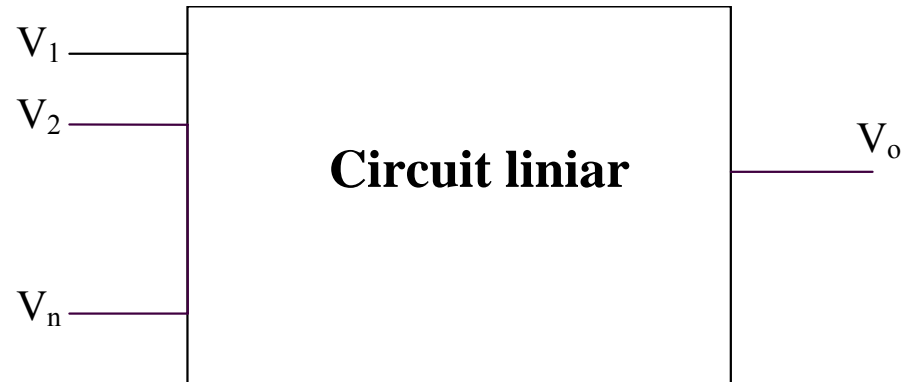


$$V_o = V_o \Big|_{\substack{V_1 \neq 0 \\ V_2 = V_3 = \dots = V_n = 0}} + V_o \Big|_{\substack{V_2 \neq 0 \\ V_1 = V_3 = \dots = V_n = 0}} + \dots + V_o \Big|_{\substack{V_n \neq 0 \\ V_1 = V_2 = \dots = V_{n-1} = 0}}$$

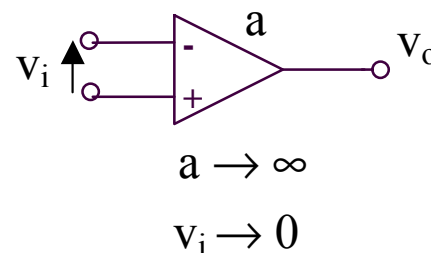2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale

Un amplificator operational ideal in bucla deschisa este caracterizat prin:


- amplificare in tensiune infinita
- impedanta de intrare infinita
- impedanta de iesire nula



In consecinta:

- tensiunea intre cele doua intrari este zero
- curentii de intrare sunt zero

2.2.1. Amplificatorul inversor

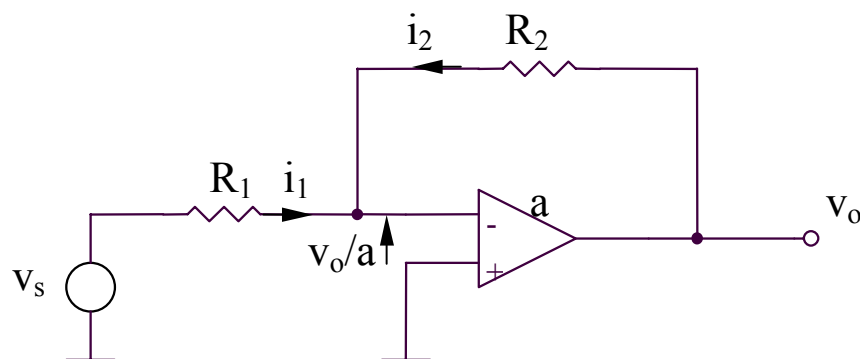


$$\frac{v_s + \frac{v_o}{a}}{R_1} + \frac{v_o + \frac{v_o}{a}}{R_2} = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow A = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{1}{a} \frac{R_1 + R_2}{R_1}}$$

SIMULARI pentru amplificatorul inversor


SIMULARI pentru amplificatorul inversor

SIM 2.1: $V_3(t)$, $V_O(t)$

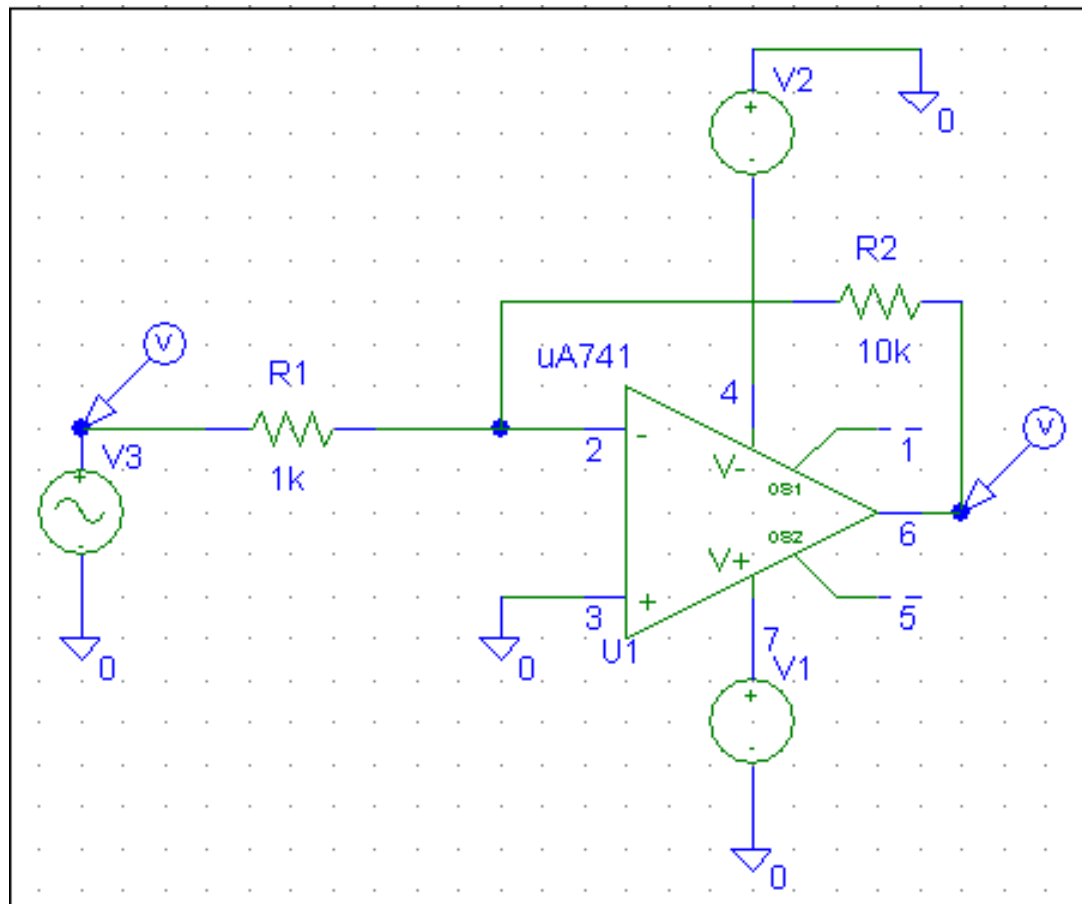


SIMULARI pentru amplificatorul inversor

SIM 2.2: V_O (V_3)

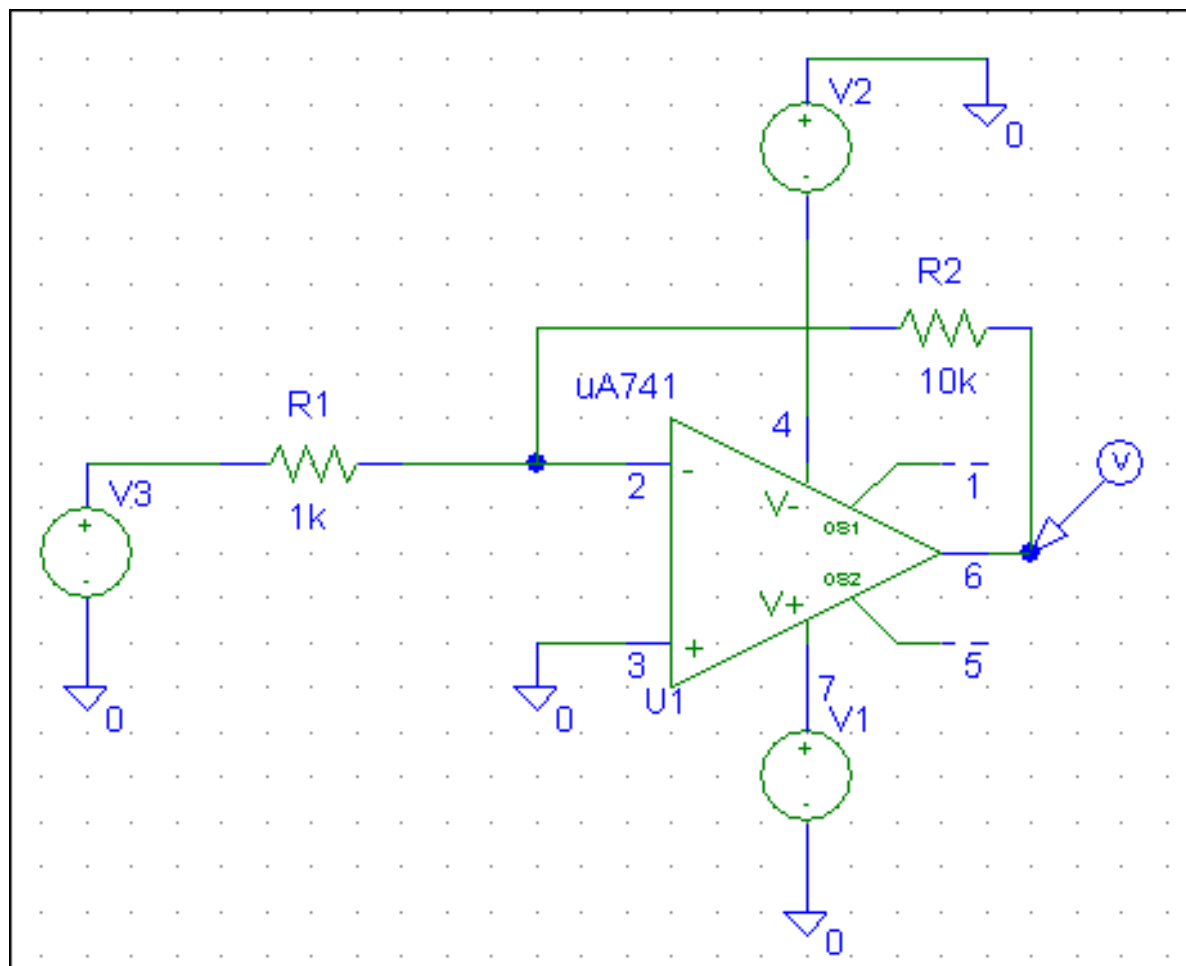

2.2.2. Amplificatorul neinversor

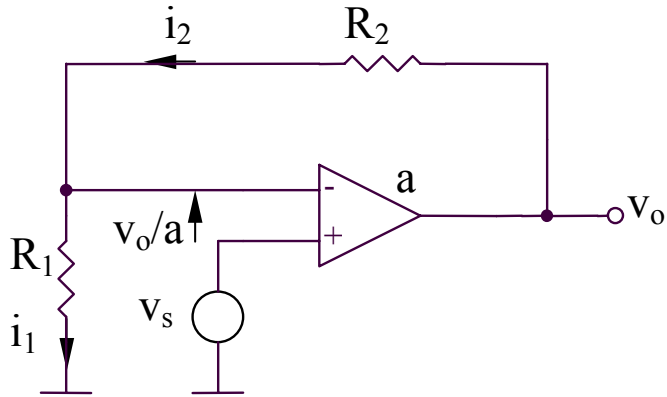

$$v_s - \frac{v_o}{a} = \frac{v_o - \left(v_s - \frac{v_o}{a} \right)}{R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \frac{R_1 + R_2}{aR_1}} = a \frac{1}{1 + af}$$


Unde:

$$f = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Daca $af \gg 1$, rezulta:


$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

2.2.3. Circuitul repetor

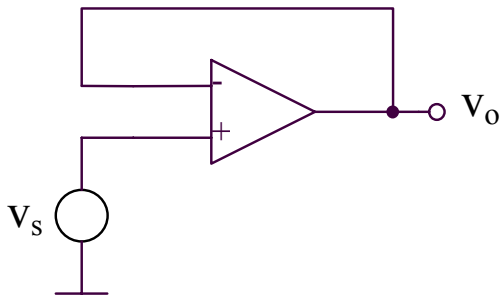

$$v_o = v_s$$


2.2.4. Circuitul de derivare

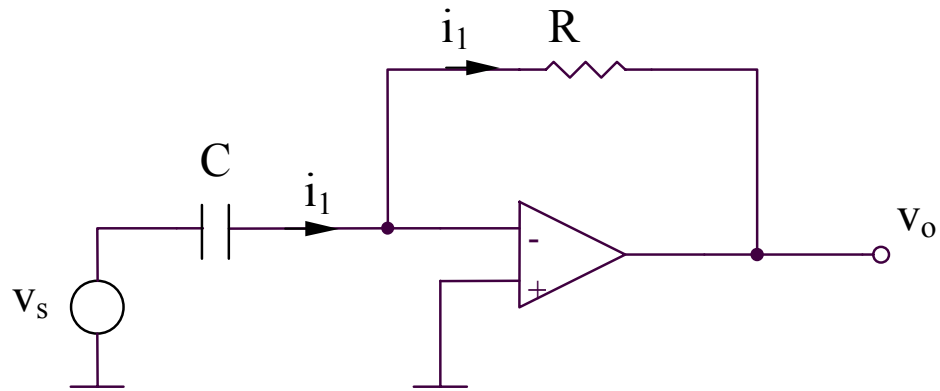

$$i_1 = C \frac{dv_s}{dt}$$


$$v_o = -Ri_1 = -RC \frac{dv_s}{dt}$$

2.2.4. Circuitul de derivare

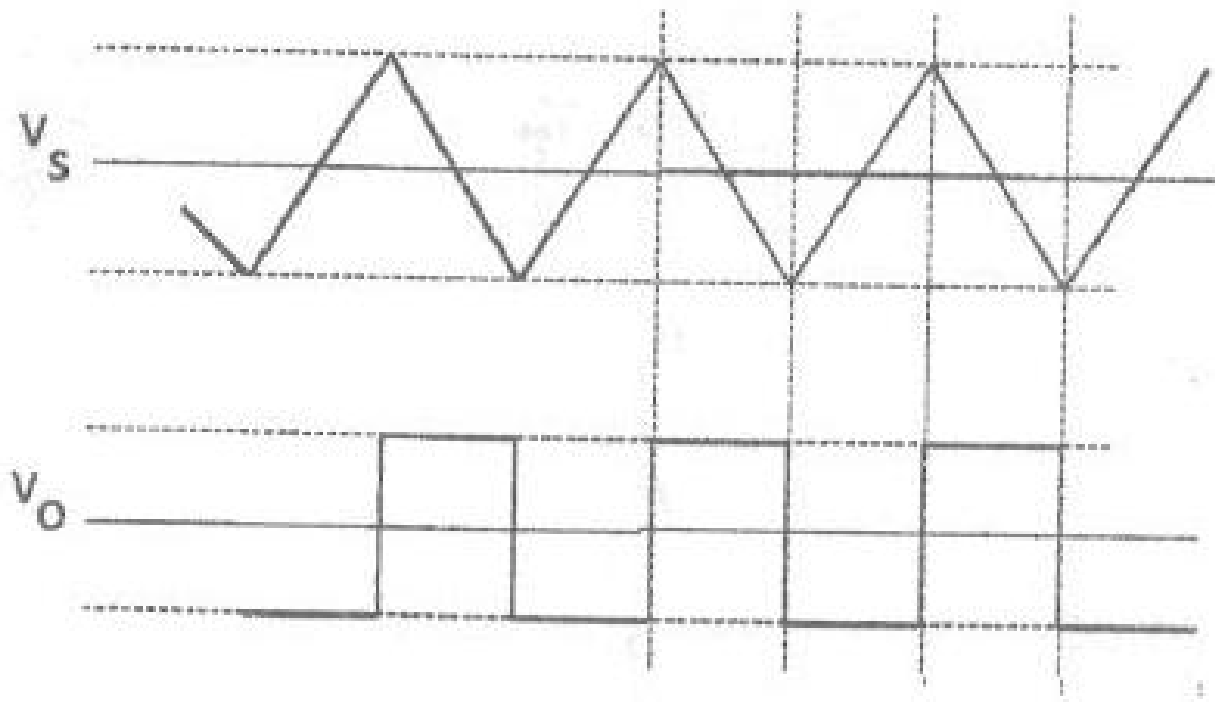


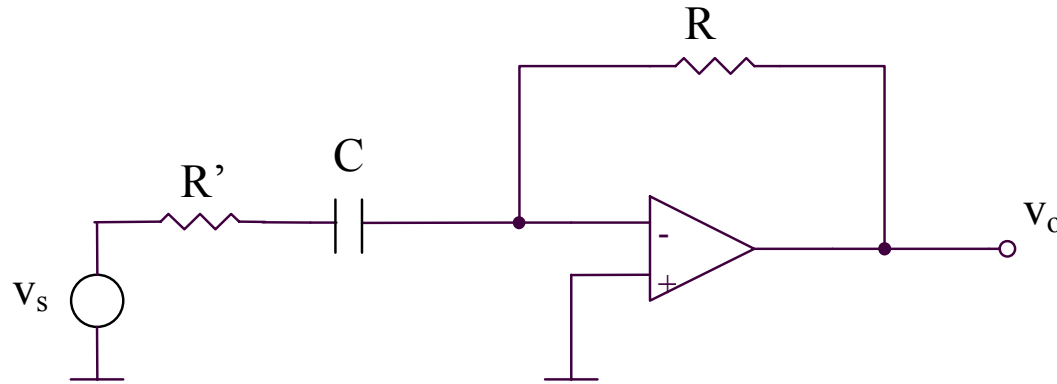2.2.4. Circuitul de derivare


Introducerea R' – pentru cresterea stabilitatii


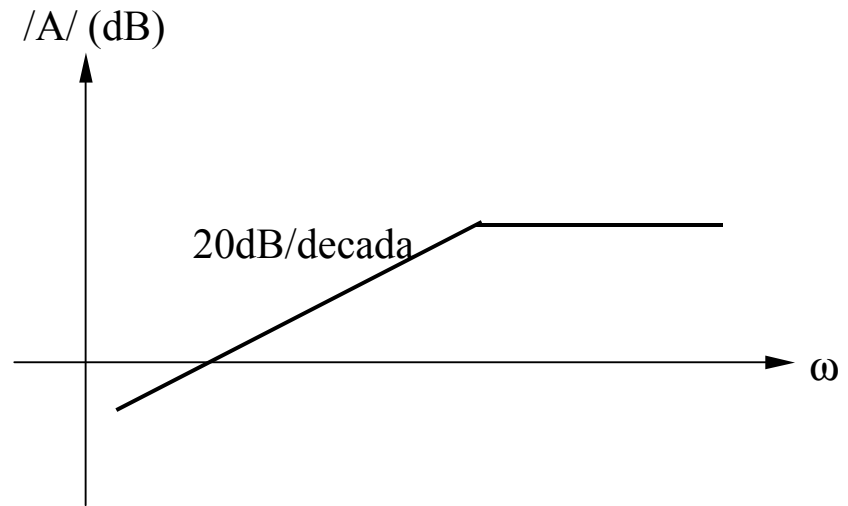
$$A(j\omega) = -\frac{R}{R' + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{R}{R'} \frac{j\omega R' C}{1 + j\omega R' C}$$



2.2.5. Circuitul de integrare

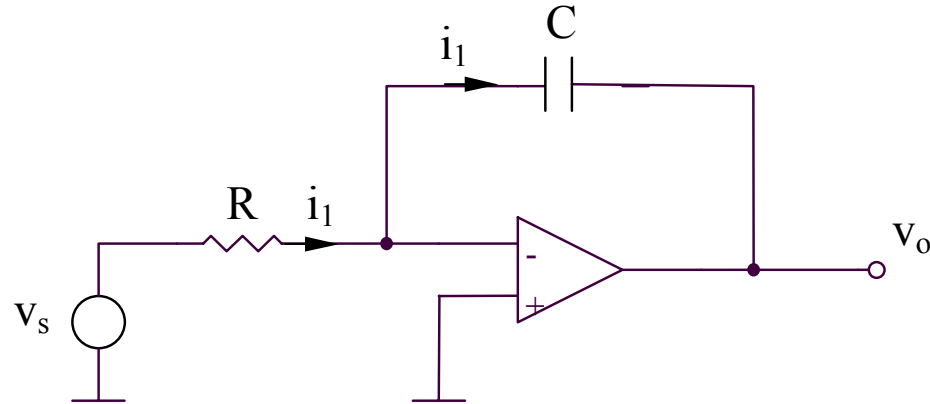


$$i_1 = \frac{v_s(t)}{R}$$

$$v_o = -\frac{1}{C} \int i_1(t) dt + v_o(0)$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_s(t) dt + v_o(0)$$


2.2.5. Circuitul de integrare

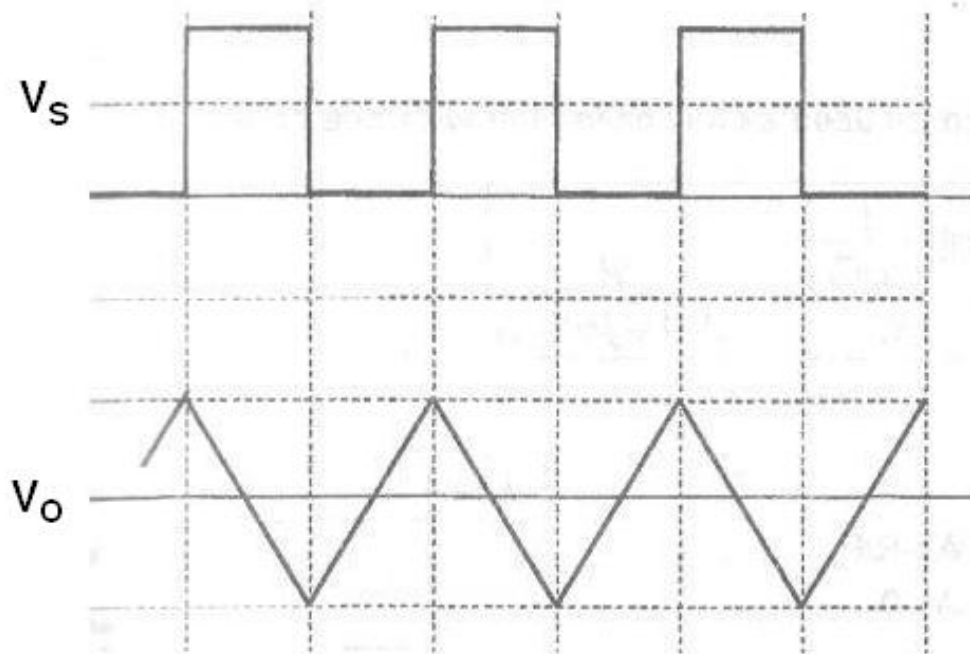

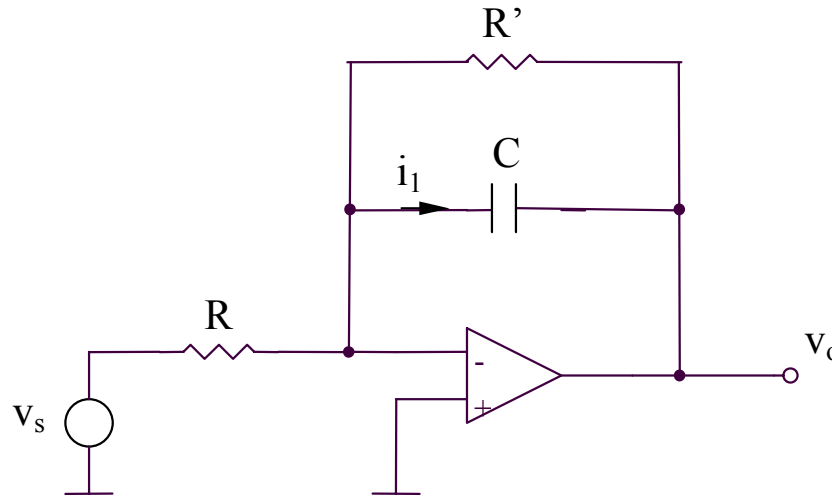
2.2.5. Circuitul de integrare

Introducerea R' – pentru evitarea saturarii in curent continuu a AO


Amplificarea in curent continuu finita, $A_{cc} = - R'/R$


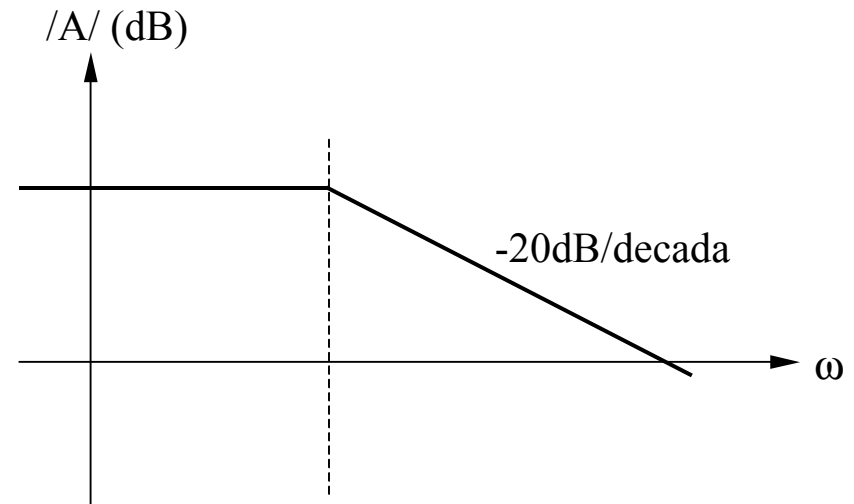
$$A(j\omega) = - \frac{R' // \left(\frac{1}{j\omega C} \right)}{R} = - \frac{R'}{R(1 + j\omega R' C)}$$




2.2.6. Circuit cu amplificare marita

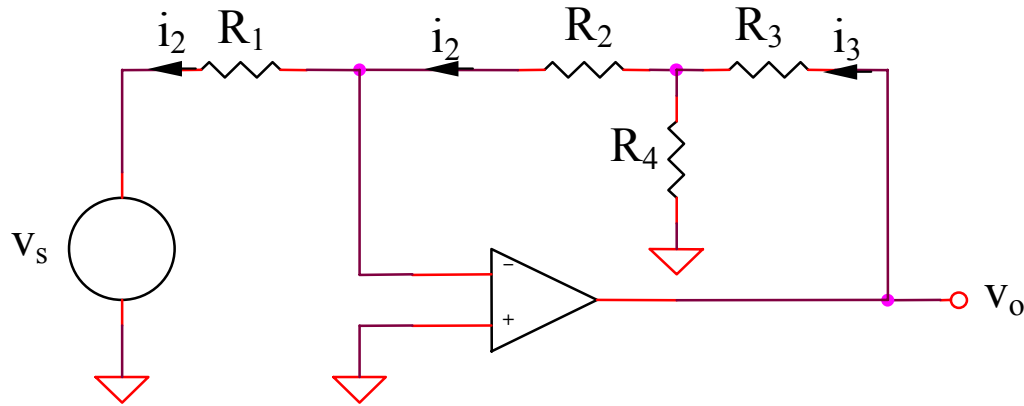

$$A = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{i_3} \frac{i_3}{i_2} \frac{i_2}{v_s}$$

$$A = -\frac{R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}{R_1 R_4}$$

2.2.7. Sumatorul inversor

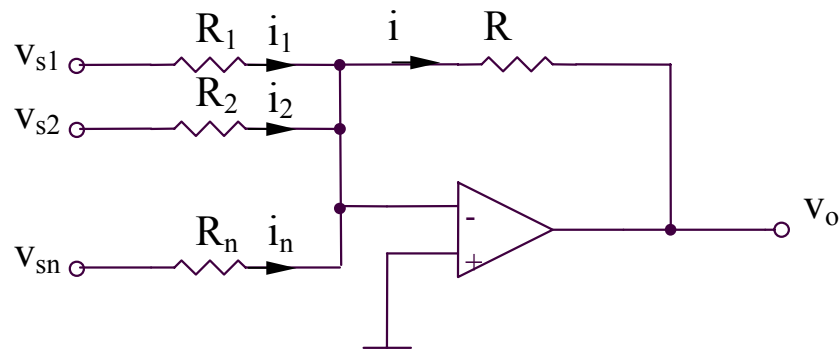


$$i = \sum_{i=1}^n i_i = \sum_{i=1}^n \frac{v_{si}}{R_i}$$

$$v_o = -Ri = -R \sum_{i=1}^n \frac{v_{si}}{R_i}$$

SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita


SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita

SIM 2.3: $V_3(t)$, $V_O(t)$

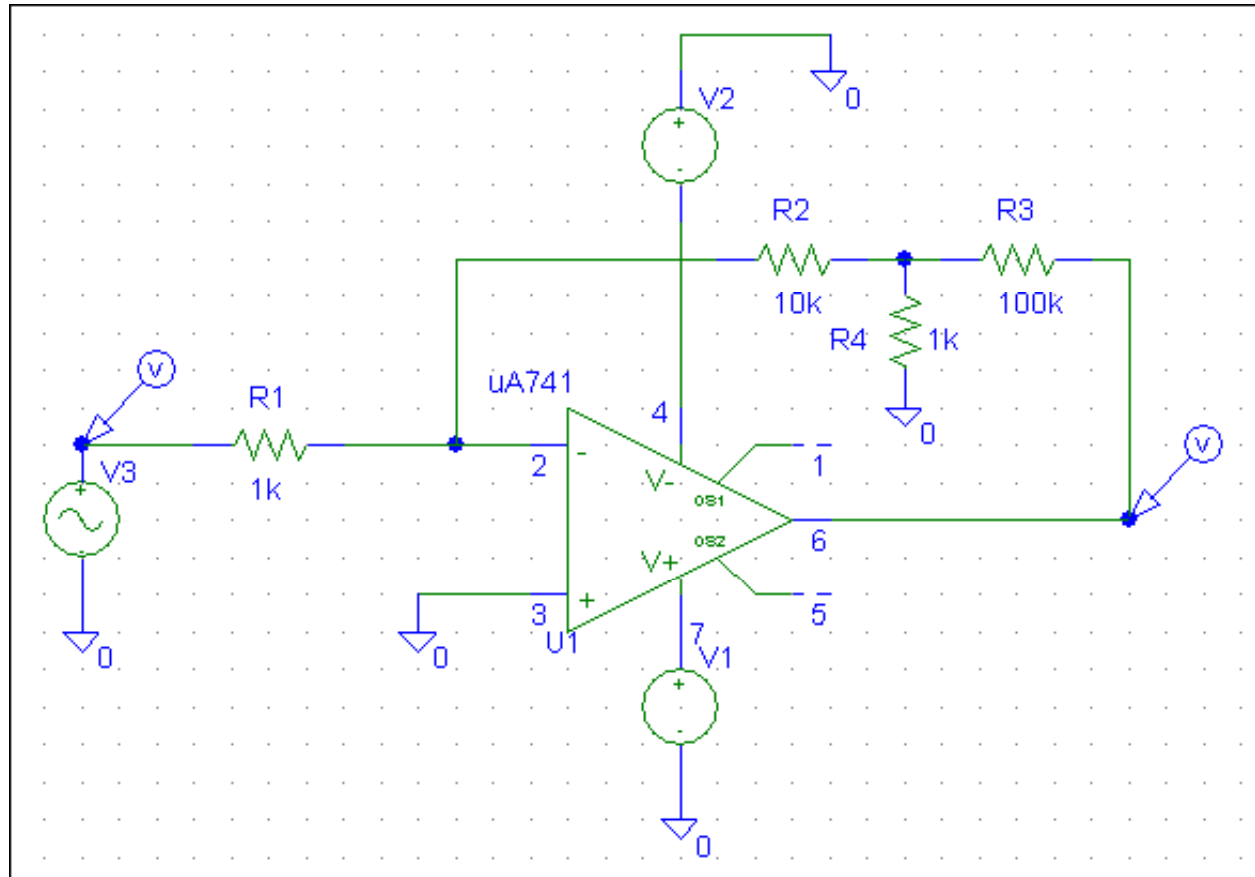

SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita


SIM 2.4: V_O (V_3)

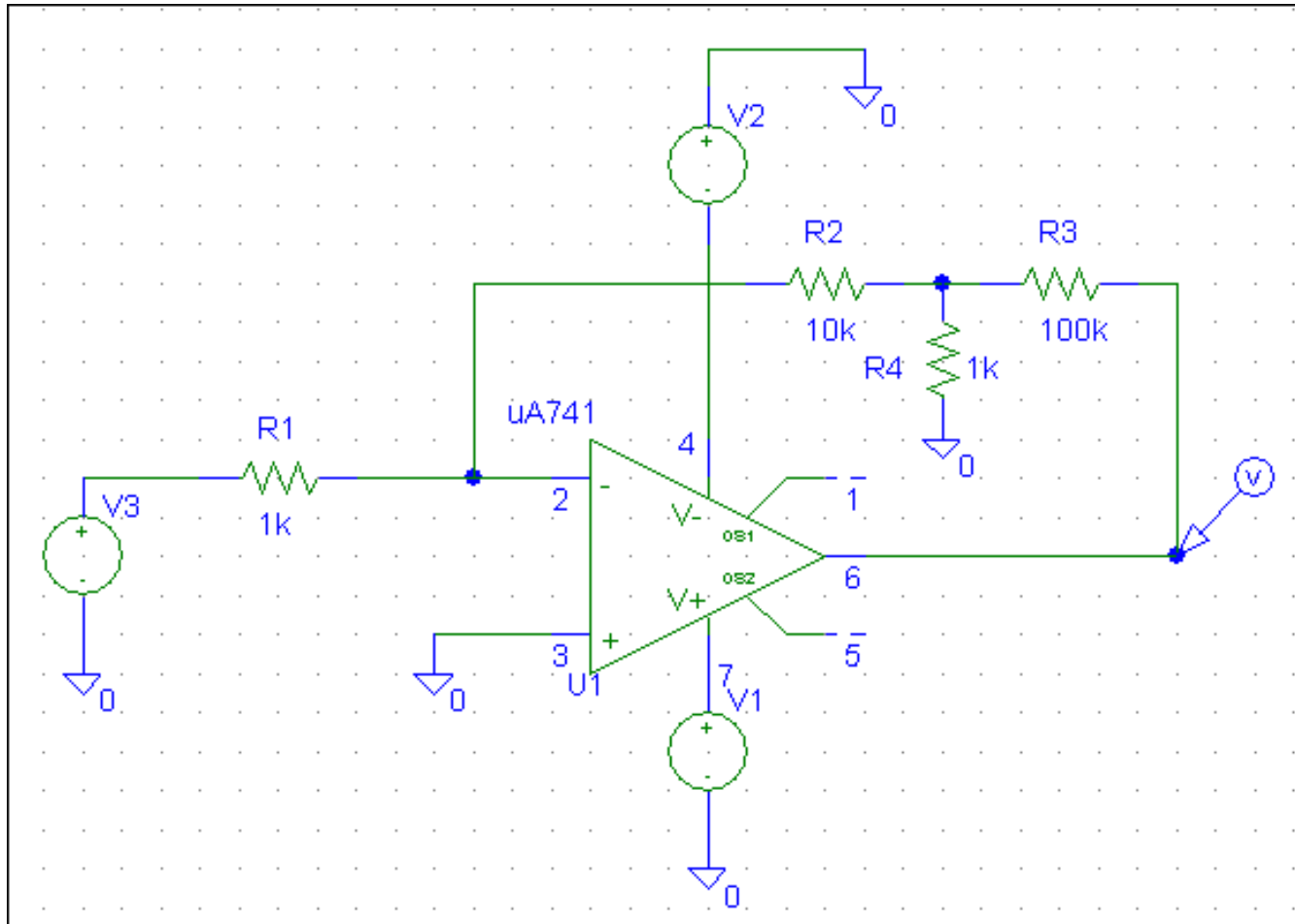

SIMULARI pentru sumatorul inversor


SIMULARI pentru sumatorul inversor

SIM 2.5: $V_3(t)$, $V_4(t)$, $V_O(t)$

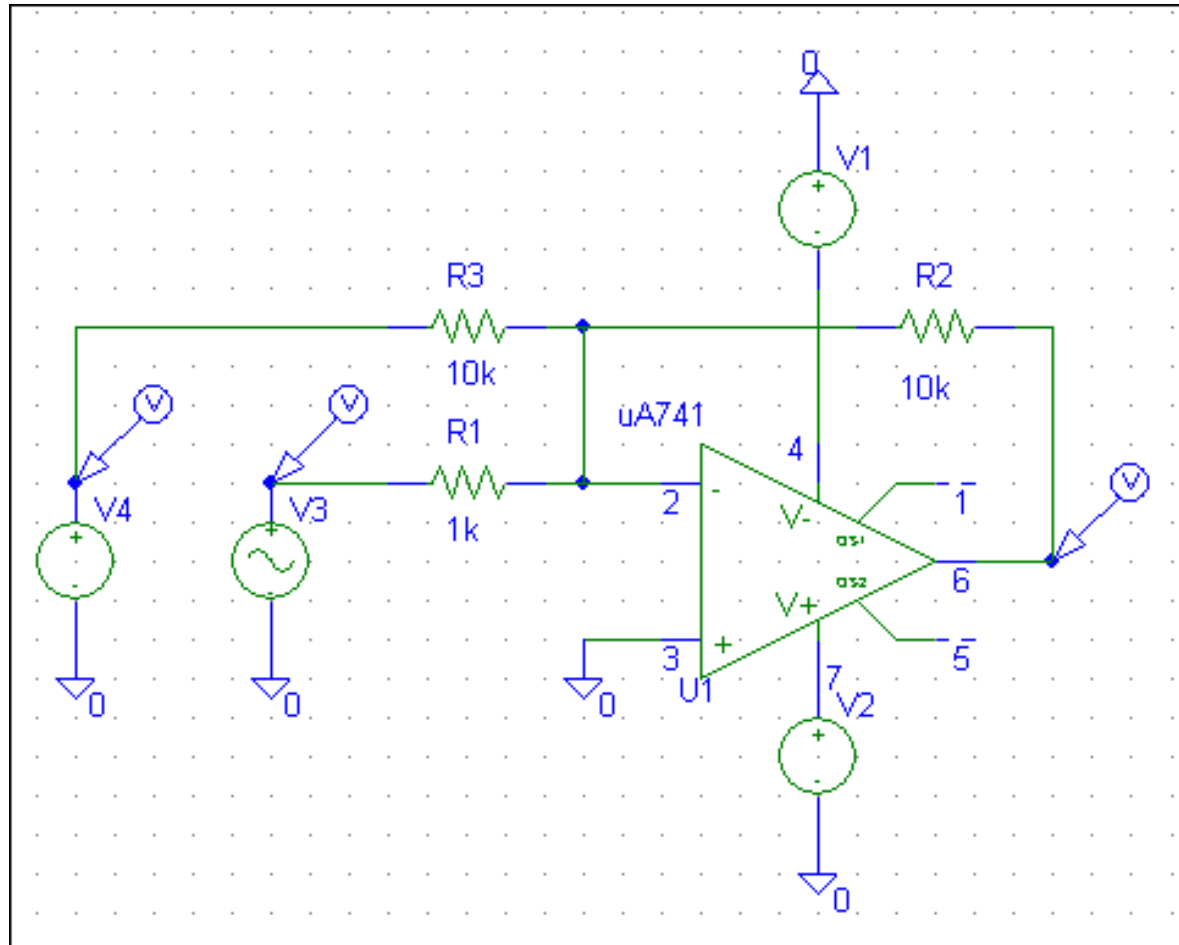


SIMULARI pentru sumatorul inversor

SIM 2.6: $V_O(t)$, V_4 - parameter

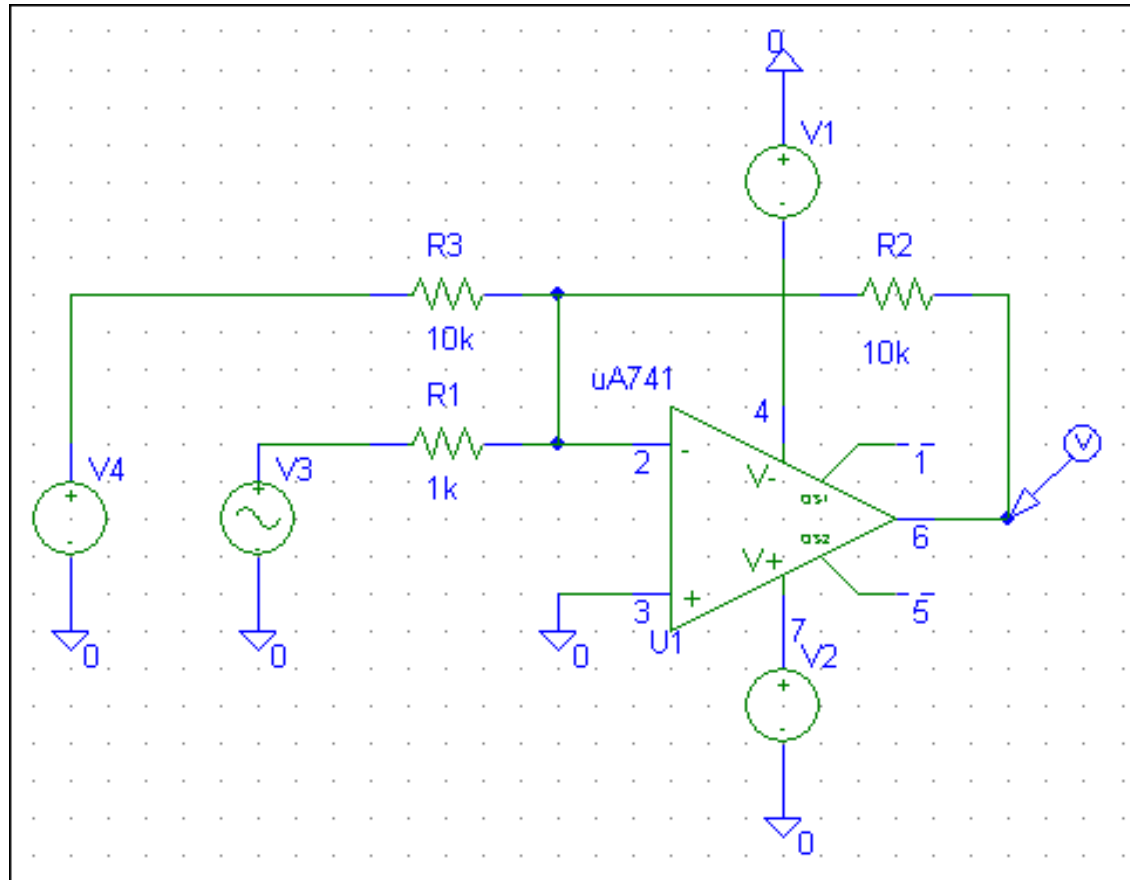


2.2.8. Convertorul curent-tensiune

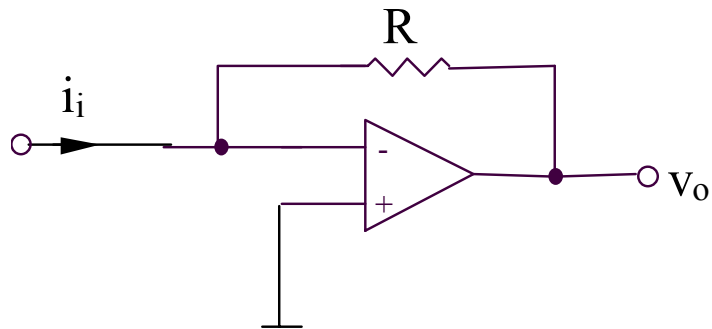


$$v_o = -Ri_i$$

2.2.9. Convertorul tensiune-curent

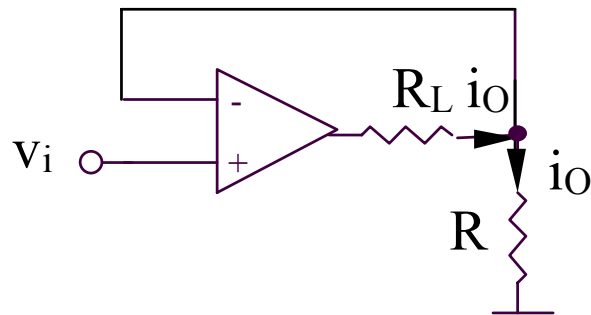

$$i_o = v_i / R$$

2.2.10. Circuitul de diferenta (1)

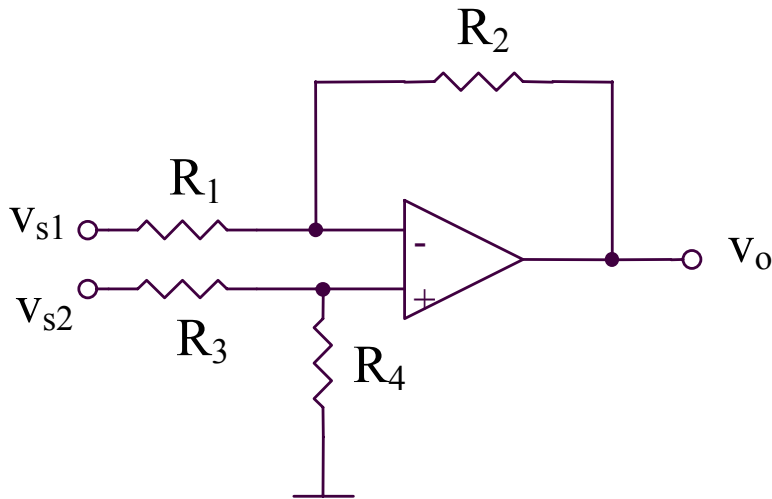

$$v_o = v_{s1} \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) + v_{s2} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Pentru obtinerea:

$$v_o = A(v_{s2} - v_{s1})$$

este necesara conditia:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


echivalenta cu:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

rezultand:

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{s2} - v_{s1})$$

2.2.11. Circuitul de diferenta (2)

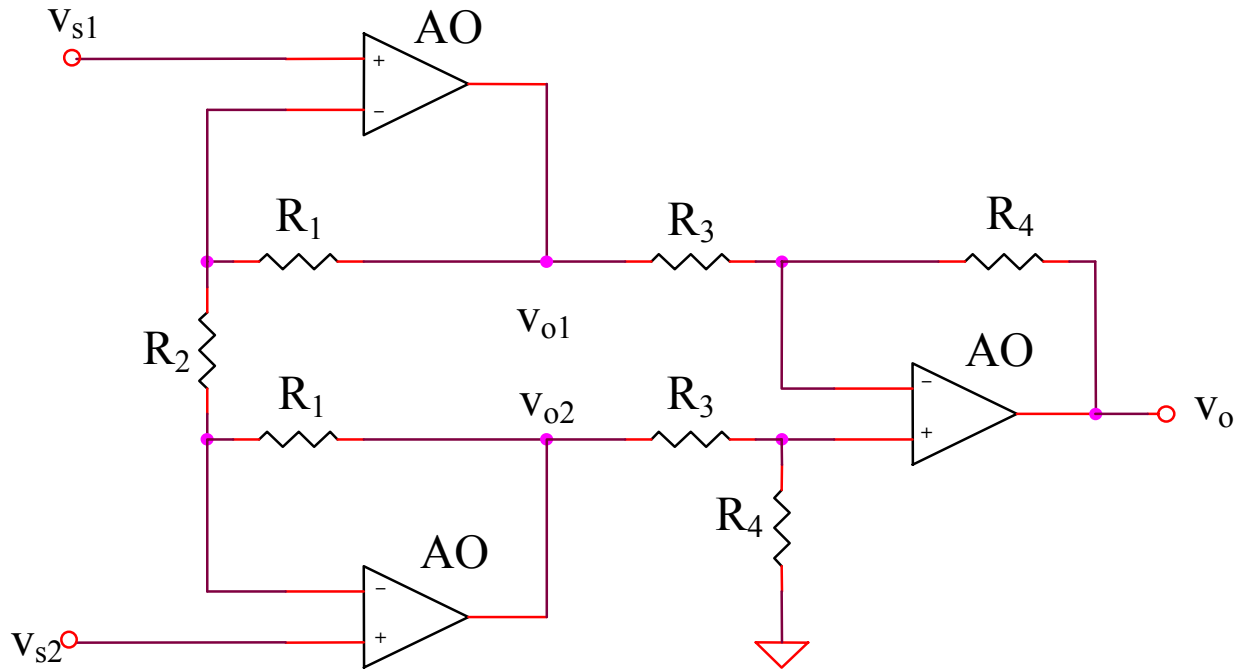


$$\left. \begin{aligned} v_{o1} &= v_{s1} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) - v_{s2} \frac{R_1}{R_2} \\ v_{o2} &= v_{s2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) - v_{s1} \frac{R_1}{R_2} \\ v_o &= \frac{R_4}{R_3} (v_{o2} - v_{o1}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \frac{v_o}{v_{s2} - v_{s1}} = \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right) \frac{R_4}{R_3}$$

SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)


SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)

SIM 2.7: $V_O(t)$

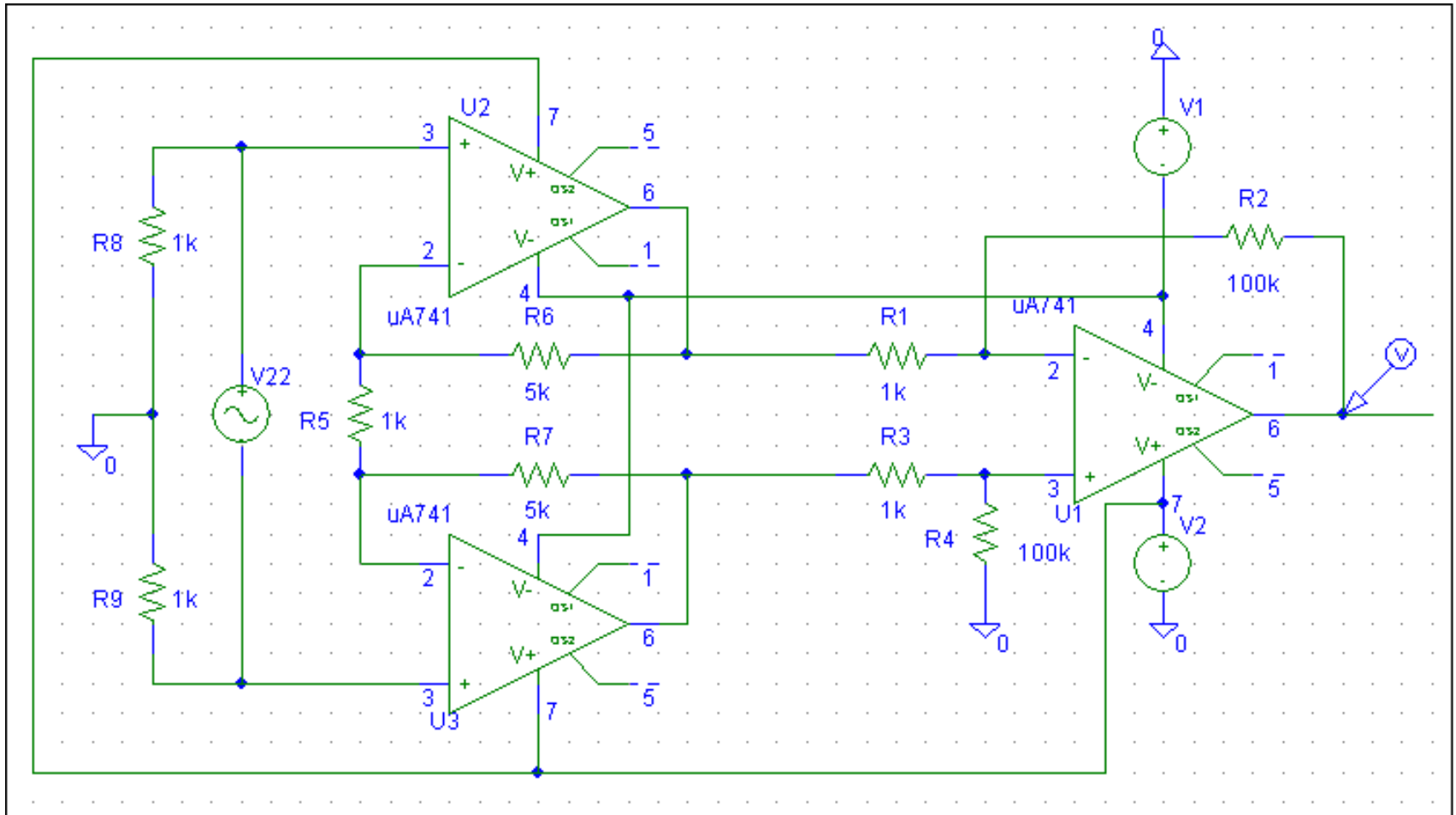


SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)

SIM 2.8: V_O (V_3)

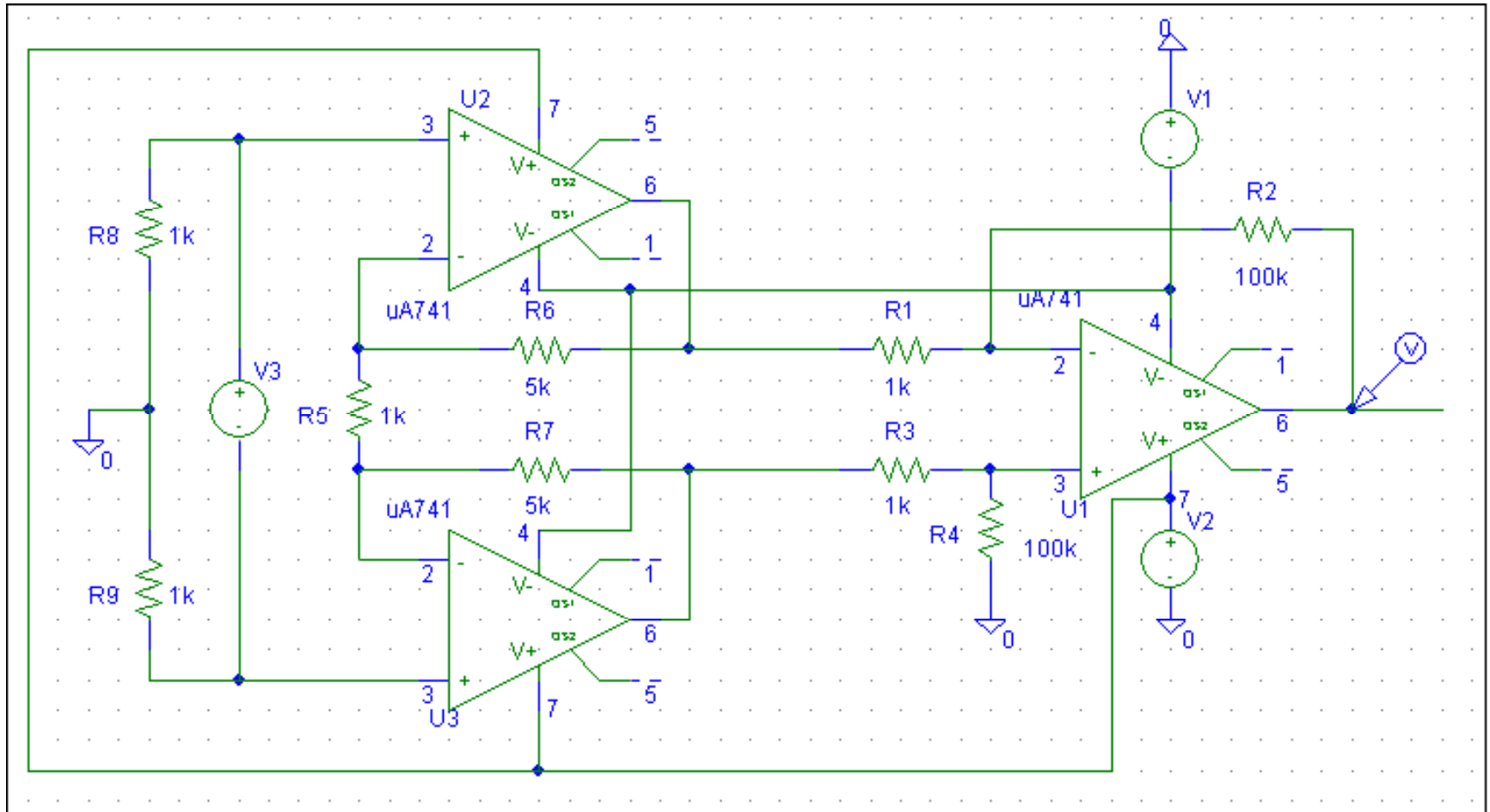

2.2.12. Circuitul de diferenta (3)

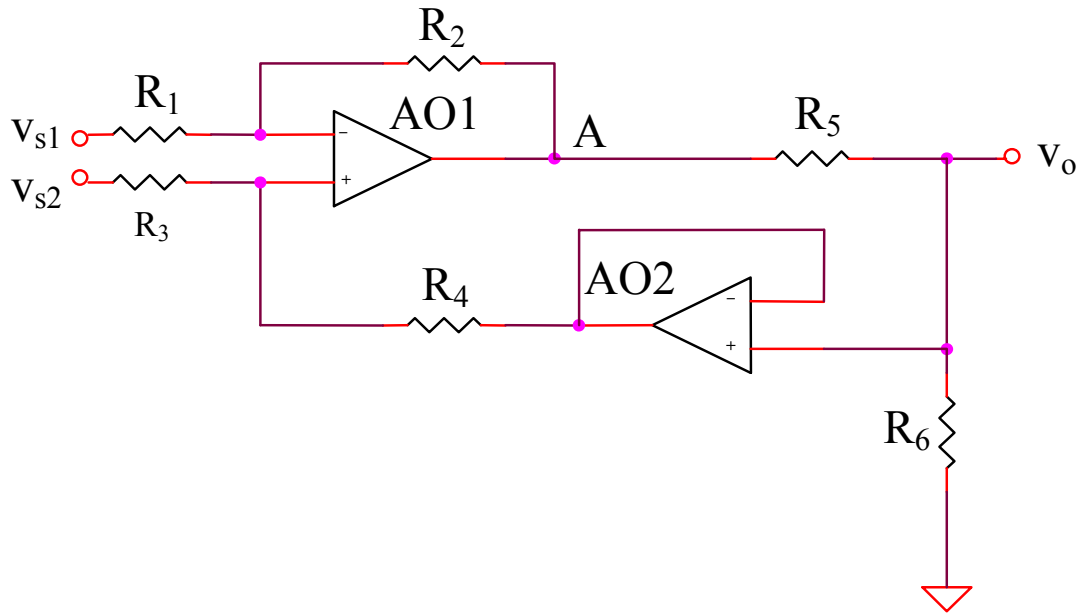

$$v_A = v_{s1} \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) + \frac{v_{s2} R_4 + v_o R_3}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


$$v_o = v_A \frac{R_6}{R_5 + R_6}$$

$$\Rightarrow v_o \left[\left(1 + \frac{R_5}{R_6} \right) - \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_4}{R_3}} \right] = v_{s2} \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} - v_{s1} \frac{R_2}{R_1}$$

$$v_o = A(v_{s2} - v_{s1})$$

$$\Rightarrow R_1 R_4 = R_2 R_3 \Rightarrow A = \frac{v_o}{v_{s2} - v_{s1}} = \frac{R_6 R_2}{R_5 R_1}$$

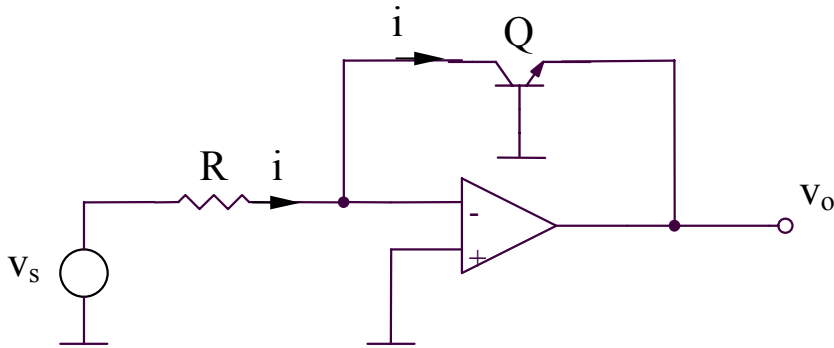
2.2.13. Convertoarele logaritmice si anti-logaritmice



Convertorul logaritmice

$$v_o = -v_{BE} = -V_{th} \ln\left(\frac{i}{I_S}\right)$$
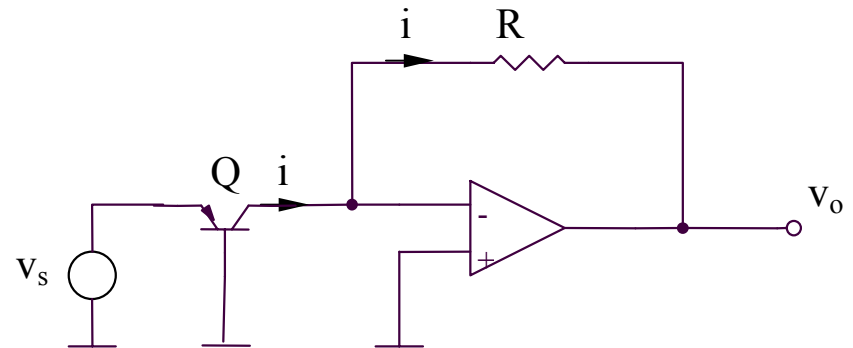
$$v_o = -V_{th} \ln\left(\frac{v_s}{RI_S}\right)$$




Convertorul anti-logaritmice

$$v_o = -iR$$


$$i = I_S e^{\frac{v_{EB}}{V_{th}}} = I_S e^{\frac{v_s}{V_{th}}}$$

2.2.14. Circuit pentru calculul functiei $Y = X^n$

$$X^n = e^{n \ln x}$$

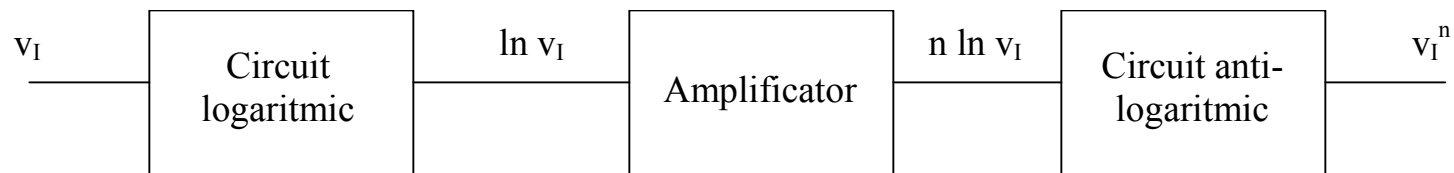

2.2.15. Circuit de multiplicare

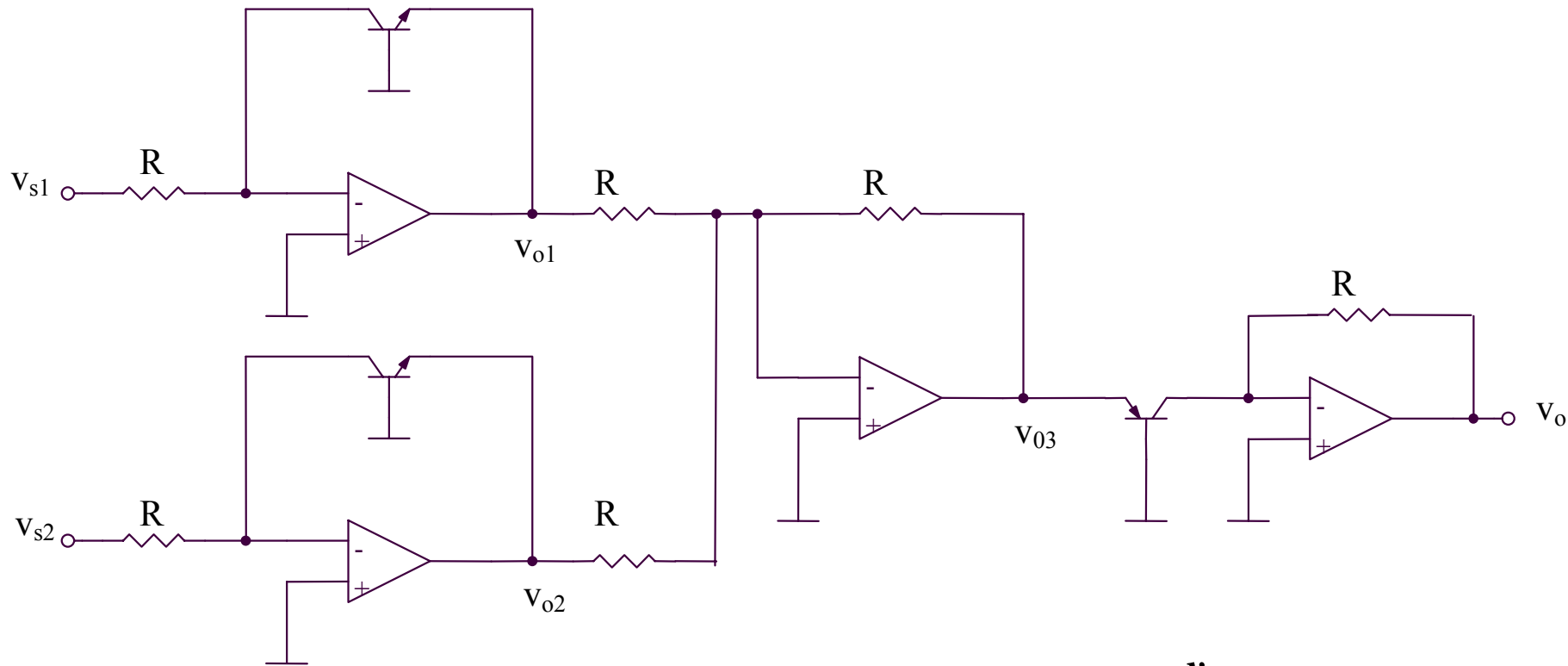


$$v_{o1} = -V_{th} \ln \frac{v_{s1}}{RI_S}$$

$$v_{o2} = -V_{th} \ln \frac{v_{s2}}{RI_S}$$

$$v_{o3} = \left(-\frac{R}{R}\right)v_{o1} + \left(-\frac{R}{R}\right)v_{o2} = -(v_{o1} + v_{o2}) = V_{th} \ln \frac{v_{s1}v_{s2}}{R^2 I_S^2}$$

$$v_o = -RI_S e^{\frac{v_{o3}}{V_{th}}} = -\frac{v_{s1}v_{s2}}{RI_S}$$

2.2.16. Circuit de impartire

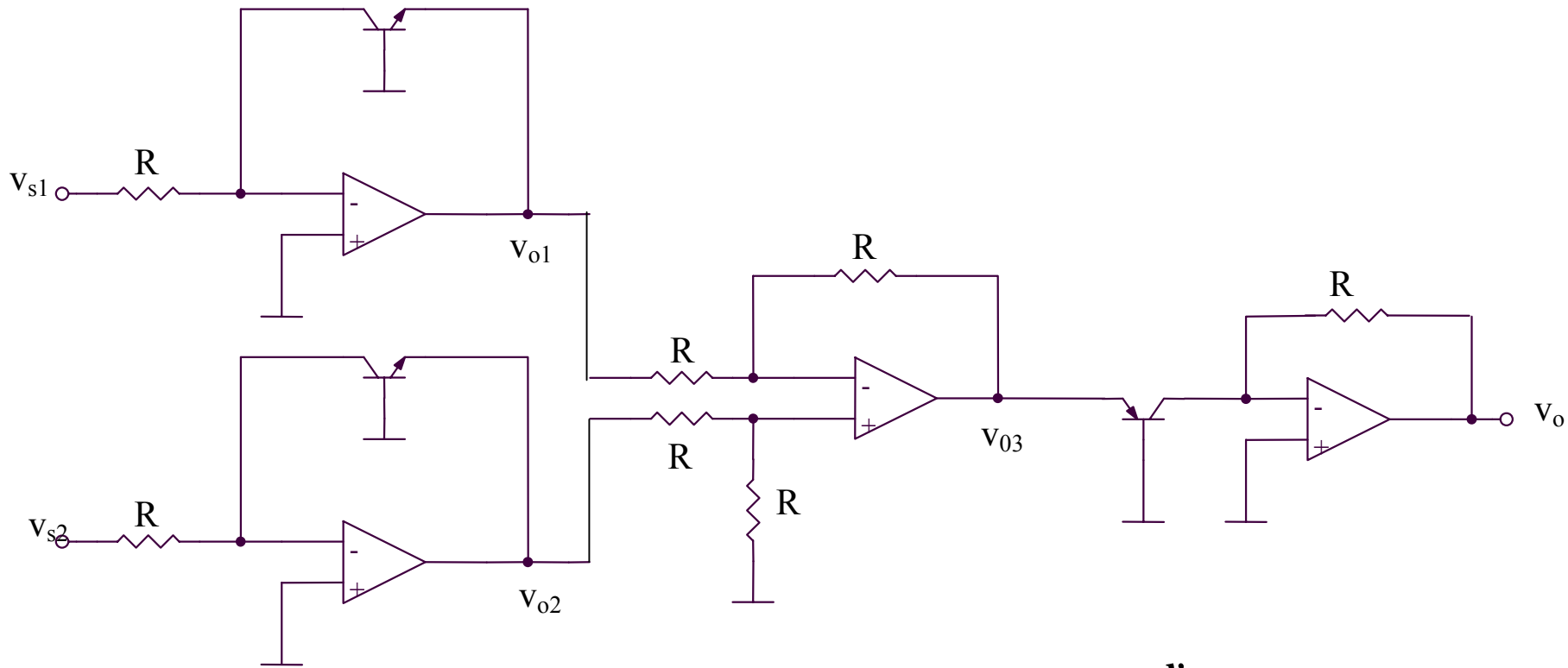


$$v_{o1} = -V_{th} \ln \frac{v_{s1}}{RI_S}$$

$$v_{o2} = -V_{th} \ln \frac{v_{s2}}{RI_S}$$

$$v_{o3} = v_{o2} - v_{o1} = V_{th} \ln \frac{v_{s1}}{v_{s2}}$$

$$v_o = -RI_S e^{\frac{v_{o3}}{V_{th}}} = -RI_S \frac{v_{s1}}{v_{s2}}$$


2.2.17. Circuit de exponentiere (1)

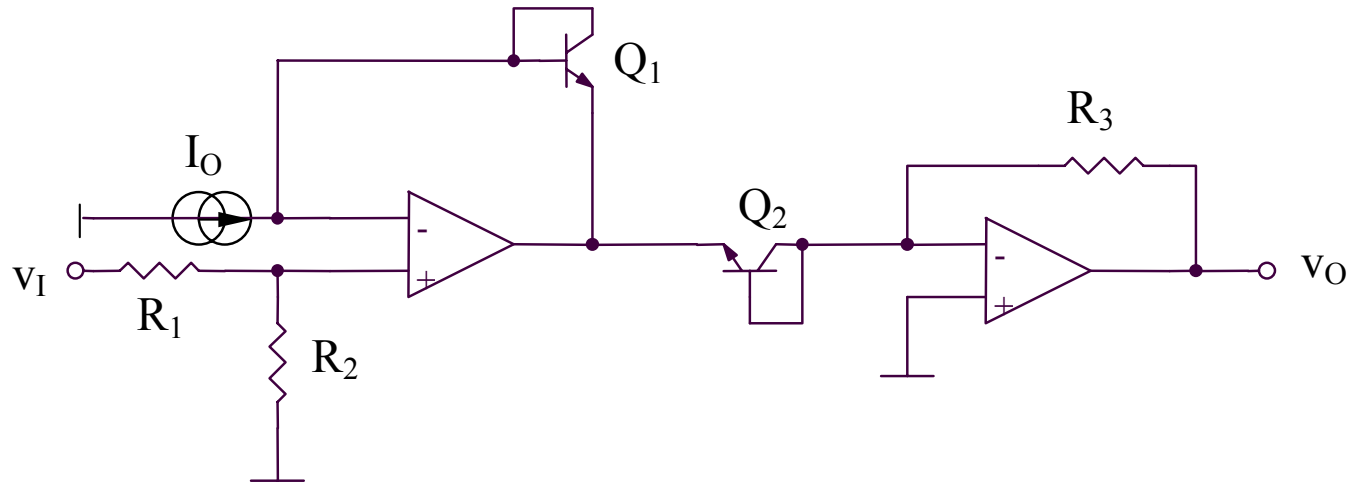

$$v_I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v_{BE1} - v_{BE2} = V_{th} \ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}}\right) = V_{th} \ln\left(\frac{I_O R_3}{v_O}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_O = I_O R_3 e^{-\frac{v_I R_2}{V_{th} R_1 + R_2}}$$


2.2.18. Circuit de exponentiere (2)

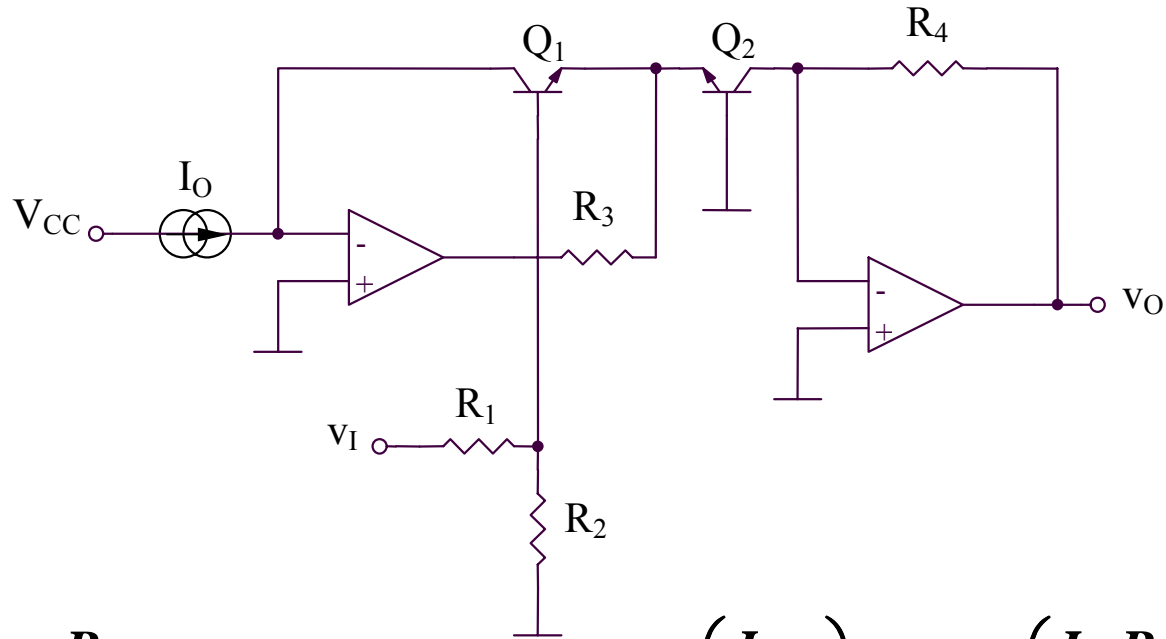

$$v_I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v_{BE1} - v_{BE2} = V_{th} \ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}}\right) = V_{th} \ln\left(\frac{I_O R_4}{v_O}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_O = I_O R_4 e^{-\frac{v_I R_2}{V_{th} R_1 + R_2}}$$

2.2.19. Simulator de impedanta

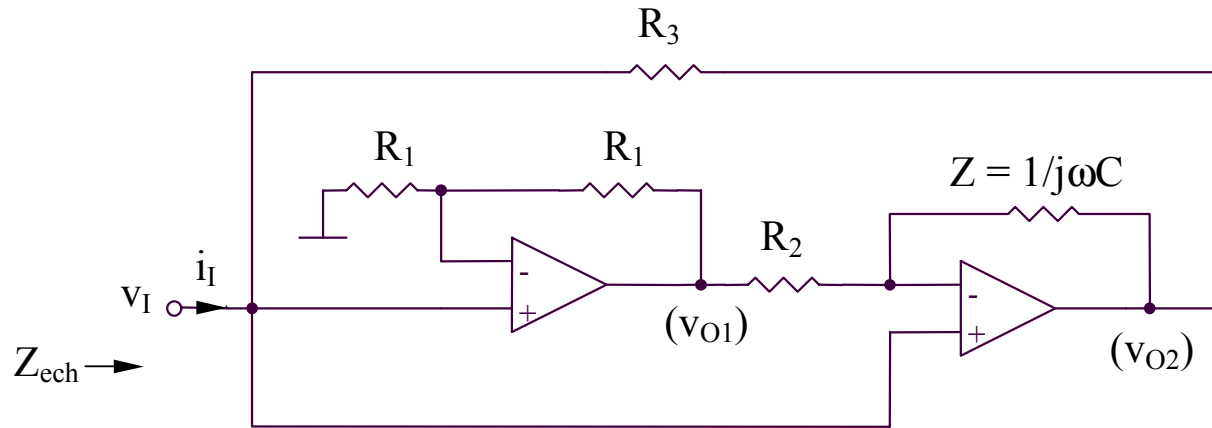


$$\left. \begin{aligned} v_{O2} &= v_I \left(1 + \frac{Z}{R_2} \right) + v_{O1} \left(-\frac{Z}{R_2} \right) \\ v_{O1} &= 2v_I \end{aligned} \right\} \Rightarrow v_{O2} = v_I \left(1 - \frac{Z}{R_2} \right) \left. \begin{aligned} & \\ i_I &= \frac{v_I - v_{O2}}{R_3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow i_I = v_I \frac{Z}{R_2 R_3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Z_{ech} = \frac{v_I}{i_I} = \frac{R_2 R_3}{Z} = j\omega(R_2 R_3 C) = j\omega L_{ech}$$


$$L_{ech} = R_2 R_3 C$$

2.2.20. Sensori de temperatura (1)

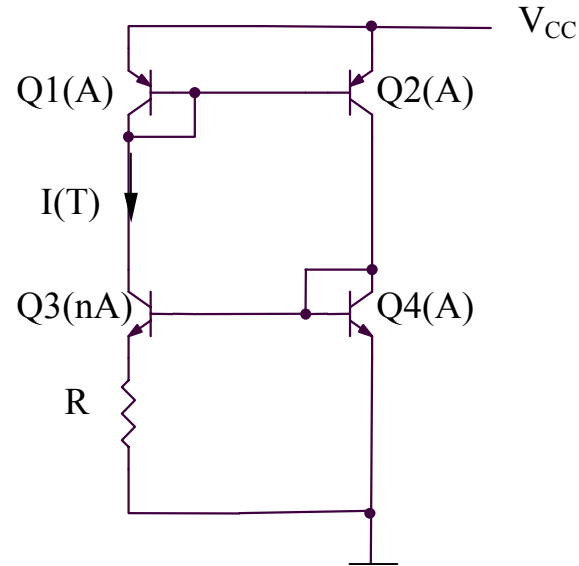

$$I(T) = \frac{V_{BE4} - V_{BE3}}{R} = \frac{V_{th}}{R} \ln \left(\frac{I_{C4} I_{S3}}{I_{C3} I_{S4}} \right) = \frac{V_{th}}{R} \ln n$$

2.2.21. Sensori de temperatura (2)

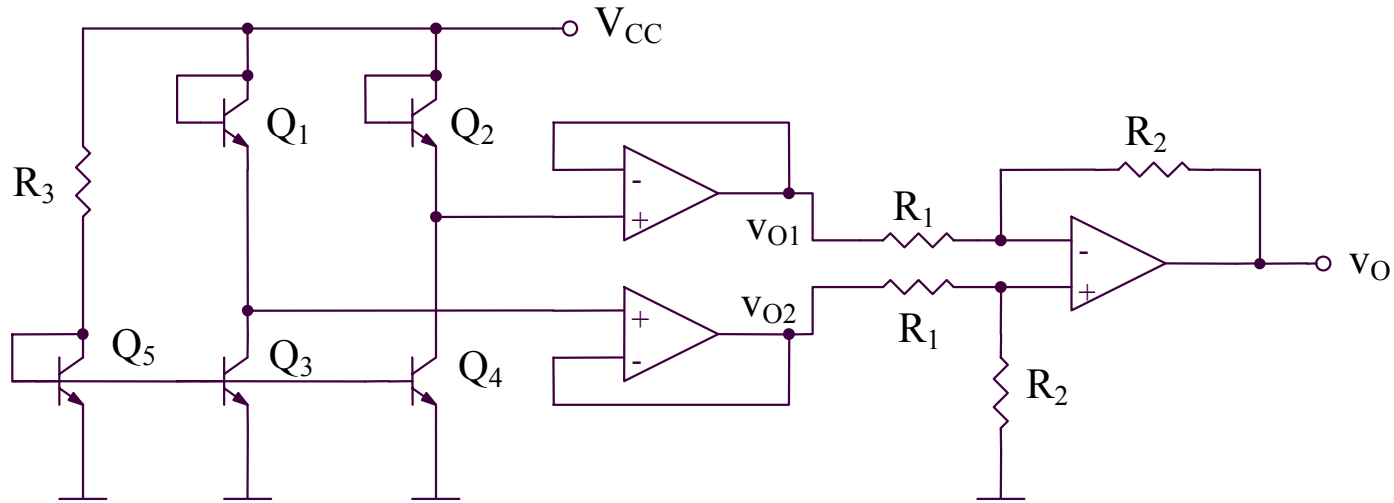


$$v_O = \frac{R_2}{R_1} (v_{O2} - v_{O1}) = \frac{R_2}{R_1} (v_{BE2} - v_{BE1}) = \frac{R_2}{R_1} V_{th} \ln \left(\frac{I_{C2} I_{S1}}{I_{C1} I_{S2}} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_O = \frac{R_2}{R_1} V_{th} \ln \left(\frac{I_{C4} I_{S1}}{I_{C3} I_{S2}} \right) = \frac{R_2}{R_1} V_{th} \ln \left(\frac{I_{S4} I_{S1}}{I_{S3} I_{S2}} \right) = \frac{R_2}{R_1} V_{th} \ln \left(\frac{A_4 A_1}{A_3 A_2} \right) = MT$$

$$M = \frac{R_2 k}{R_1 q} \ln \left(\frac{A_4 A_1}{A_3 A_2} \right)$$

2.2.22. Redresor mono-alternanta

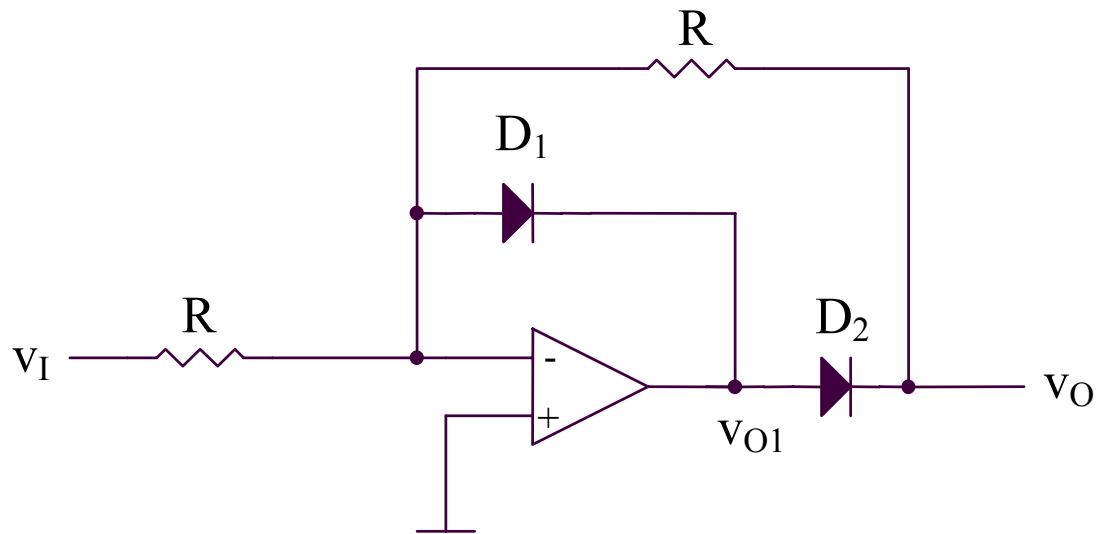


$v_I > 0 \Rightarrow v_{O1} < 0 \Rightarrow D_1$ deschisa, D_2 blocata

$v_I < 0 \Rightarrow v_{O1} > 0 \Rightarrow D_2$ deschisa, D_1 blocata


2.2.22. Redresor mono-alternanta

$$v_I > 0$$

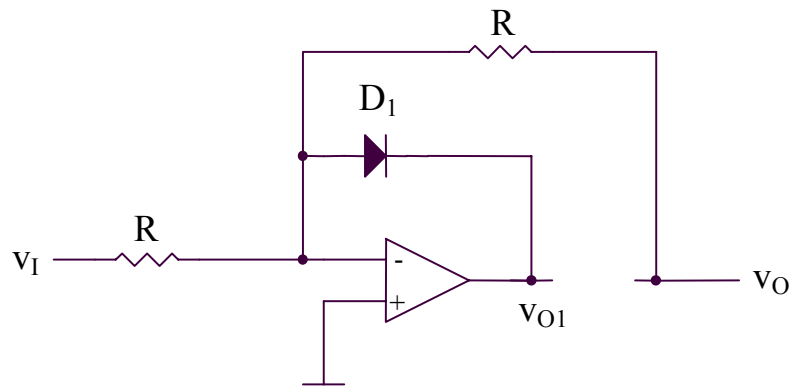


$$v_O = 0$$

$$v_I < 0$$

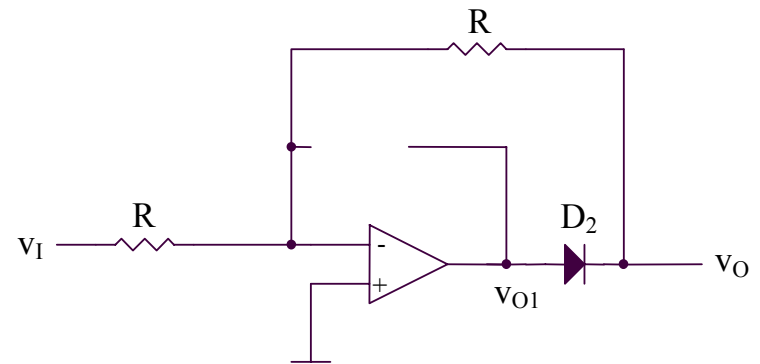


$$v_O = -\frac{R}{R}v_I = -v_I$$

2.2.22. Redresor mono-alternanta

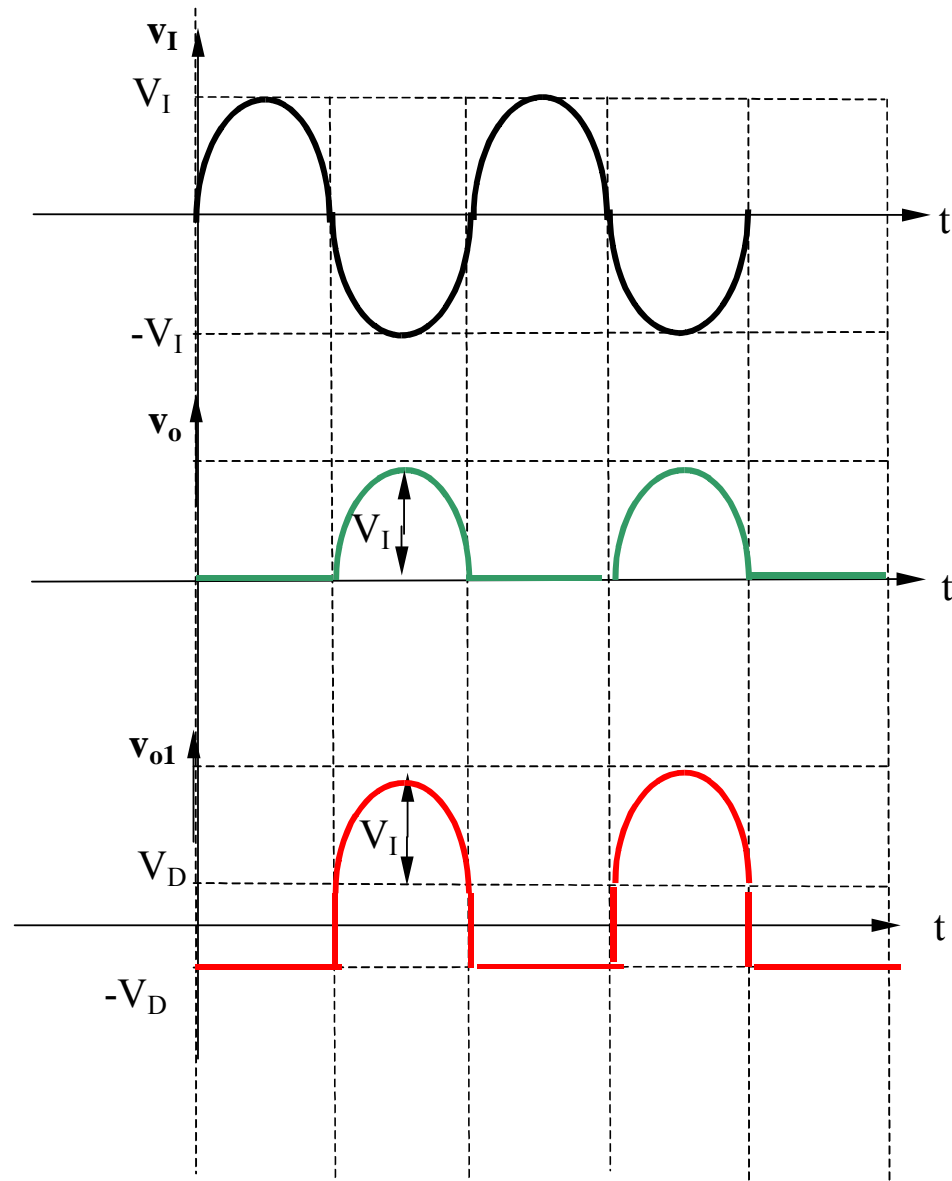

2.2.22. Redresor mono-alternanta

Fara D1

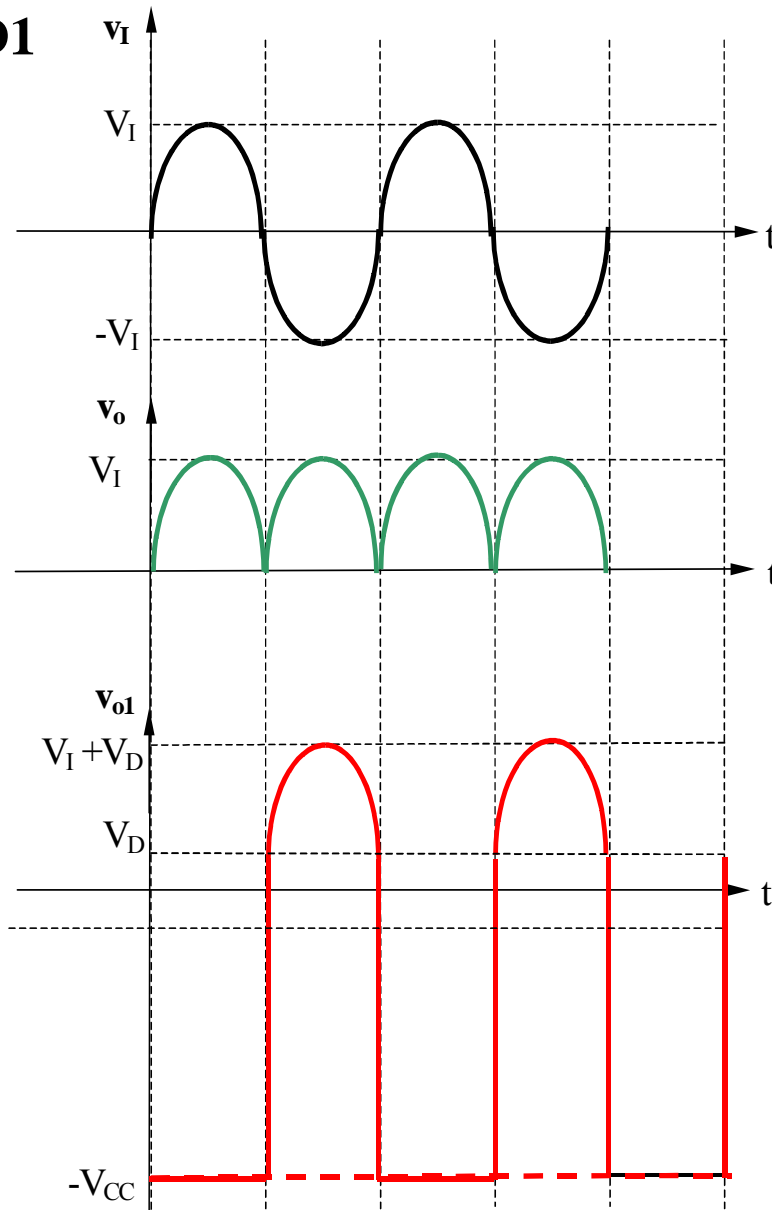

Exemplu

$$f=10\text{kHz}$$


$$T=1/f=100\ \mu\text{s}$$

$$T/2=50\ \mu\text{s}$$


$$SR=1\text{V}/\mu\text{s}$$

$$\Delta v_{o1}=(V_{CC} + V_D)=15+0,6=15,6\text{V}$$
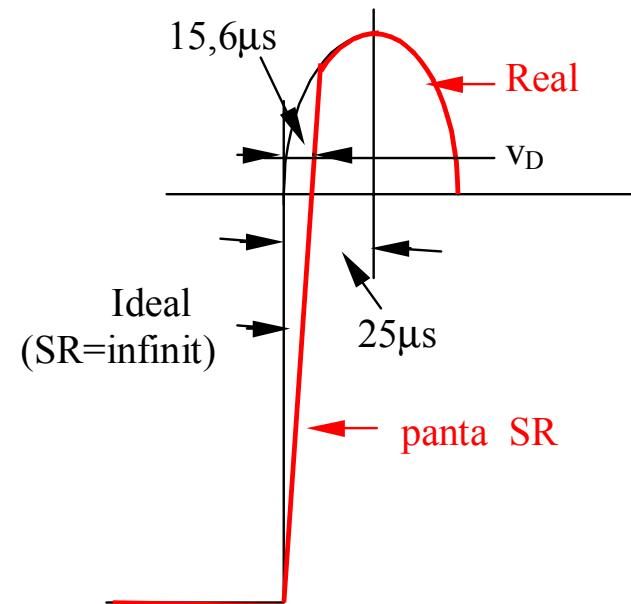
$$\Delta t = \Delta v_{o1}/SR=15,6\ \mu\text{s}$$




2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)

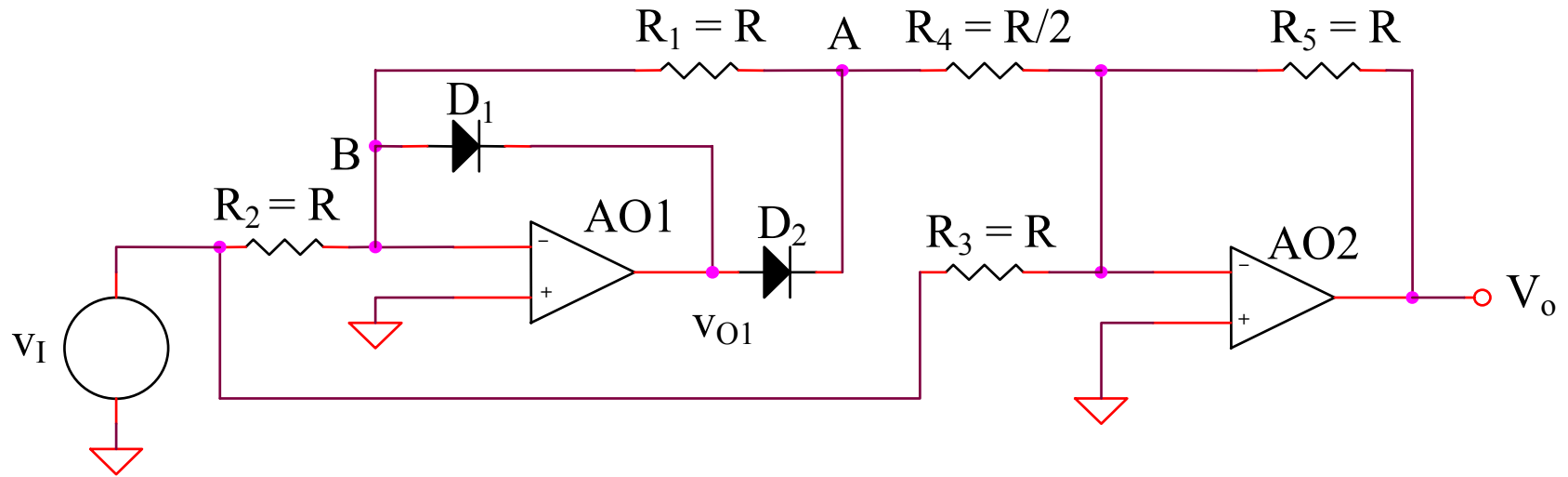

$v_I > 0 \Rightarrow v_{O1} < 0 \Rightarrow D_1$ deschisa, D_2 blocata

$v_I < 0 \Rightarrow v_{O1} > 0 \Rightarrow D_2$ deschisa, D_1 blocata

2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)

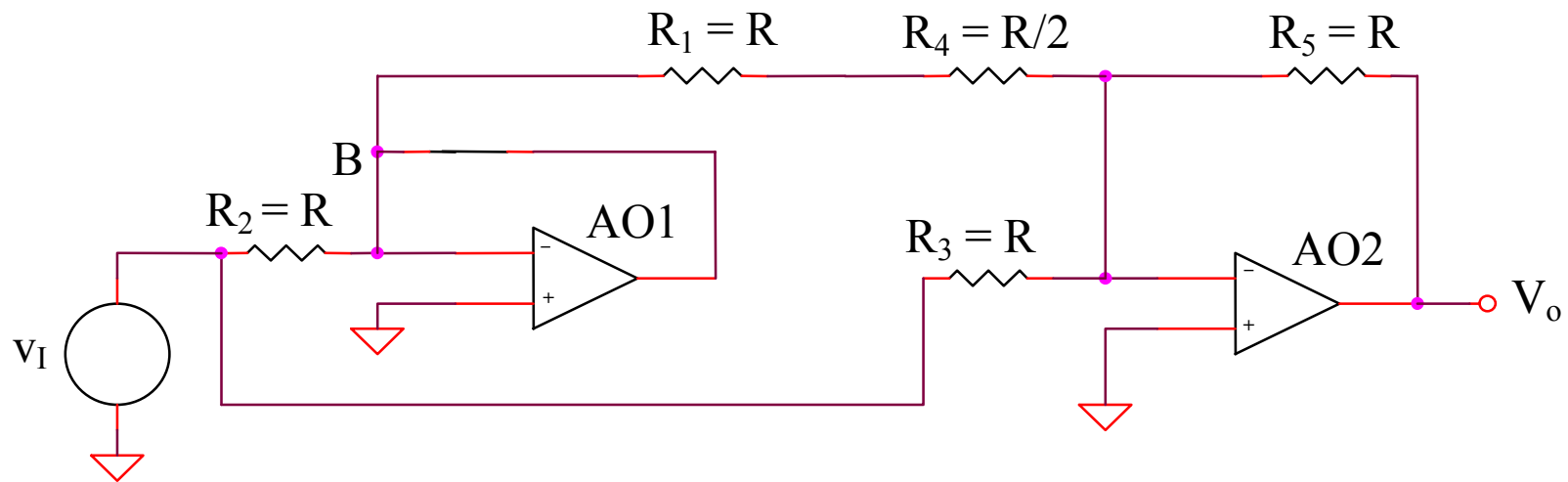


$$v_I > 0$$

$$V_B = 0$$

$$v_O = -\frac{R_5}{R_3} v_I = -v_I$$

2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)

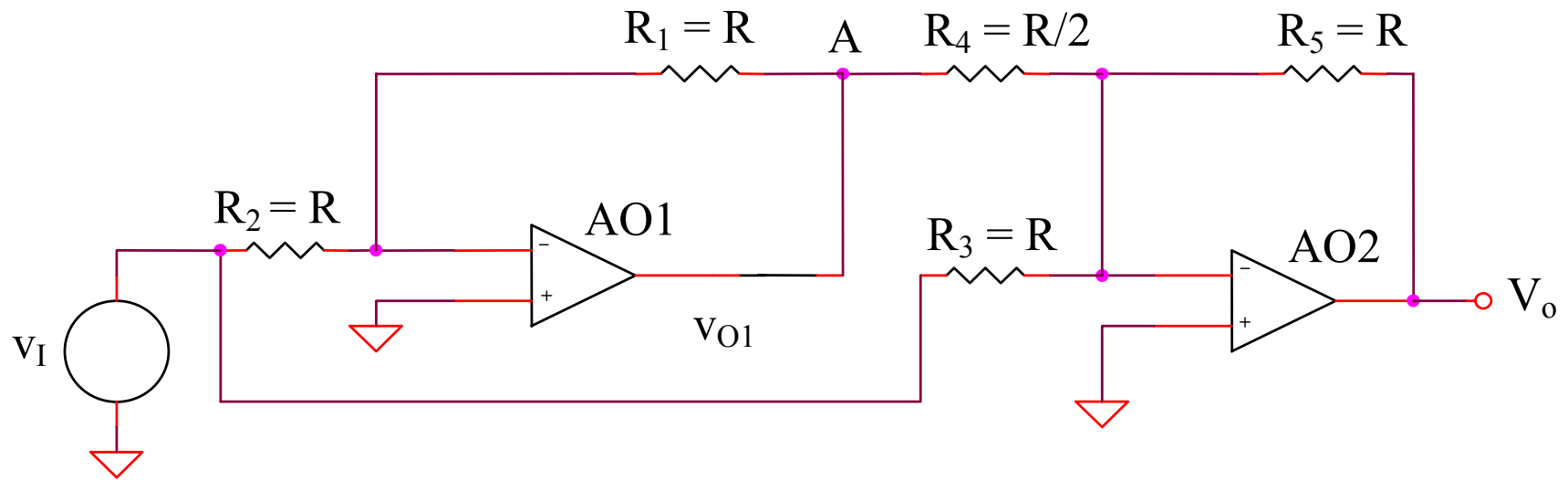


$$v_I < 0 \quad V_A = -\frac{R_1}{R_2} v_I$$

$$v_O = -\frac{R_5}{R_4} V_A - \frac{R_5}{R_3} v_I = v_I$$

Concluzie: $v_O = -|v_I|$


2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)

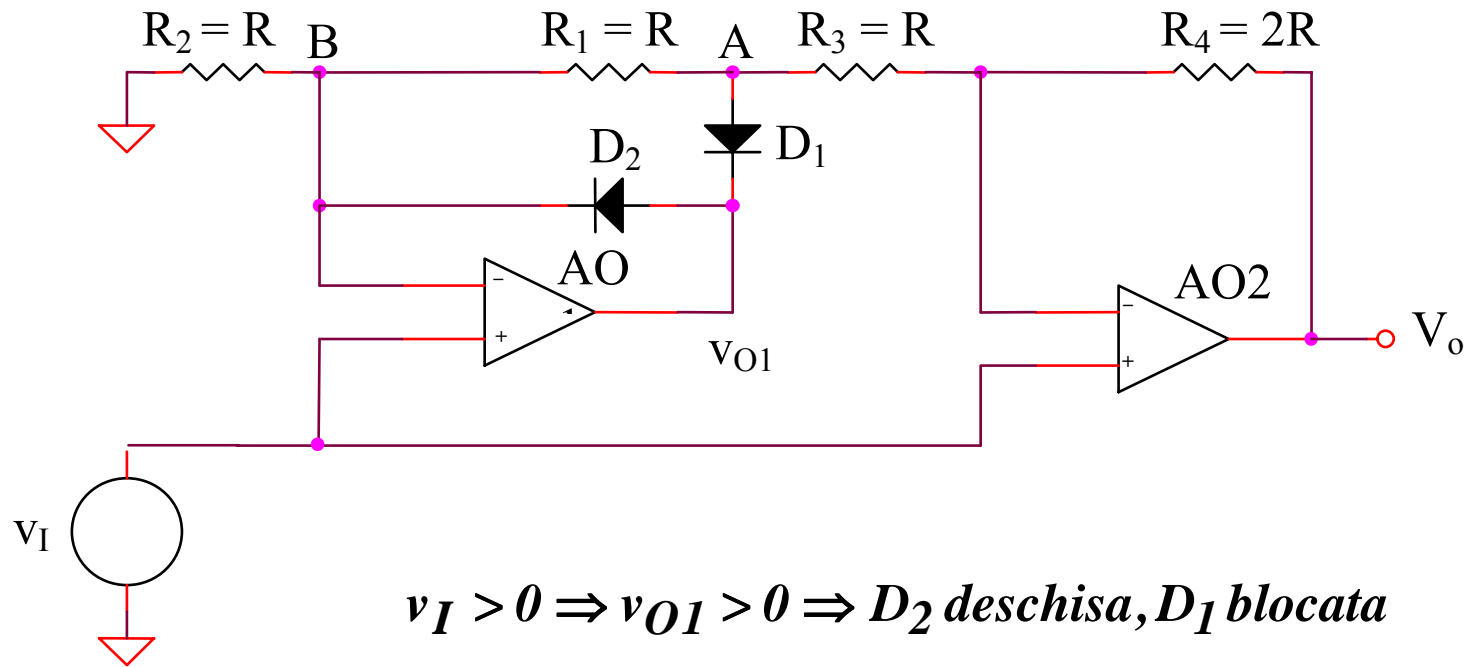

$v_I > 0 \Rightarrow v_{O1} > 0 \Rightarrow D_2$ deschisa, D_1 blocata

$v_I < 0 \Rightarrow v_{O1} < 0 \Rightarrow D_1$ deschisa, D_2 blocata

2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)

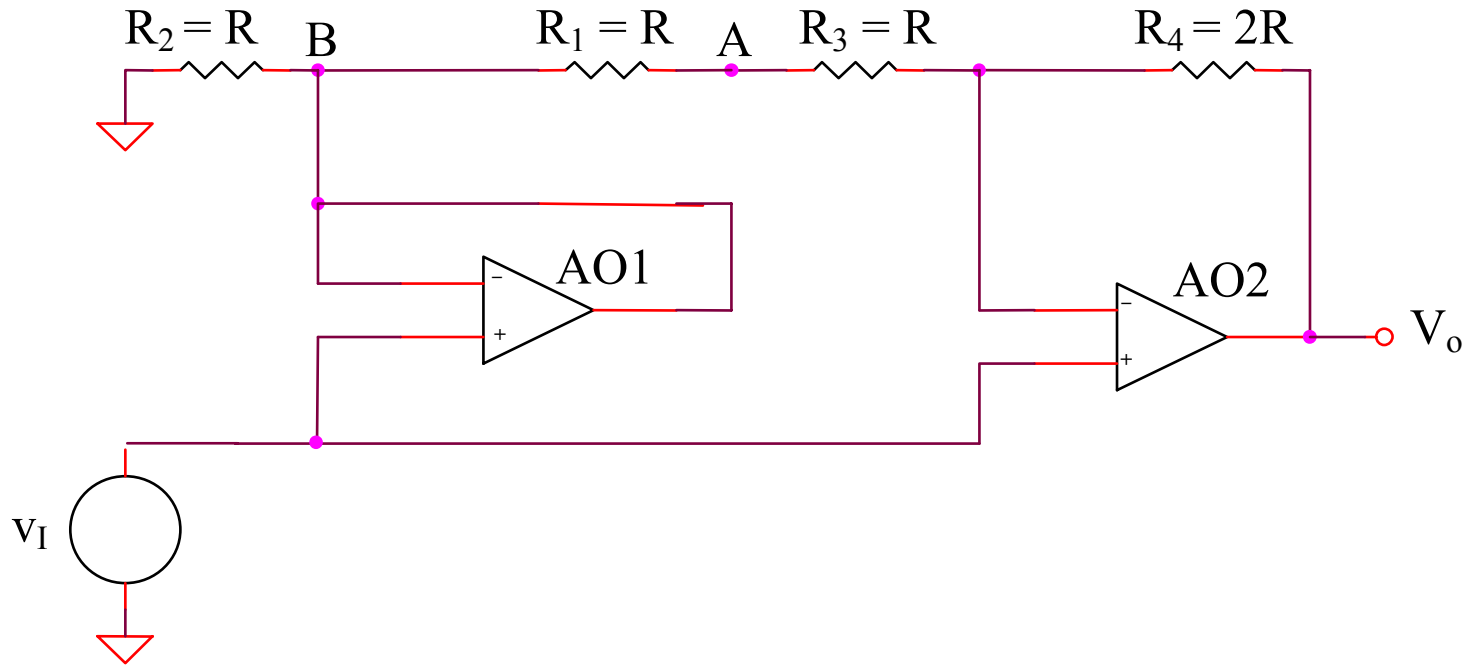


$$v_I > 0$$

$$V_B = v_I$$

$$v_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_1 + R_3} \right) v_I - \frac{R_4}{R_1 + R_3} V_B = v_I$$

2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)

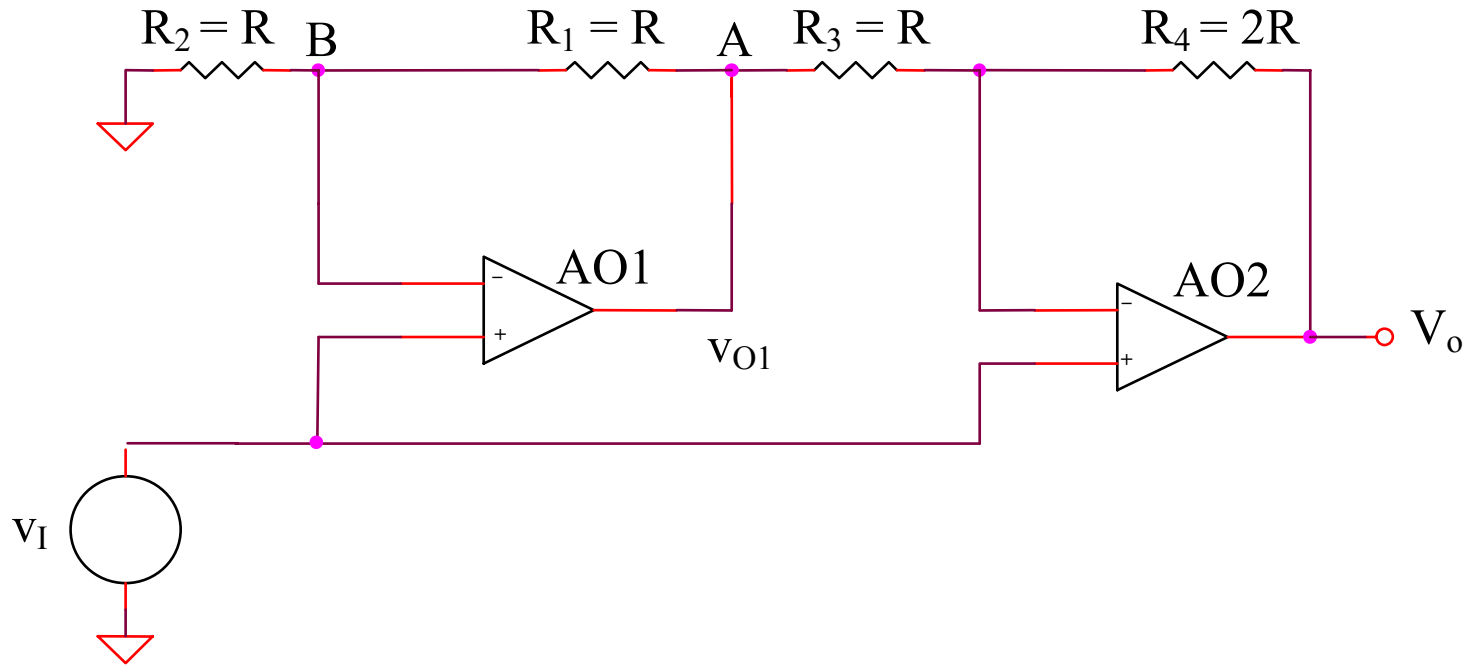


$$v_I < 0 \quad V_A = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)v_I = 2v_I \quad v_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)v_I - \frac{R_4}{R_3}V_A = -v_I$$

Concluzie: $v_O = |v_I|$

SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)


SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)

SIM 2.9: $V_O(t)$

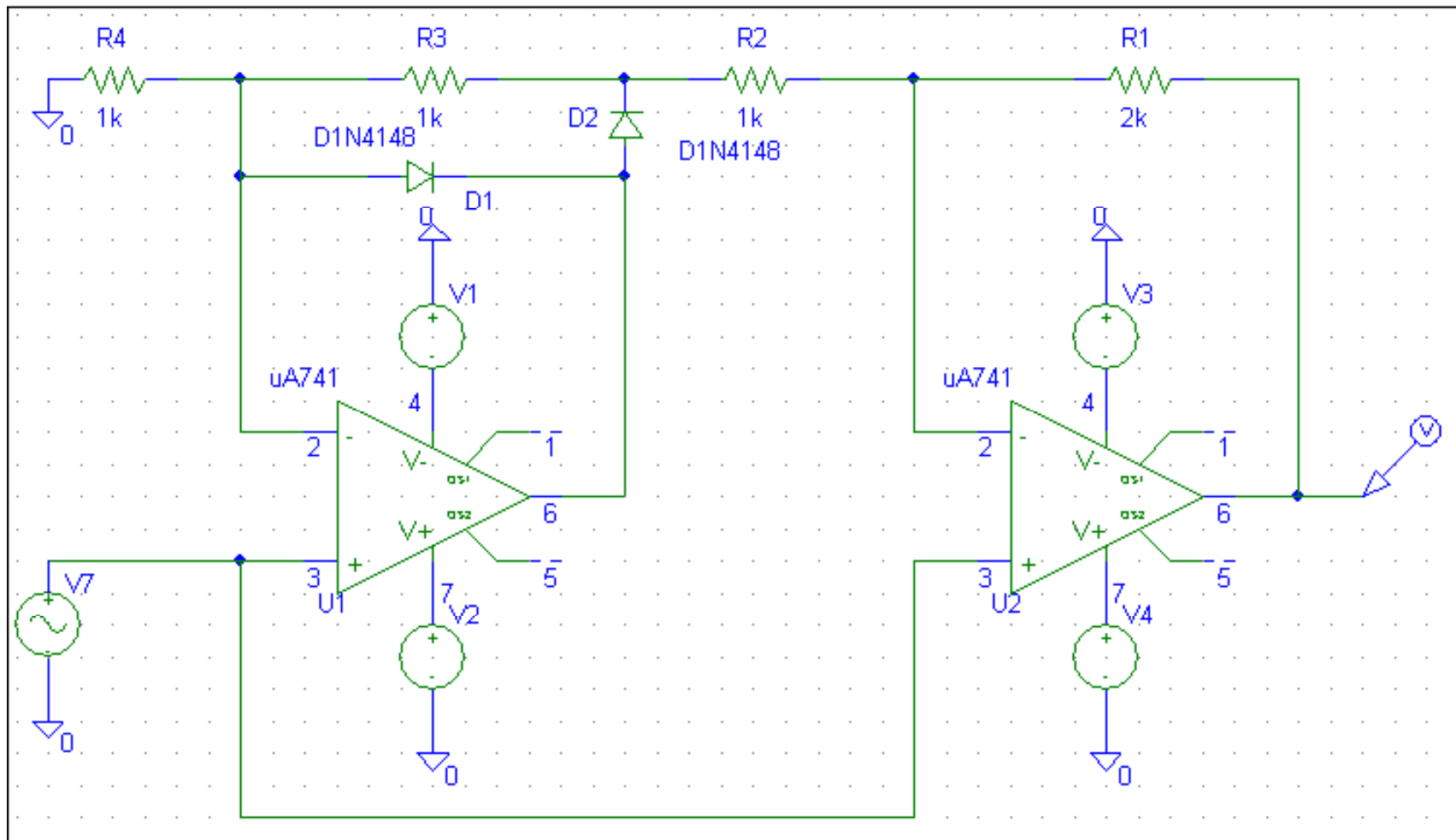


SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)

SIM 2.10: V_O (V_5)

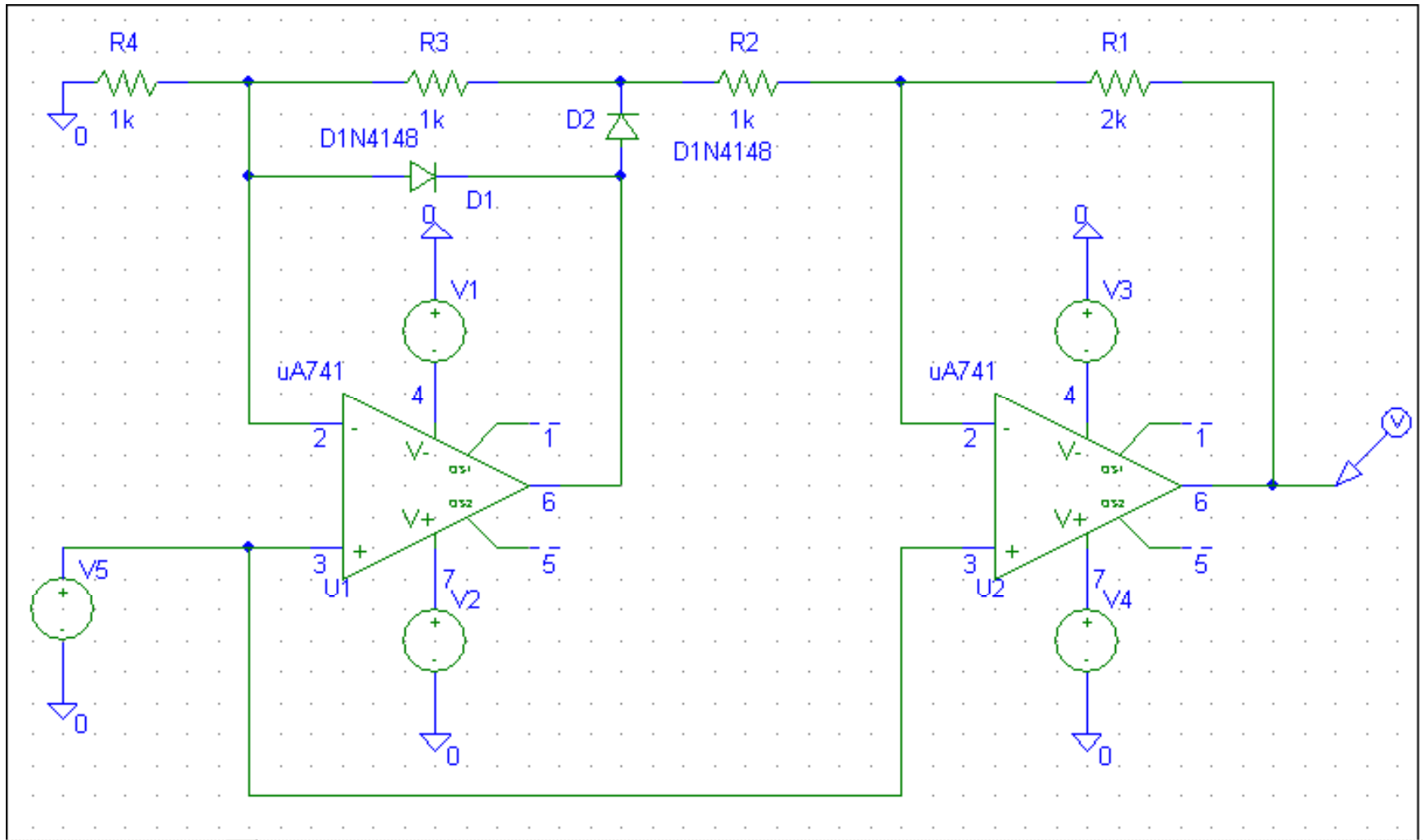


2.2.25. Circuit multifunctional RC 4200

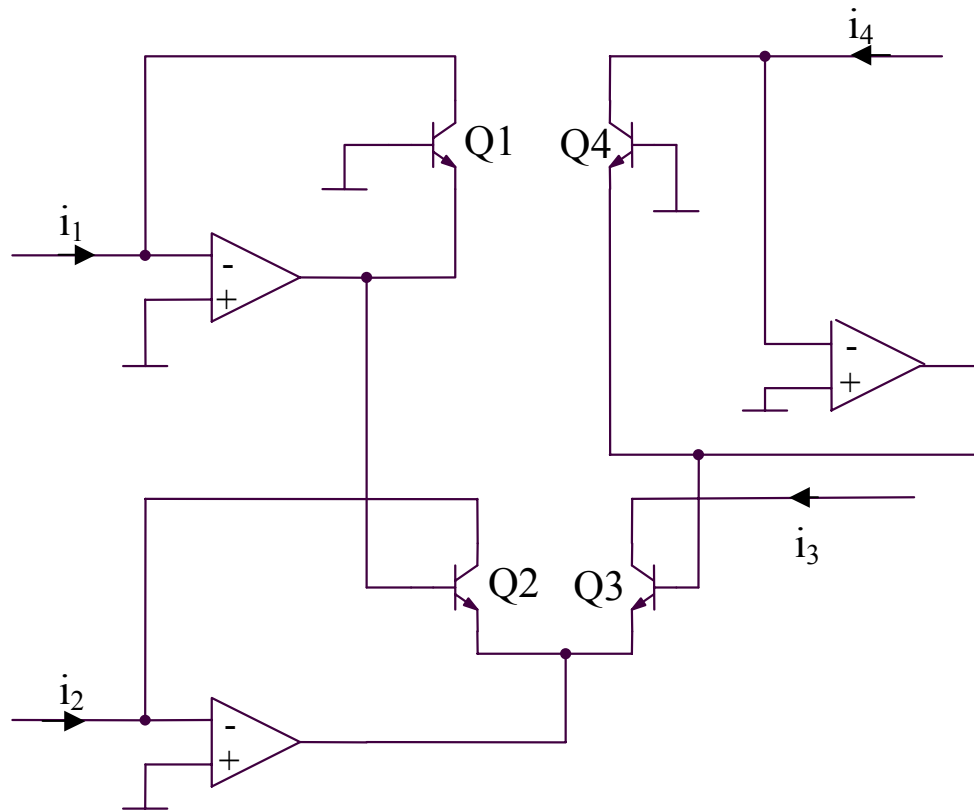

$$V_{BE1} + V_{BE2} = V_{BE3} + V_{BE4}$$

$$V_{th} \ln \frac{i_1}{I_S} + V_{th} \ln \frac{i_2}{I_S} = V_{th} \ln \frac{i_3}{I_S} + V_{th} \ln \frac{i_4}{I_S} \Rightarrow i_1 i_2 = i_3 i_4$$

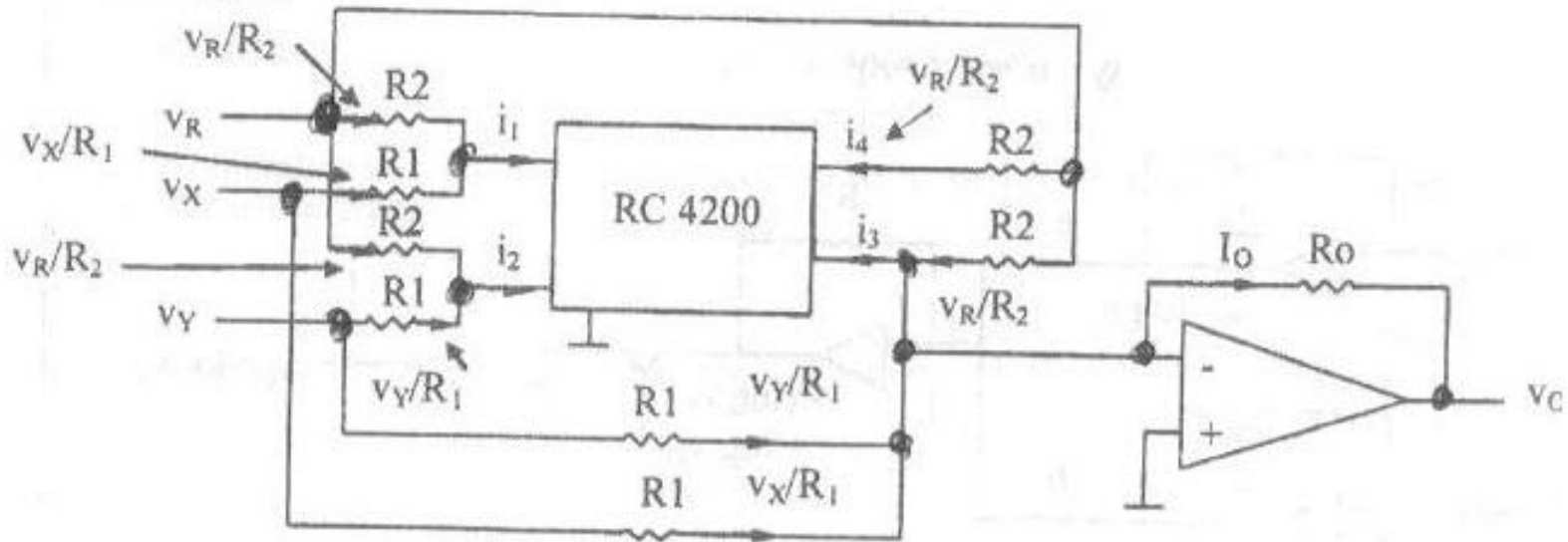2.2.25. Circuit multifunctional RC 4200 - aplicatie




$$i_3 = \frac{i_1 i_2}{i_4} = \frac{R_2 \left(\frac{V_R}{R_2} + \frac{V_X}{R_1} \right) \left(\frac{V_R}{R_2} + \frac{V_Y}{R_1} \right)}{V_R} = \frac{V_R}{R_2} + \frac{V_X}{R_1} + \frac{V_Y}{R_1} + \frac{R_2 V_X V_Y}{V_R R_1^2}$$

$$i_O = \frac{V_R}{R_2} + \frac{V_X}{R_1} + \frac{V_Y}{R_1} - \left(\frac{V_R}{R_2} + \frac{V_X}{R_1} + \frac{V_Y}{R_1} + \frac{R_2 V_X V_Y}{V_R R_1^2} \right) = -\frac{R_2 V_X V_Y}{V_R R_1^2}$$


$$v_O = -i_O R_O = \frac{R_2 R_O}{V_R R_1^2} V_X V_Y$$

2.2.26. Stabilizator de tensiune (1)

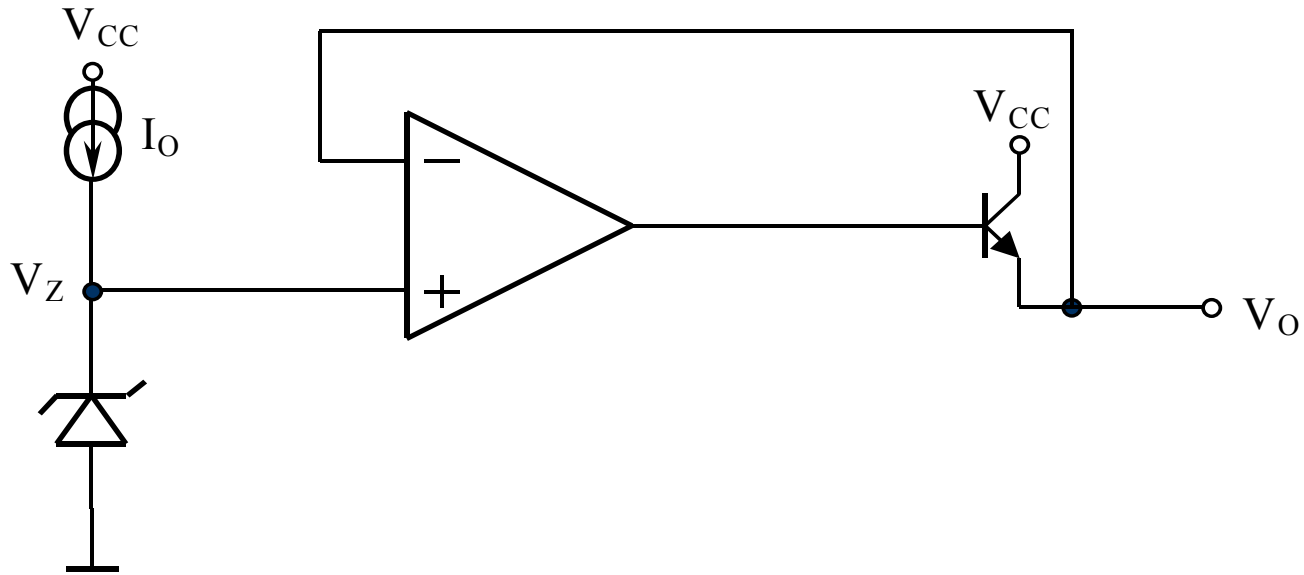


$$V_O = V_Z$$

2.2.27. Stabilizator de tensiune (2)

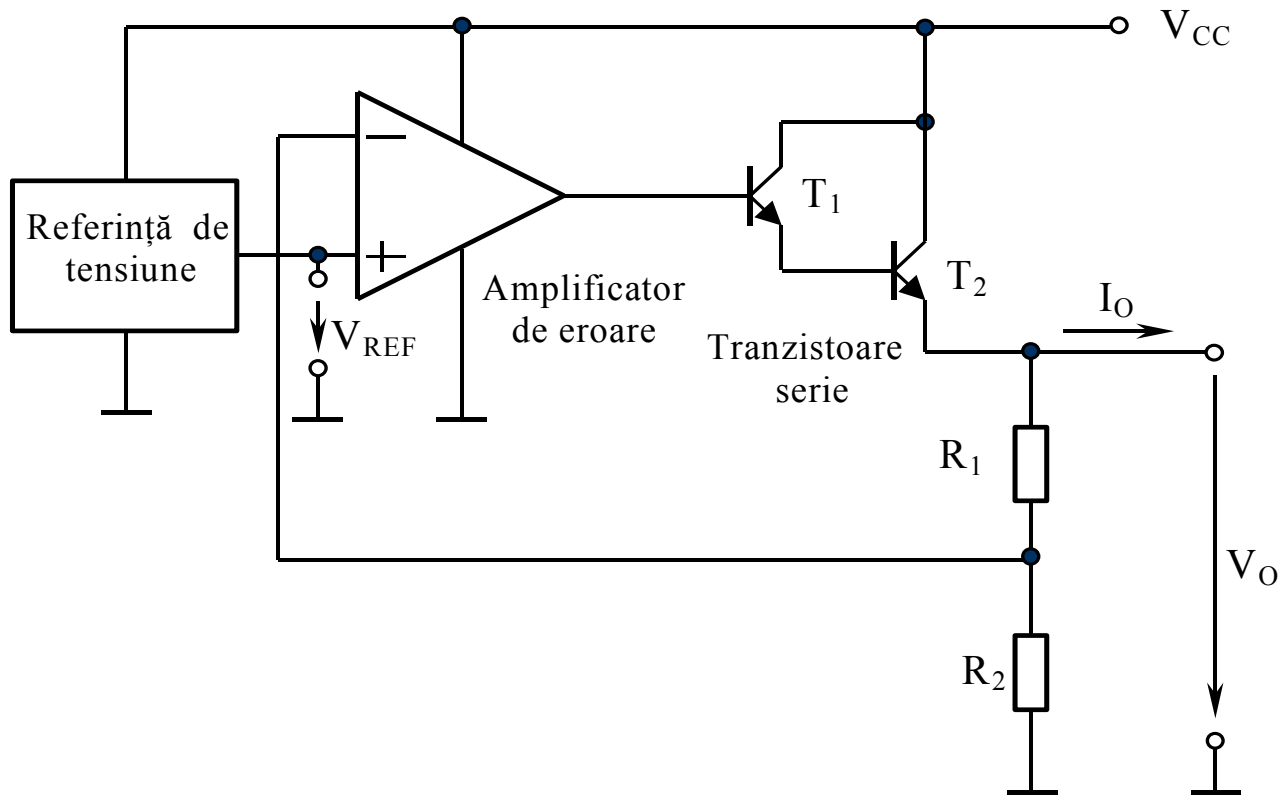


$$V_O \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{REF} \Rightarrow V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

2.2.28. Stabilizator de tensiune (3)

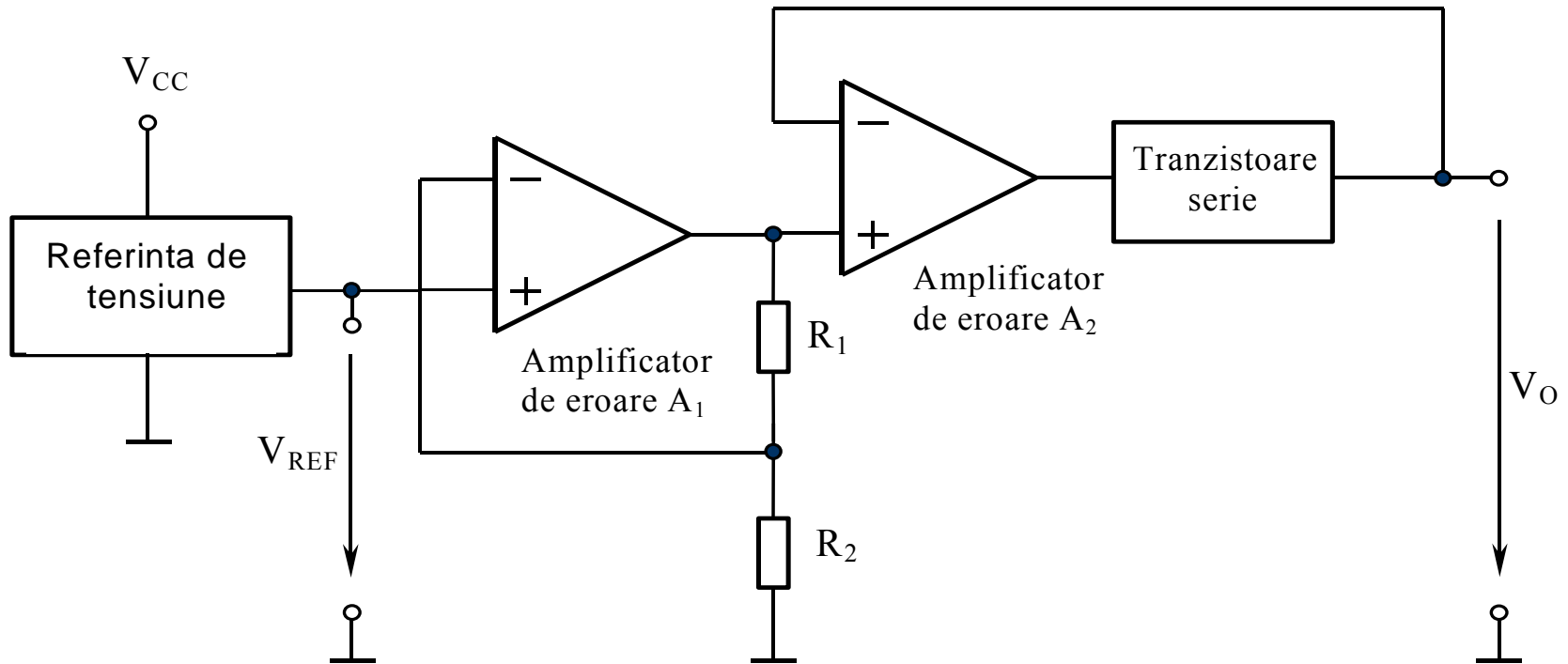

$$V_O \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{REF} \Rightarrow V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

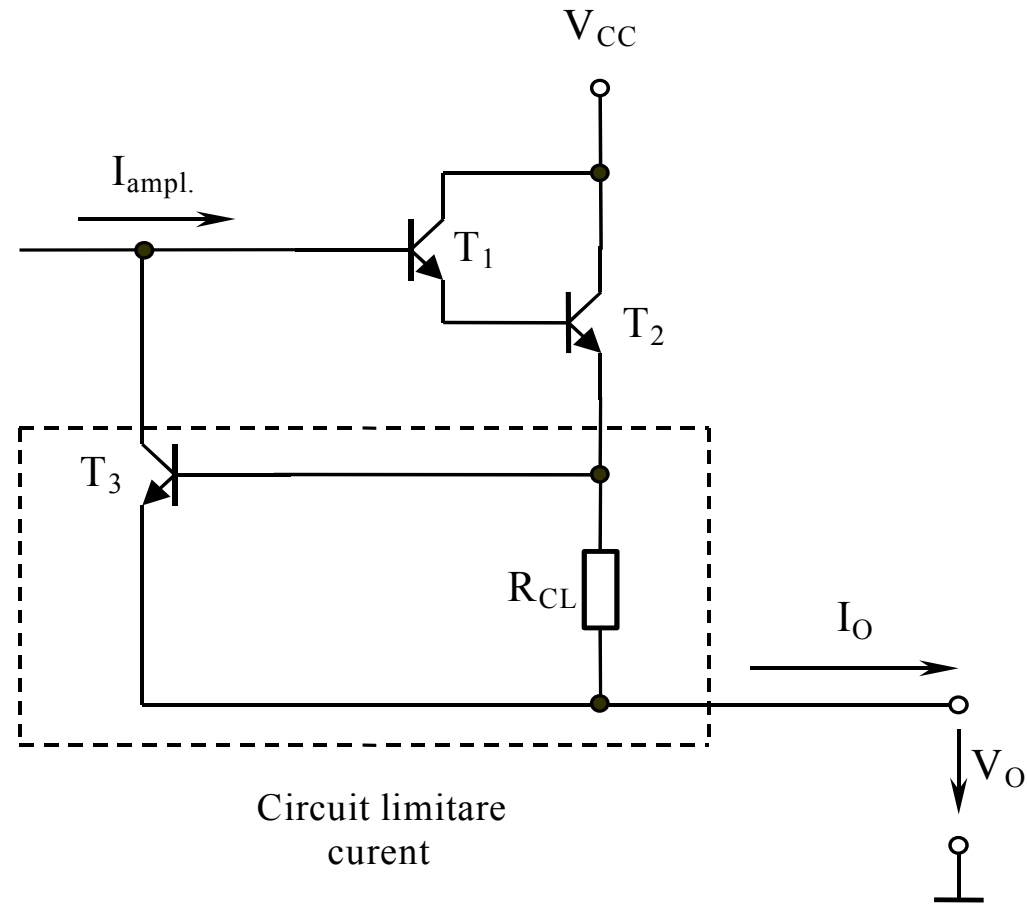
2.2.29. Circuit de protectie la supracurent



$$I_O = \frac{V_{BE}}{R_{CL}} = \frac{0,65V}{R_{CL}}$$


2.3. Comparatoare

2.3.1. Comparator simpli


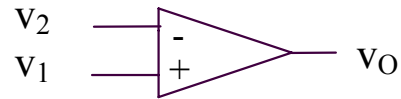


$$v_1 > v_2 \Rightarrow v_O = V_H$$

$$v_1 < v_2 \Rightarrow v_O = V_L$$

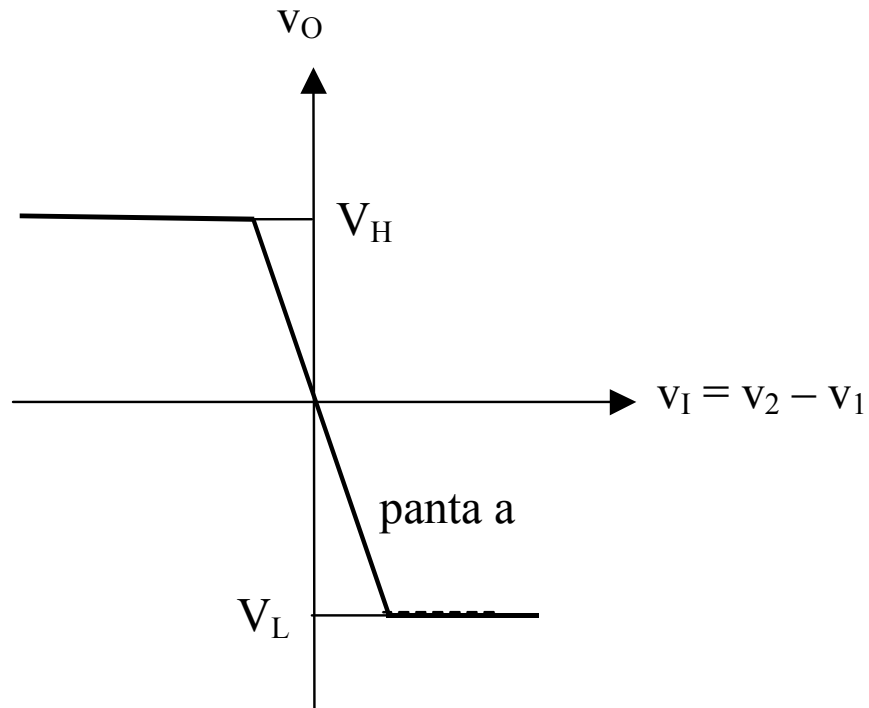

2.3.2. Comparator cu histerezis

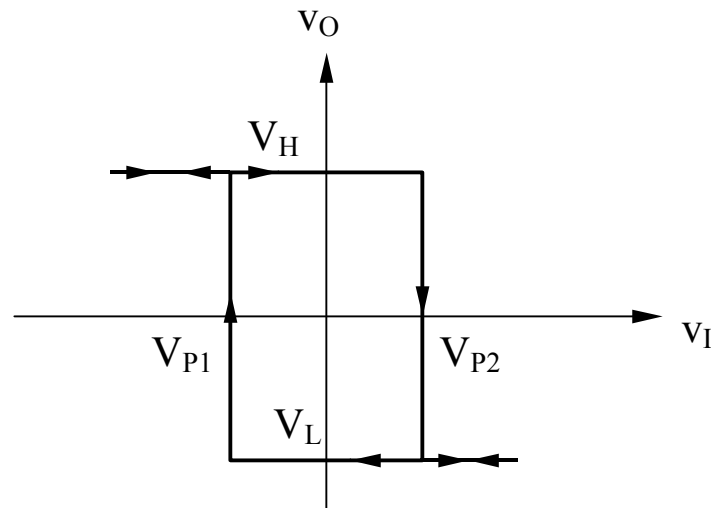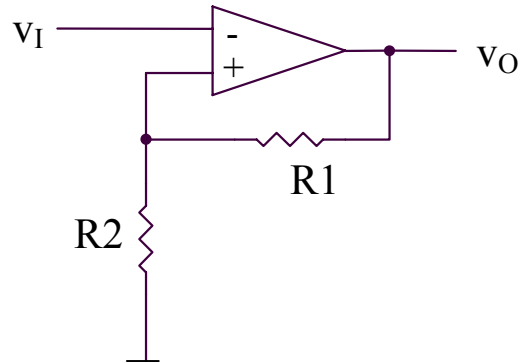

$$V_{P1} = V_L \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{P2} = V_H \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$