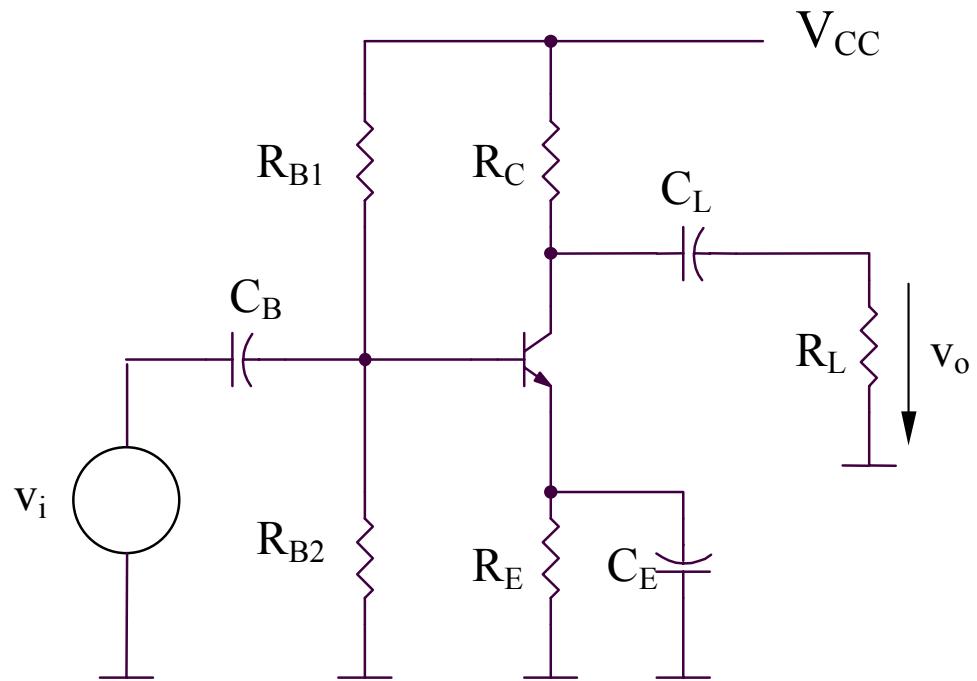


Capitolul 4

Amplificatoare elementare

4.1. Etaje de amplificare cu un tranzistor

4.1.1. Etajul emitor comun




$$A_V = -g_m (R_C // R_L)$$

$$R_i = r_\pi // R_{B1} // R_{B2}$$

$$R_o = R_L // R_C // r_o$$

4.1.2. Etajul colector comun

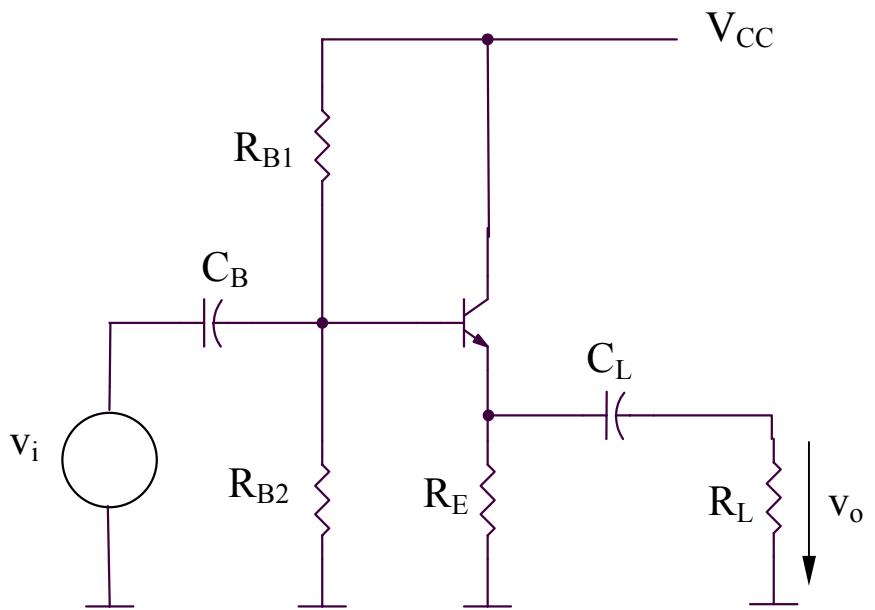


$$A_V = \frac{(\beta + 1)(R_E // R_L)}{r_\pi + (\beta + 1)(R_E // R_L)}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_\pi + (\beta + 1)(R_E // R_L)]$$

$$R_o = R_E // R_L // 1/g_m$$

4.1.3. Etajul baza comuna

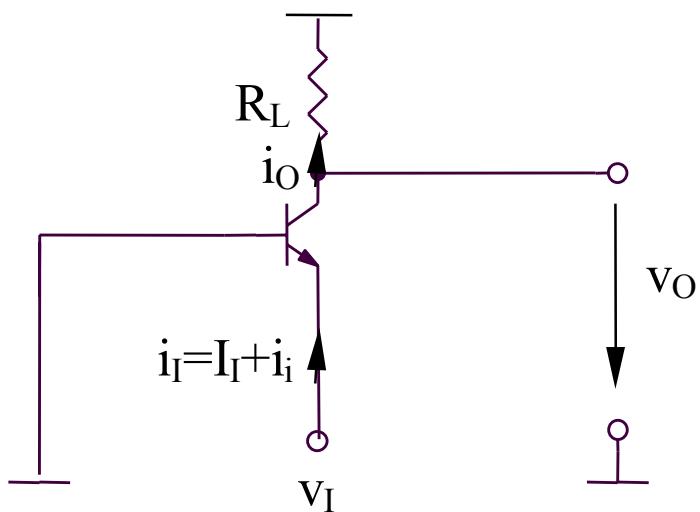


$$A_i = \frac{i_O}{i_I} \cong 1$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = g_m R_L$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_L // r_o$$

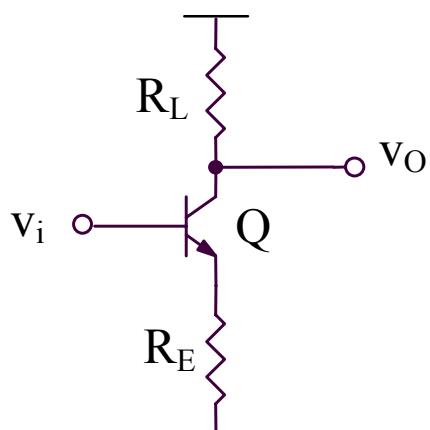4.1.4. Etajul sarcina distribuita (bipolar)




$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_C} \frac{i_C}{i_B} \frac{i_B}{v_i}$$

$$A_V = -\frac{\beta R_L}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_i = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

$$R_o = R_L // r_o \left(1 + \frac{\beta R_E}{r_\pi + R_E} \right)$$

4.1.5. Etajul sursa comuna

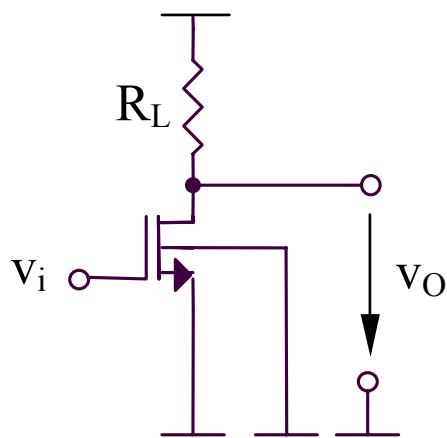


$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} (R_L // r_{ds})}{v_{GS}}$$

$$A_v = -g_m (R_L // r_{ds})$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_L // r_{ds}$$

4.1.6. Etajul drena comuna

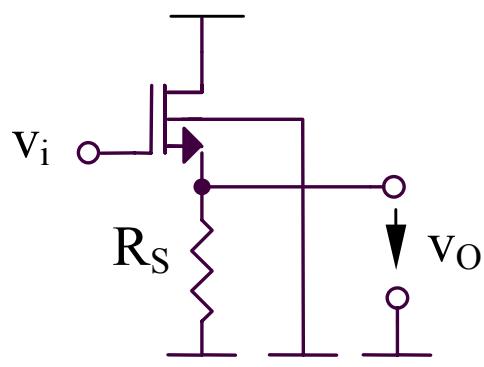


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{GS} R_s}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_s}$$

$$A_v = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} \cong 1$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = \frac{1}{g_m} // R_s$$

4.1.7. Etajul grila comuna

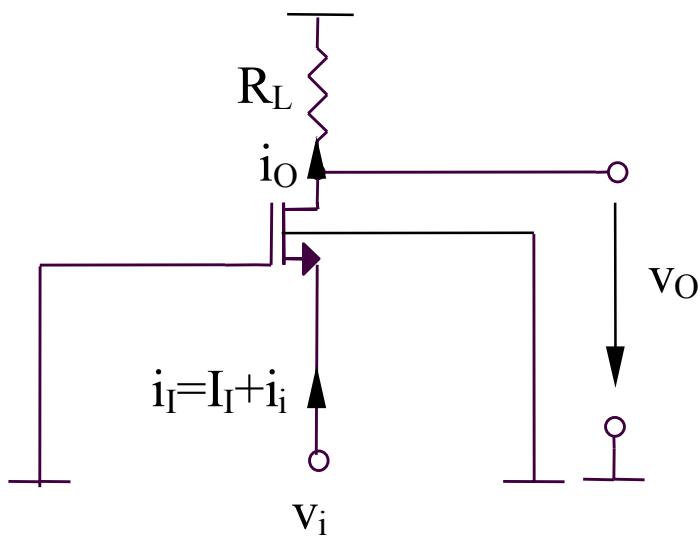


$$A_V = \frac{v_o}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{-v_{GS}}$$

$$A_V = g_m R_L$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_L // r_{ds}$$

4.1.8. Etajul sarcina distribuită (MOS)

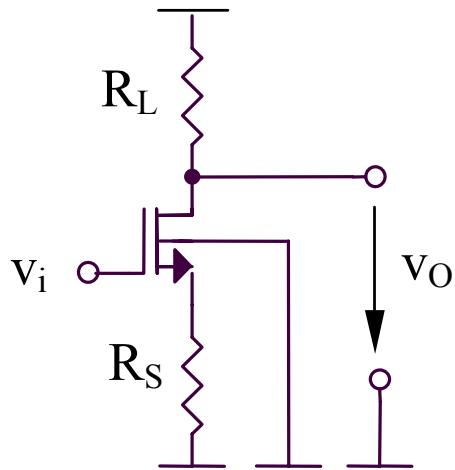


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_s}$$

$$A_v = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_s}$$

$$R_i = \infty$$


$$R_o = R_L // r_{ds}(1 + g_m R_s)$$

4.2. Amplificatorul cascod

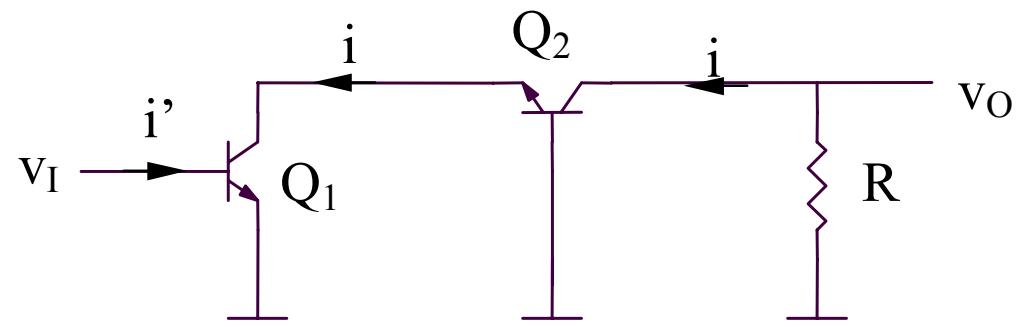


$$A_V = \frac{v_O}{v_I} = \frac{v_O}{i} \frac{i}{i'} \frac{i'}{v_I} = -R\beta \frac{1}{r_{\pi 1}} = -g_m R$$

4.3. Amplificatorul diferențial bipolar

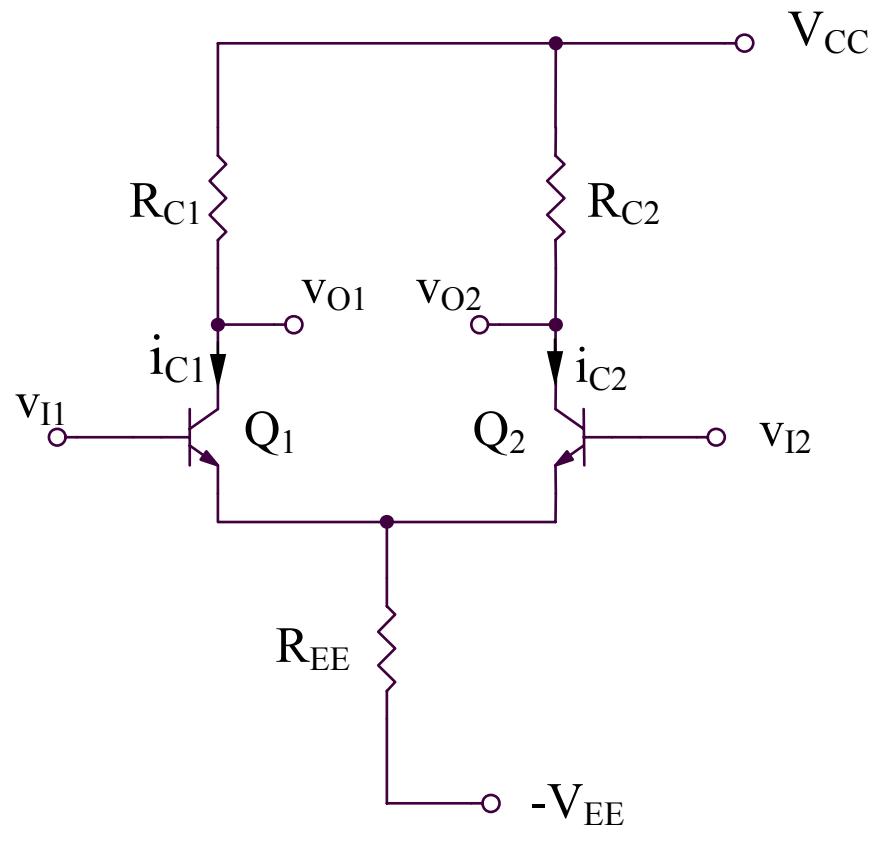

(a)

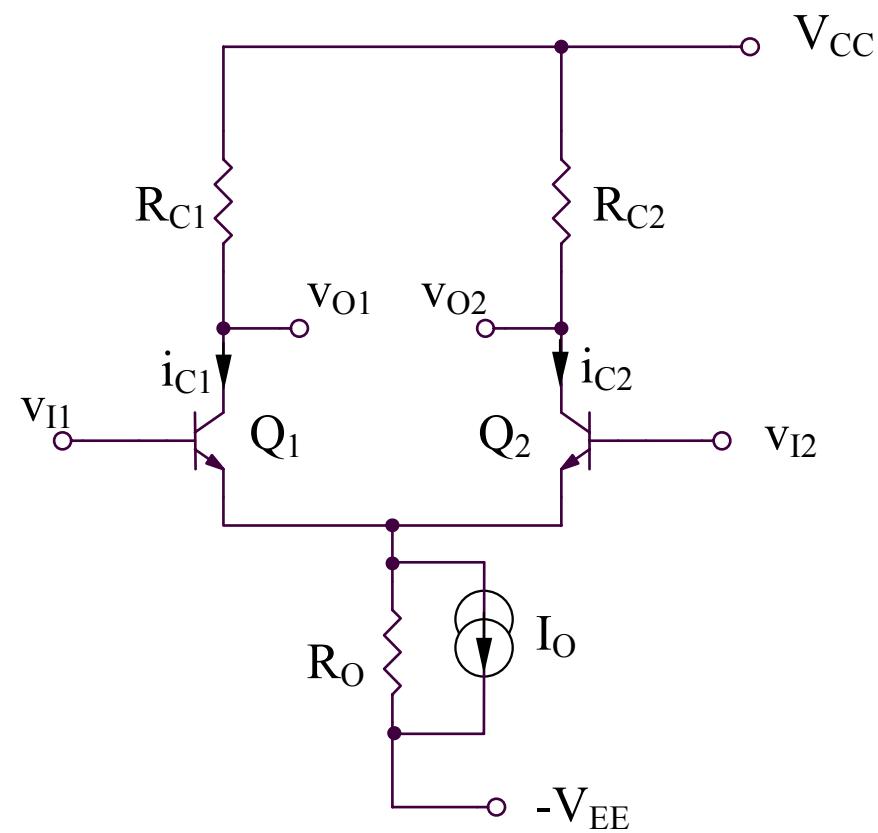

(b)

Amplificatorul diferential

- reprezinta un bloc fundamental in proiectarea circuitelor integrate analogice
- caracteristicile tranzistoarelor trebuie sa fie identice
- aceeasi temperatura de functionare a tranzistoarelor
- rezistenta R_{EE} se poate inlocui cu o sursa de curent

Tensiunea de iesire poate fi:

- diferențială (simetrică):

$$R_{C1} = R_{C2} \quad v_O = v_{O1} - v_{O2}$$

- asymmetrică:

$$v_O = v_{O1} \text{ sau } v_{O2}$$

4.3.1. Analiza de semnal mare

$$I_O = i_{E1} + i_{E2}$$

$$I_O = \frac{i_{C1} + i_{C2}}{\alpha}$$

$$\alpha I_O = I_S \left(e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}} + e^{\frac{v_{BE2}}{V_{th}}} \right)$$

$$\alpha I_O = I_S e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}} \left(1 + e^{\frac{v_{BE2} - v_{BE1}}{V_{th}}} \right)$$

Dar:

$$i_{C1} = I_S e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}}$$

$$v_{BE2} - v_{BE1} = v_{I2} - v_{I1}$$

Expresiile curentilor de colector:

$$i_{C1} = \frac{\alpha I_O}{1 + e^{\frac{v_{I2} - v_{I1}}{V_{th}}}}$$

$$i_{C2} = \frac{\alpha I_O}{1 + e^{\frac{v_{I1} - v_{I2}}{V_{th}}}}$$

Expresiile i_{C1} si i_{C2} se pot dezvolta in serii Taylor:

$$\frac{i_{C1}(x)}{I_O} = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x^3}{48} + \dots$$

$$x = \frac{v_{II} - v_{I2}}{V_{th}}$$

$$\frac{i_{C2}(x)}{I_O} = \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{48} - \dots$$

$$\alpha = 1$$

Deci, tangenta la caracteristica $i_{C1}(x)/I_O$ are urmatoarea ecuatie:

$$y = \frac{1}{2} + \frac{x}{4}$$


Daca:

$$y = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow v_{II} - v_{I2} = -2V_{th} = -50mV$$

Remarci:

- pentru $v_{I1} = v_{I2}$ (sau $x = 0$), $i_{C1} = i_{C2} = I_O/2$
- pentru o functionare aproximativ liniara, amplitudinea maxima a tensiunii de intrare trebuie sa fie mai mica decat $2V_{th}$ ($x = 2$), deci aproximativ 50mV

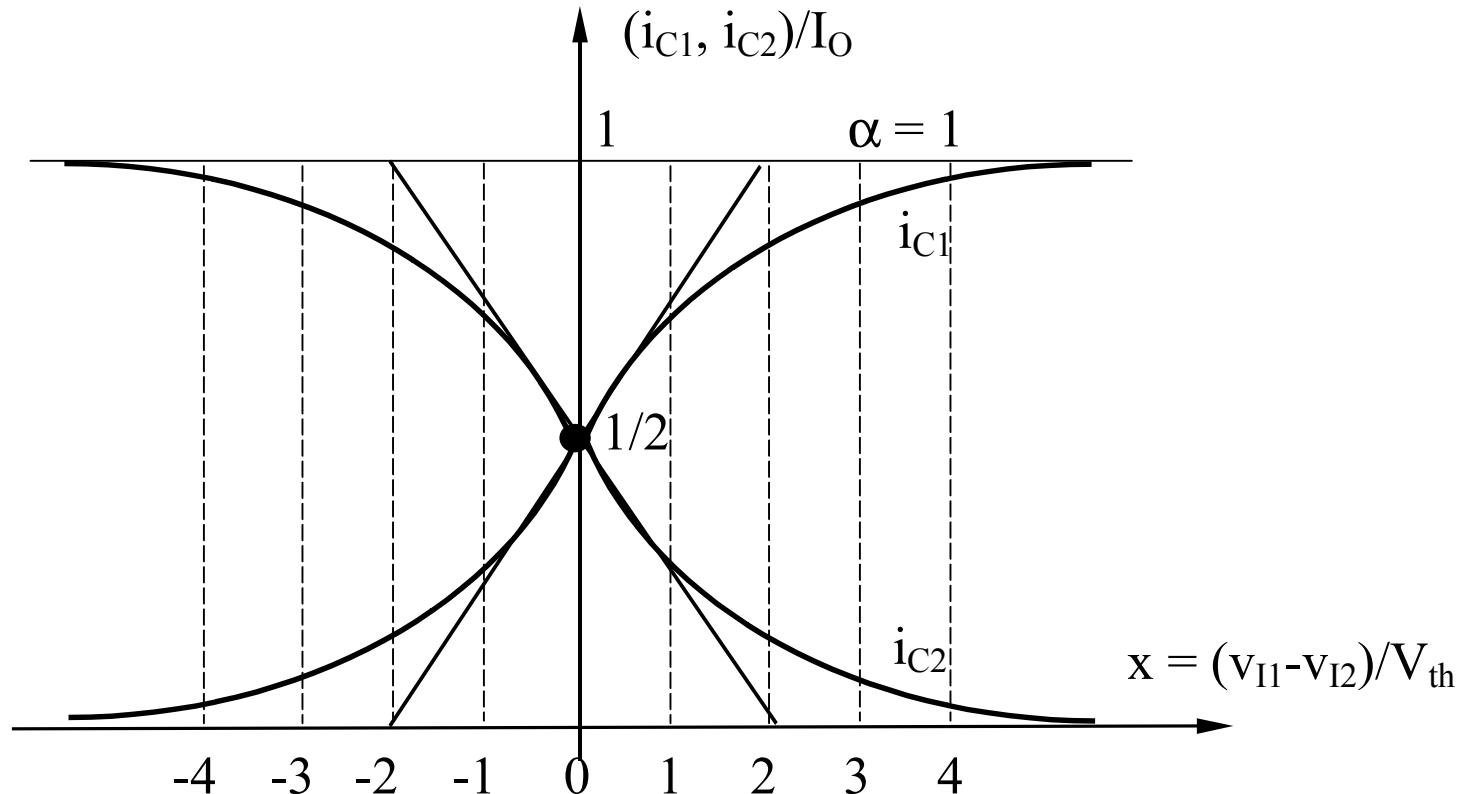
Characteristicile statice $(i_{C1}, i_{C2})/I_O = f [(v_{I1}-v_{I2})/V_{th}]$
ale amplificatorului diferențial bipolar




Tensiunea de ieșire simetrică are expresia:

$$v_O = v_{O1} - v_{O2} = (i_{C2} - i_{C1})R_C = \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} - \dots \right) I_O R_C$$

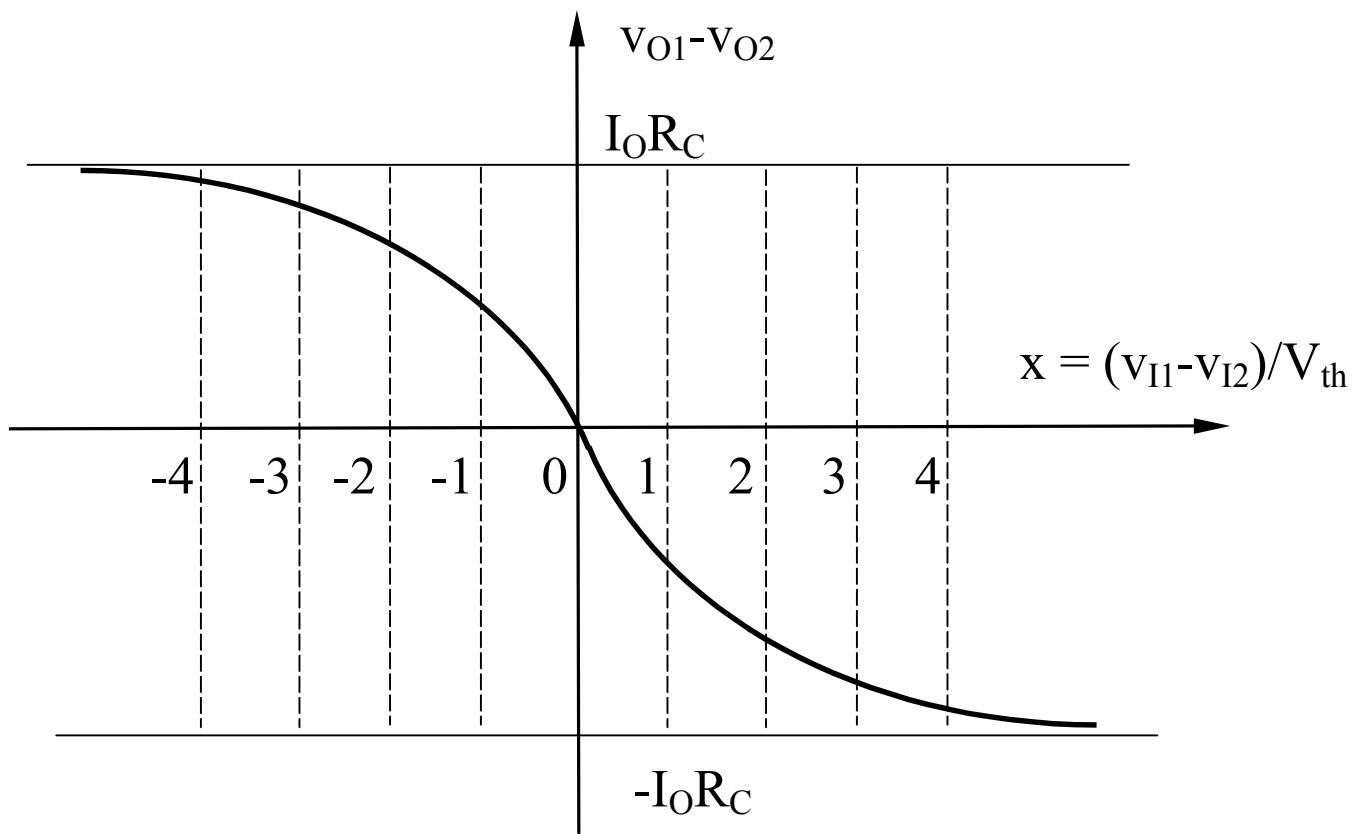Caracteristica statică $v_{O1} - v_{O2} = f[(v_{I1} - v_{I2})/V_{th}]$ a amplificatorului diferențial bipolar



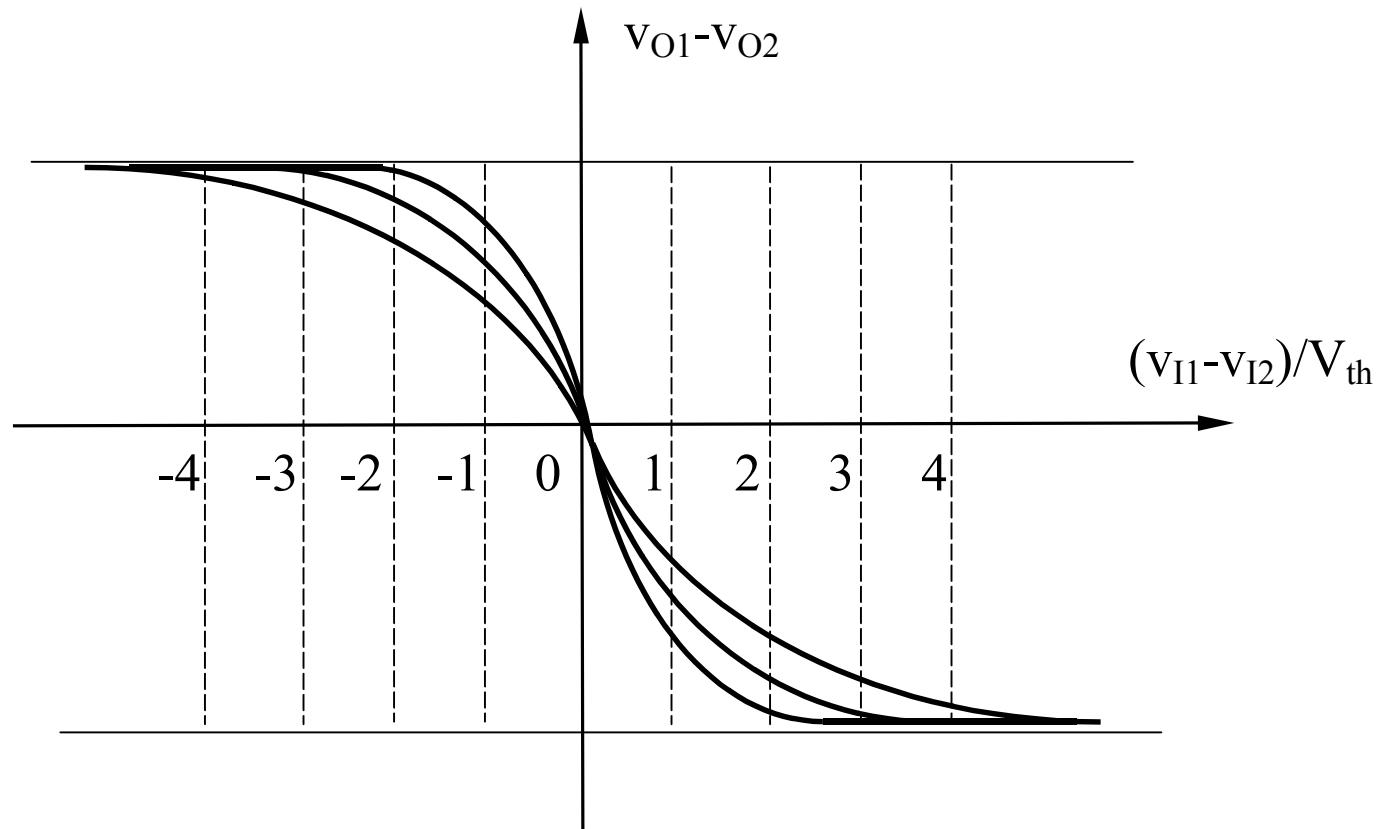Cresterea domeniului maxim al tensiunii de intrare (pentru o functionare liniara) – prin introducerea unor rezistente serie in emitor



4.3.2. Analiza de semnal mic

Tensiuni de mod diferential: v_{id} , v_{od}

Tensiuni de mod comun: v_{ic} , v_{oc}

$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$ - tensiunea diferențială de intrare

$v_{od} = v_{o1} - v_{o2}$ - tensiunea diferențială de ieșire

$v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$ - tensiunea de mod comun de intrare

$v_{oc} = \frac{v_{o1} + v_{o2}}{2}$ - tensiunea de mod comun de ieșire

$$\Rightarrow v_{i1} = v_{ic} + \frac{v_{id}}{2} \quad ; \quad v_{o1} = v_{oc} + \frac{v_{od}}{2}$$

$$v_{i2} = v_{ic} - \frac{v_{id}}{2} \quad ; \quad v_{o2} = v_{oc} - \frac{v_{od}}{2}$$

Amplificările în tensiune

$$A_{dd} = \left. \frac{v_{od}}{v_{id}} \right|_{v_{ic}=0}$$

- amplificare de mod diferențial

$$A_{cc} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \right|_{v_{id}=0}$$

- amplificare de mod comun

$$A_{cd} = \left. \frac{v_{od}}{v_{ic}} \right|_{v_{id}=0}$$

- amplificare mod comun - mod diferențial

$$A_{dc} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{id}} \right|_{v_{ic}=0}$$

- amplificare mod diferențial - mod comun

Tensiunile de ieșire (diferențială și de mod comun) vor avea expresiile:

$$v_{od} = A_{dd}v_{id} + A_{cd}v_{ic}$$

$$v_{oc} = A_{dc}v_{id} + A_{cc}v_{ic}$$

Rezulta:

$$v_{o1} = \left(A_{dc} + \frac{A_{dd}}{2} \right) v_{id} + \left(A_{cc} + \frac{A_{cd}}{2} \right) v_{ic}$$
$$v_{o2} = \left(A_{dc} - \frac{A_{dd}}{2} \right) v_{id} + \left(A_{cc} - \frac{A_{cd}}{2} \right) v_{ic}$$

Pentru un amplificator differential perfect simetric, $A_{dc} = 0$ si $A_{cd} = 0$, deci:

$$v_{o1} = \frac{A_{dd}}{2} v_{id} + A_{cc} v_{ic}$$

$$v_{o2} = -\frac{A_{dd}}{2} v_{id} + A_{cc} v_{ic}$$

Raportul de rejectie a modului comun (CMRR = Common-Mode Rejection Ratio) este:


$$CMRR = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \frac{\left| \frac{v_o}{v_{id}} \right|}{\left| \frac{v_o}{v_{ic}} \right|}$$

A_{dm} si A_{cm} sunt diferite pentru iesirea diferentiala ($v_o = v_{od}$), respectiv simpla ($v_o = v_{o1}$ sau v_{o2}).


Determinarea amplificatorilor: metoda semicircuitului

Mod differential ($v_{id} \neq 0, v_{ic} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{id}/2, v_{i2} = -v_{id}/2$)

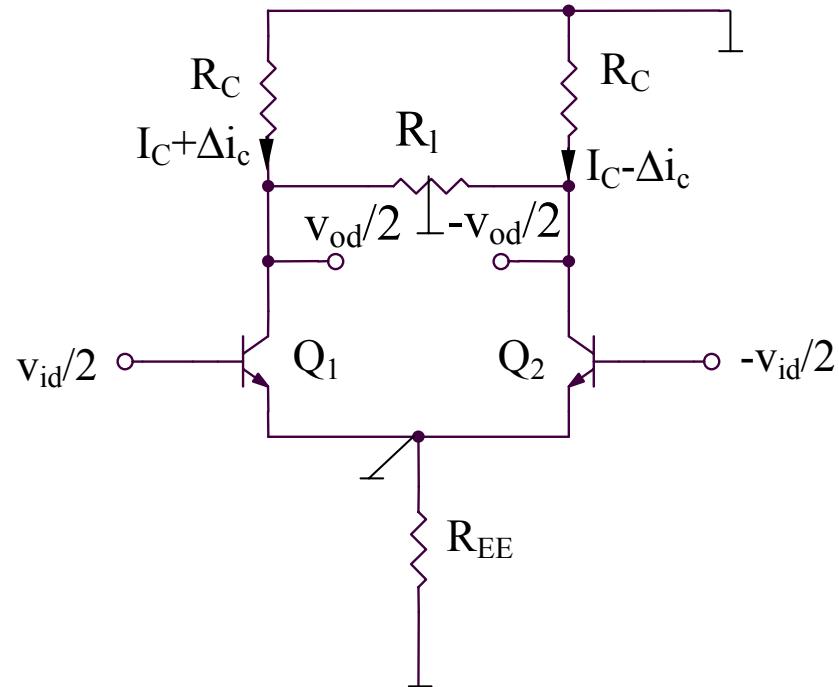S-a introdus rezistența de sarcină suplimentară (R_l).



(a)

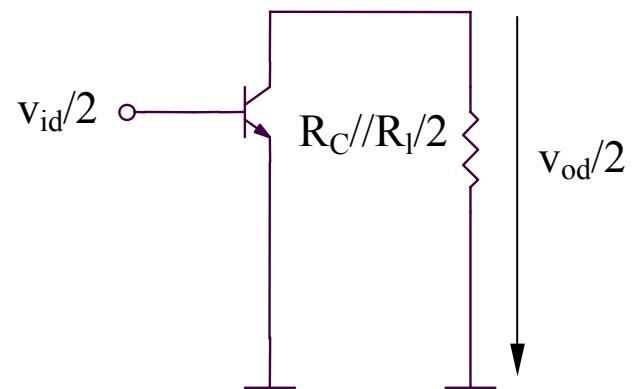

(b)

Amplificarea semicircuitului:

$$A = \frac{v_{od} / 2}{v_{id} / 2} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$

Amplificarea de mod differential:

- iesire differentiala (simetrica):

$$A_{dd} = \frac{v_{od} / 2 - (-v_{od} / 2)}{v_{id} / 2 - (-v_{id} / 2)} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = A = -g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$


- iesire simpla (asimetrica)

$$A_{dd} = \frac{v_{od} / 2}{v_{id} / 2 - (-v_{id} / 2)} = \frac{1}{2} \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{A}{2} = -\frac{1}{2} g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$


Rezistenta de intrare de mod differential:

$$R_{id} = 2r_\pi$$

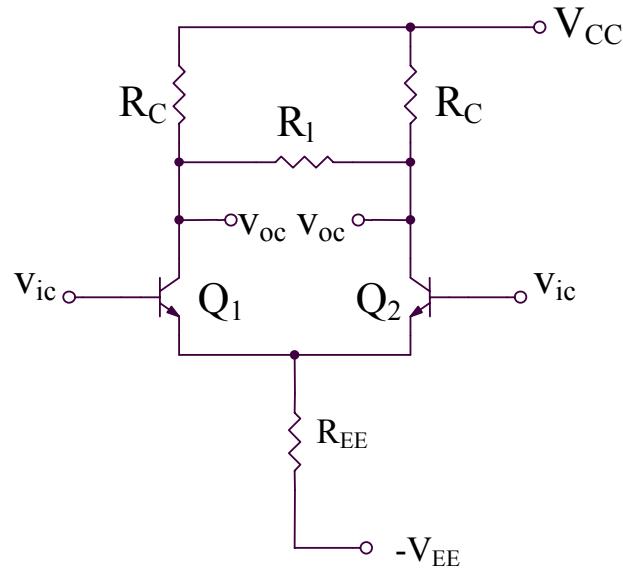
Mod comun ($v_{ic} \neq 0, v_{id} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{ic}, v_{i2} = -v_{ic}$)



(a)

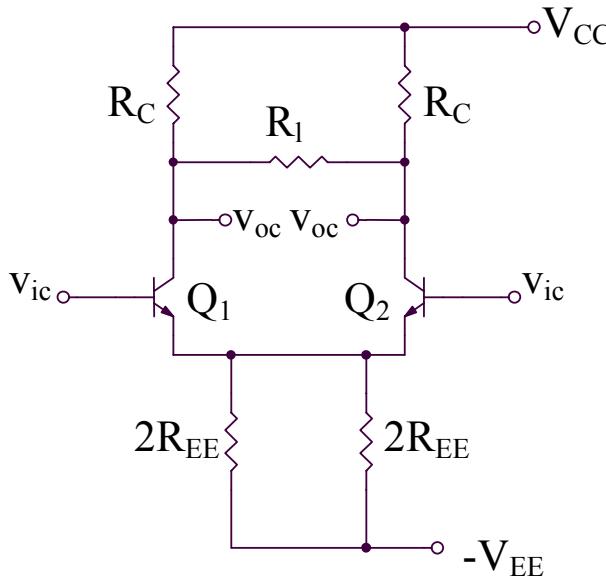

(b)

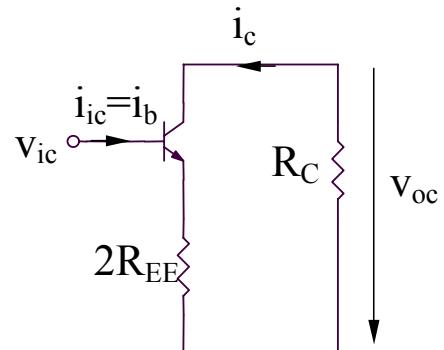

(c)

Amplificarea de mod comun:

$$A_{cc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = -\frac{\beta_0 R_C}{r_\pi + (\beta_0 + 1)2R_{EE}} \cong -\frac{R_C}{2R_{EE}}$$

Rezistenta de intrare de mod comun:

$$R_{ic} = \frac{v_{ic}}{i_{ic}} = r_\pi + (\beta_0 + 1)2R_{EE}$$

Raportul de rejectie a modului comun (CMRR) - caracterizeaza capacitatea amplificatorului differential de a amplifica semnalele de mod differential si de a rejecta semnalele de mod comun.


- pentru iesirea differentiala ($v_{od} = 0$ pentru v_{ic} , deci $A_{cm} = A_{cd} = 0$), deci:

$$CMRR = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| \frac{A_{dd}}{A_{cd}} \right| = \left| \frac{-g_m R_C}{0} \right| = \infty$$

- pentru iesirea simpla ($v_o = v_{o1}$ sau v_{o2})

$$CMRR = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| \frac{A_{dd}/2}{A_{cc}} \right| = \left| \frac{-g_m R_C / 2}{-R_C / 2R_{EE}} \right| = g_m R_{EE}$$

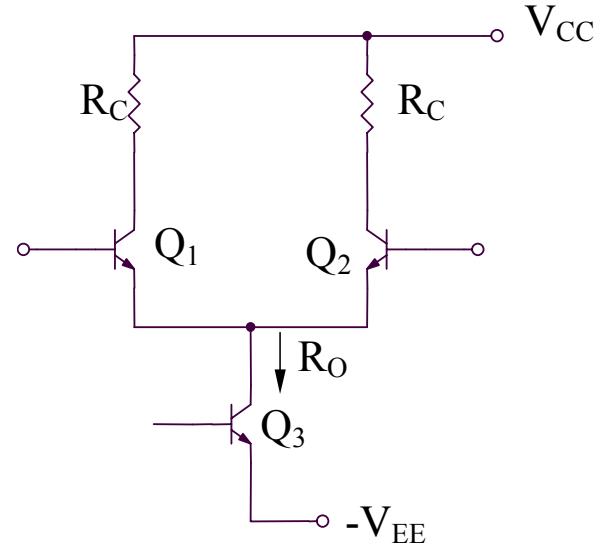
Pentru cresterea CMRR, este necesara inlocuirea rezistentei R_{EE} cu o sursa de curent.



R_O reprezinta rezistenta de iesire a sursei de curent.

$$A_{cc} = -\frac{R_C}{2R_O}$$

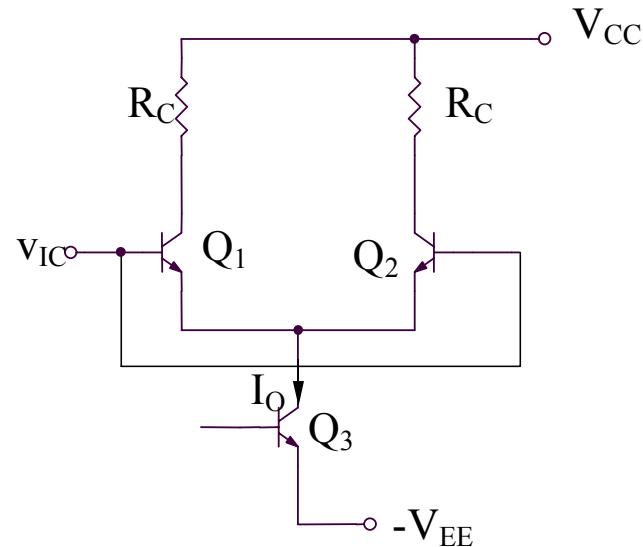Determinarea domeniului maxim al tensiunii de intrare de mod comun



$$v_{IC}^{max} = V_{CC} - R_C \frac{I_O}{2} - V_{CE1sat} + V_{BE1}$$


$$v_{IC}^{min} = -V_{EE} + V_{CE3sat} + V_{BE1}$$

SIMULARI pentru amplificatorul differential bipolar
Analiza de mod differential si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul differential bipolar

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.1: $V_o (V2)$

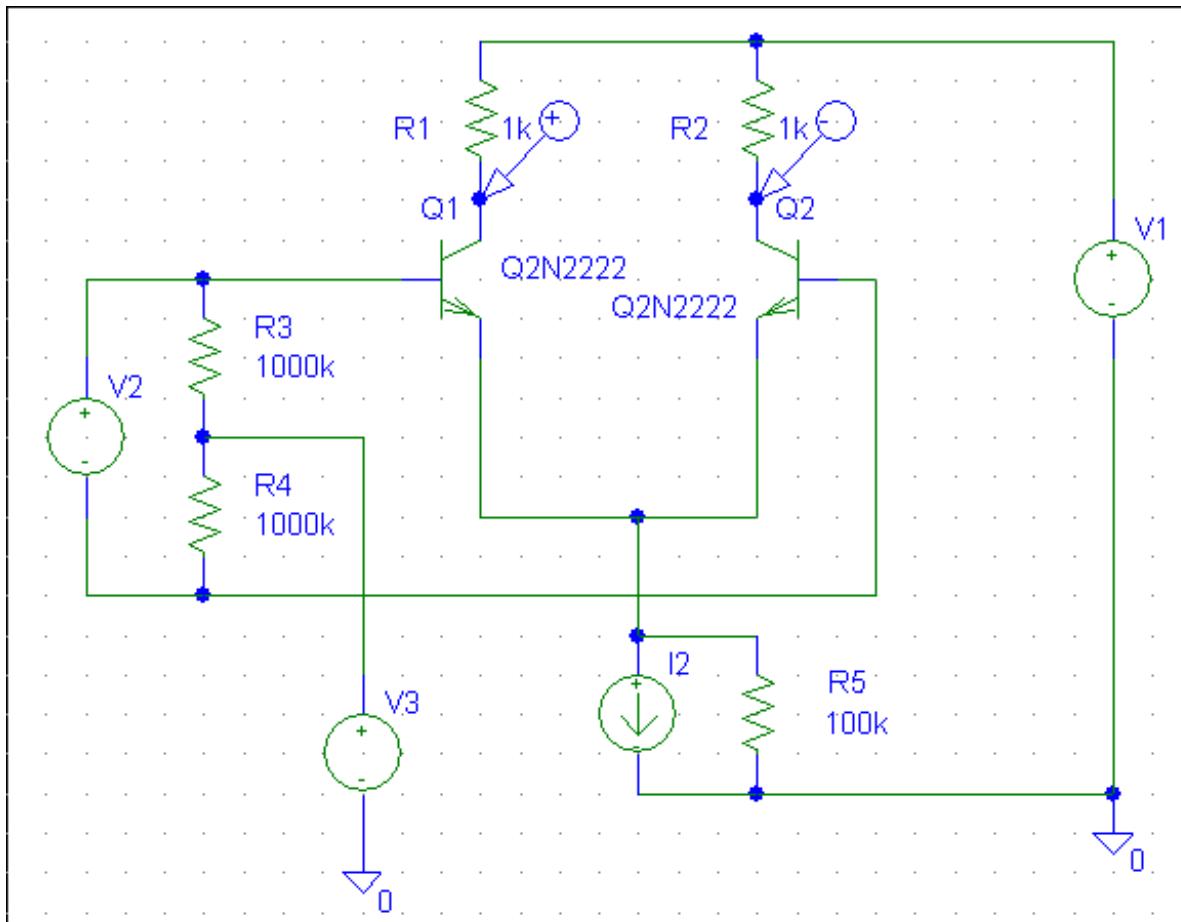

SIMULARI pentru amplificatorul differential bipolar

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.2: i_{C1}, i_{C2} ($V2$)

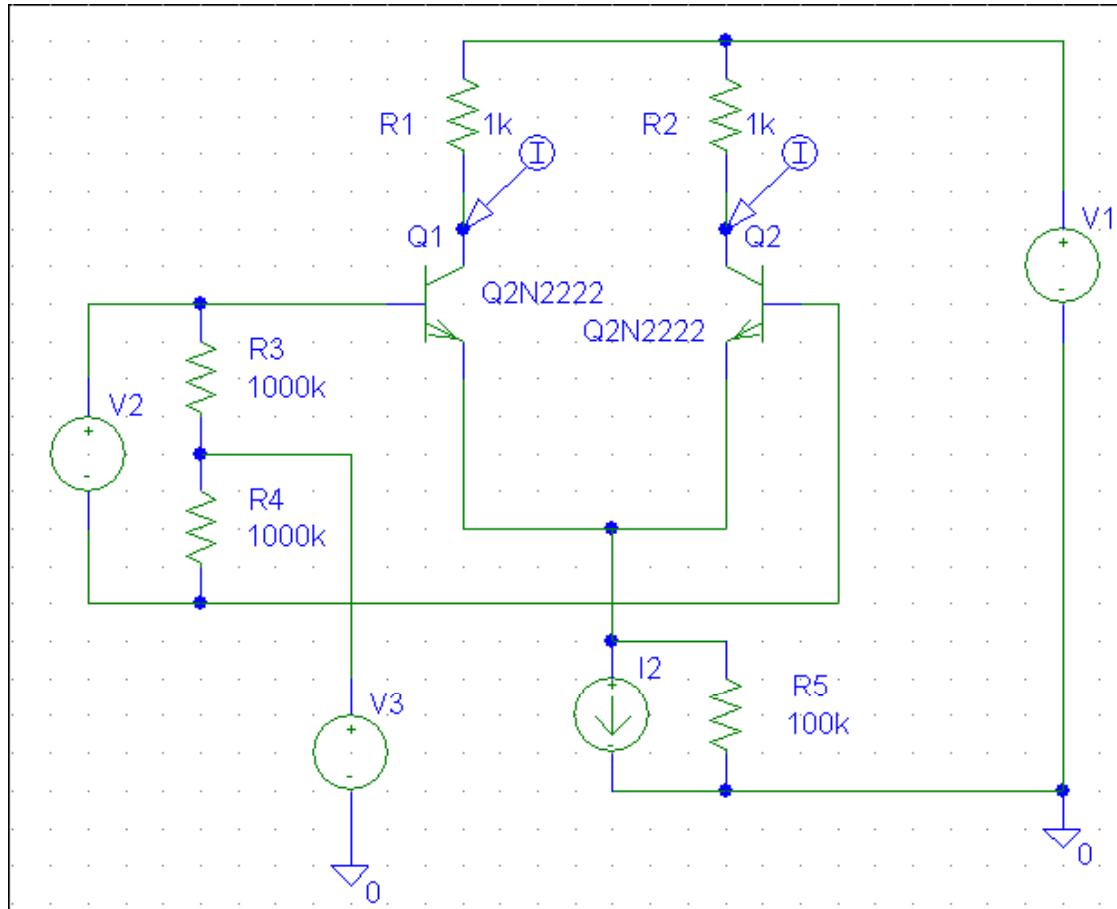

SIMULARI pentru amplificatorul differential bipolar

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.3: V_o (V_2), I_2 - parametru

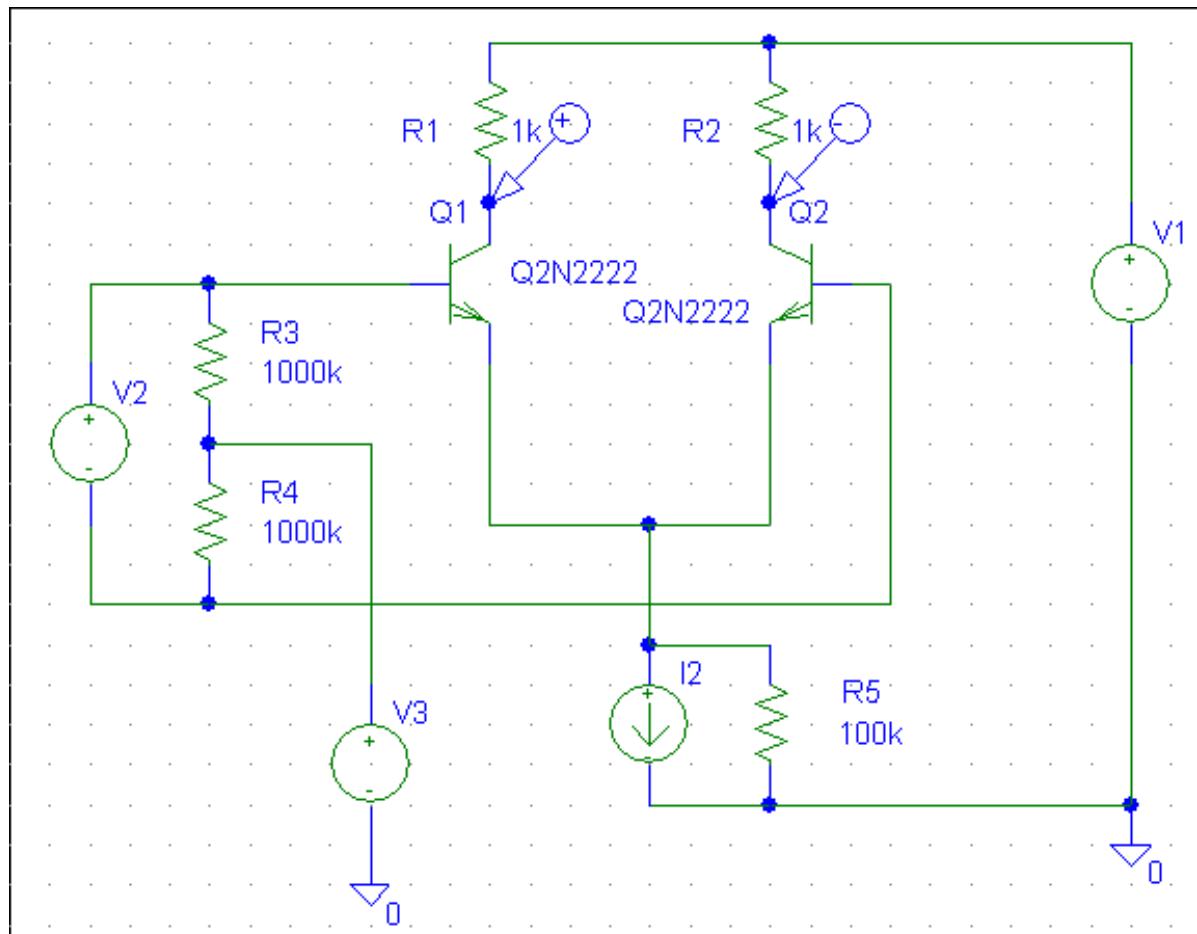

SIMULARI pentru amplificatorul differential bipolar

Analiza de mod differential si semnal mare

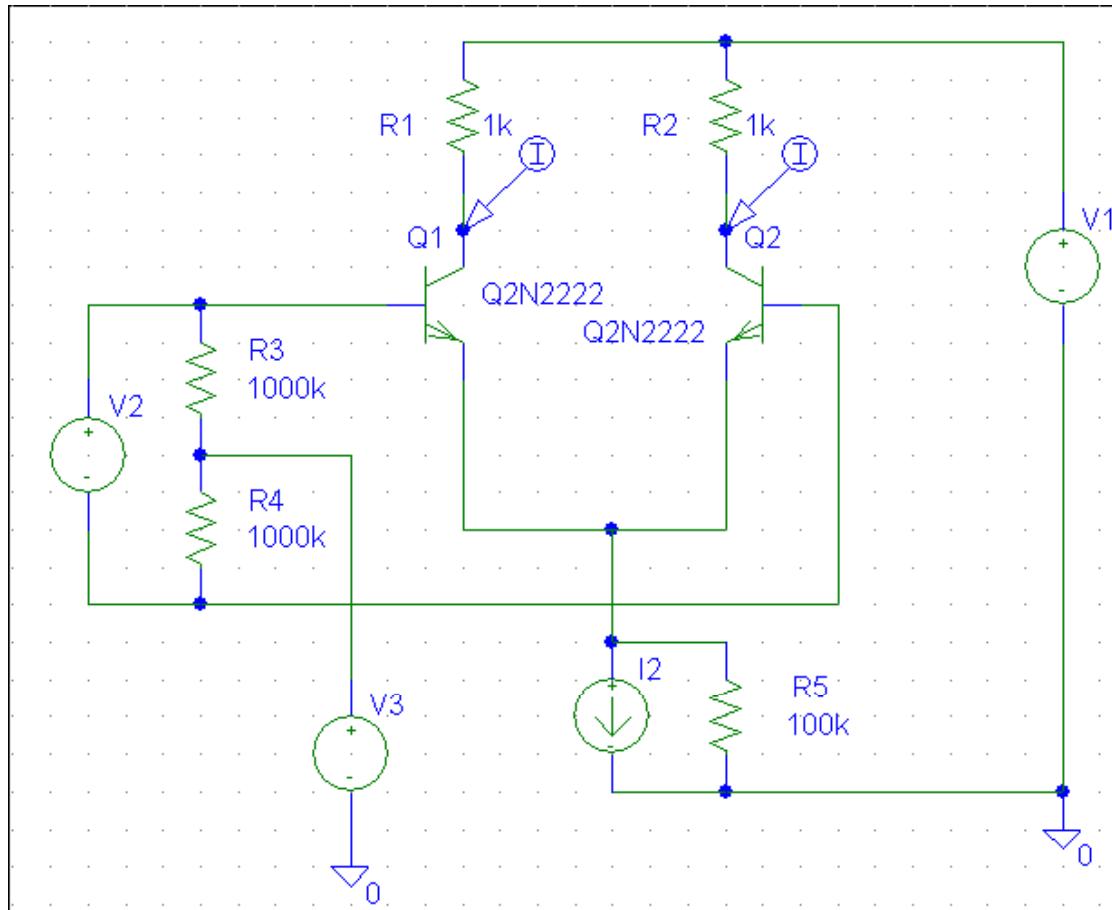SIM 4.4: i_{C1} , i_{C2} (V_2), I_2 - parametru




SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar
Analiza de mod comun si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod comun si semnal mare


SIM 4.5: V_{C1} (V_2)

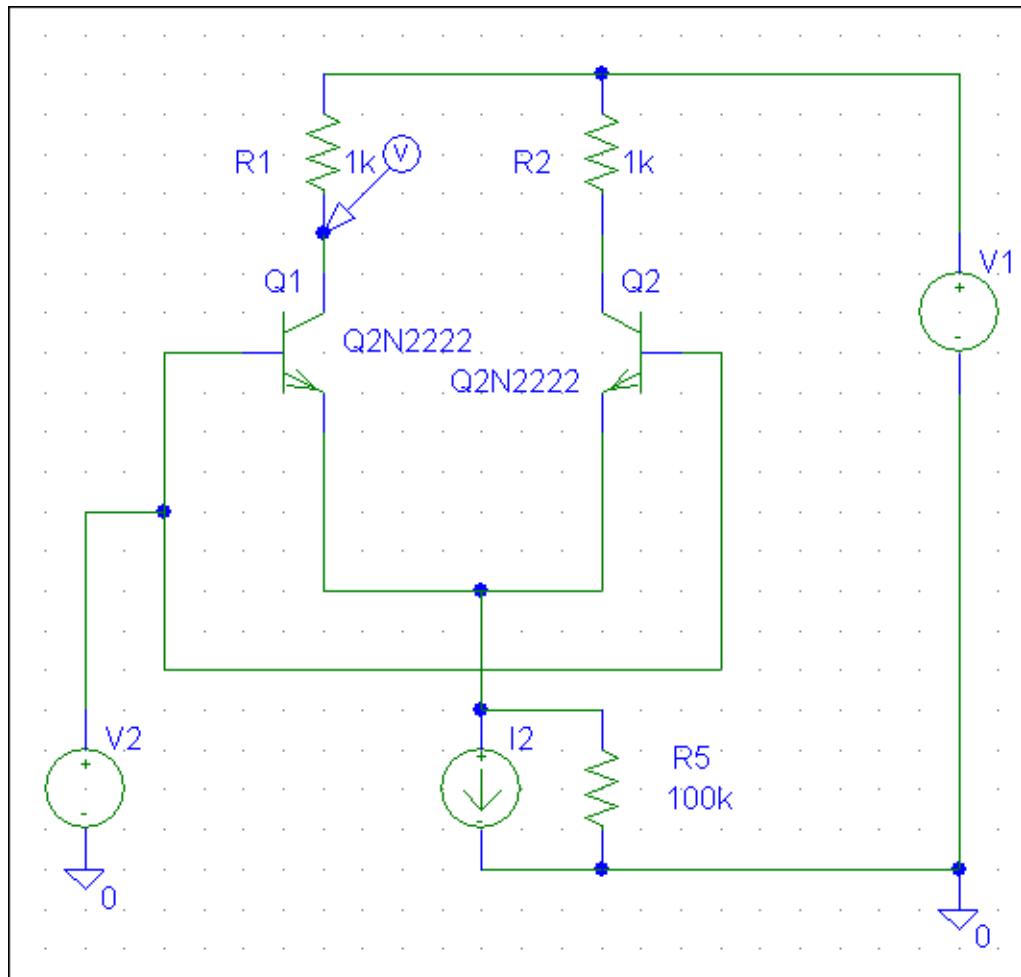

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod comun si semnal mare

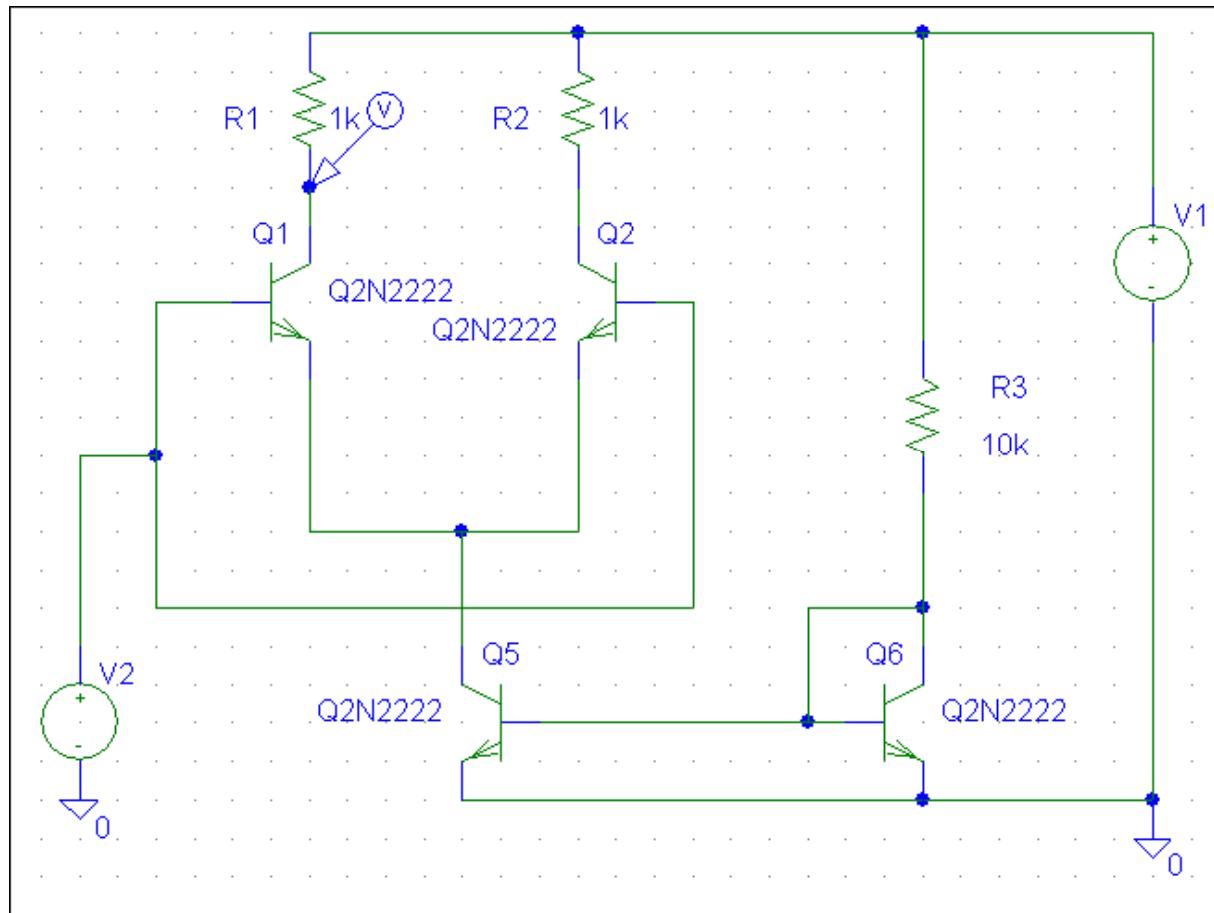SIM 4.6: V_{C1} (V_2), V_{A5} - parametru



4.3.3. Tensiunea de offset (decalaj) de intrare

Daca cele doua tranzistoare nu sunt identice, este necesara aplicarea unei tensiuni de intrare nenule (numita tensiune de offset de intrare) in vederea anularii tensiunii de iesire.

$$v_{IO} = v_{BE1} - v_{BE2} = V_{th} \ln \left(\frac{i_{C1}}{i_{C2}} \frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right)$$

Deoarece:

$$i_{C1} R_{C1} = i_{C2} R_{C2}$$

rezulta:

$$v_{IO} = V_{th} \ln \left(\frac{R_{C2}}{R_{C1}} \frac{I_{S2}}{I_{S1}} \right)$$

Se definesc parametrii ce descriu asimetriile astfel:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\Delta x = x_1 - x_2$$

$$x_1 = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x_2 = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Rezulta:

$$v_{IO} = V_{th} \ln \left(\frac{R_C - \frac{\Delta R_C}{2} I_S - \frac{\Delta I_S}{2}}{R_C + \frac{\Delta R_C}{2} I_S + \frac{\Delta I_S}{2}} \right) = V_{th} \ln \left(\frac{1 - \frac{\Delta R_C}{2R_C} I_S - \frac{\Delta I_S}{2I_S}}{1 + \frac{\Delta R_C}{2R_C} I_S - \frac{\Delta I_S}{2I_S}} \right)$$

Pentru:

$$\Delta R_C \ll R_C \text{ si } \Delta I_S \ll I_S$$

$$x = \Delta R_C / 2R_C \text{ sau } x = \Delta I_S / 2I_S$$

se poate utiliza aproximarea:

$$\frac{1-x}{1+x} \approx (1-x)(1-x) \approx 1-2x$$

Deci:

$$v_{IO} = V_{th} \ln \left[\left(1 - \frac{\Delta R_C}{R_C} \right) \left(1 - \frac{\Delta I_S}{I_S} \right) \right] \approx -V_{th} \left(\frac{\Delta R_C}{R_C} + \frac{\Delta I_S}{I_S} \right)$$


deoarece:

$$\ln(1+x) \approx x, \text{ pentru } x \ll 1$$

Exemplu:

$$\frac{\Delta R_C}{R_C} = 0,01; \frac{\Delta I_S}{I_S} = 0,05 \Rightarrow v_{IO} = 1,5mV$$

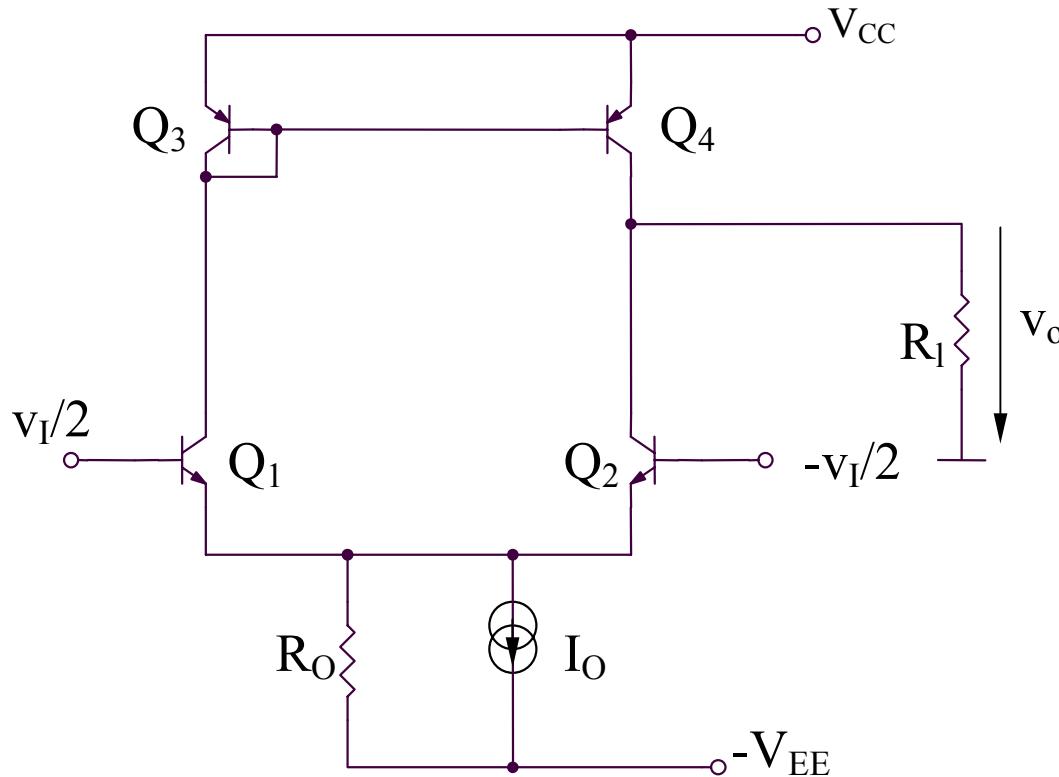4.3.4. Amplificatorul diferențial bipolar cu sarcina activă




$$v_O = \left(g_{m1} \frac{v_I}{2} + g_{m2} \frac{v_I}{2} \right) (R_l // r_{o2} // r_{o4}) = g_{m1} v_I (R_l // r_{o2} // r_{o4})$$


$$A_{dd} = g_{m1} (R_l // r_{o2} // r_{o4})$$

$$A_{dd} \Big|_{R_l \rightarrow \infty} = g_{m1} (r_{o2} // r_{o4}) = \frac{g_{m1} r_{o2}}{2} = \frac{I_{C1}}{2V_{th}} \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{V_A}{2V_{th}}$$

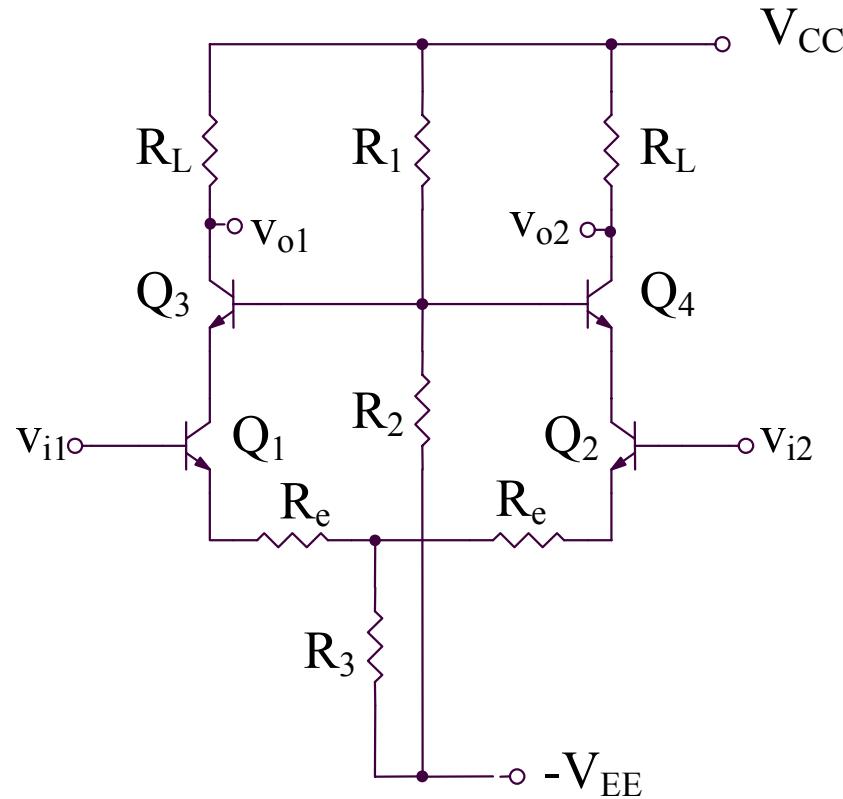4.3.5. Amplificatorul differential cascod




Mod diferential

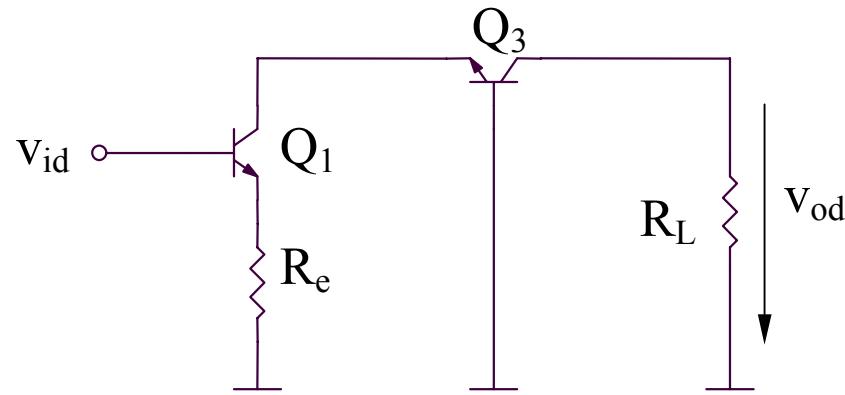

Semicircuitul de mod diferential

$$A_{dd} = -\frac{\beta R_L}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$


Mod comun

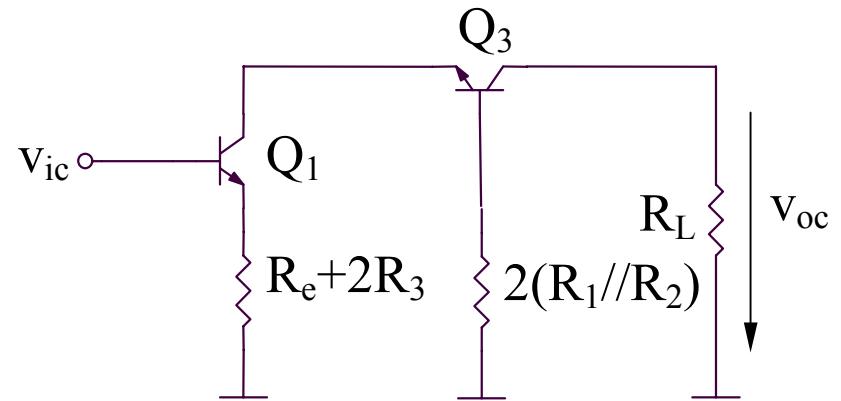


Semicircuitul de mod comun

$$A_{cc} = -\frac{\beta R_L}{r_\pi + (\beta + 1)(R_E + 2R_3)}$$

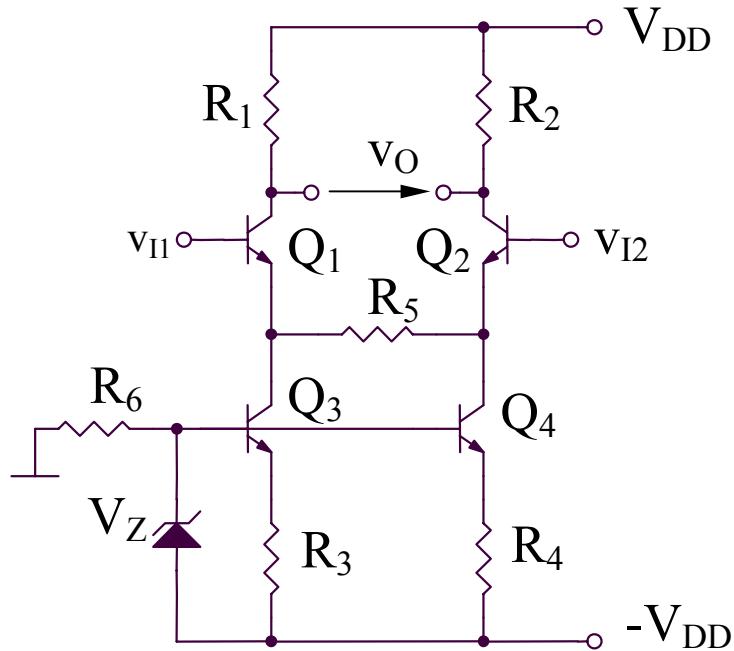4.3.6. Amplificator diferențial polarizat cu o sursă dublă de curent




Mod differential

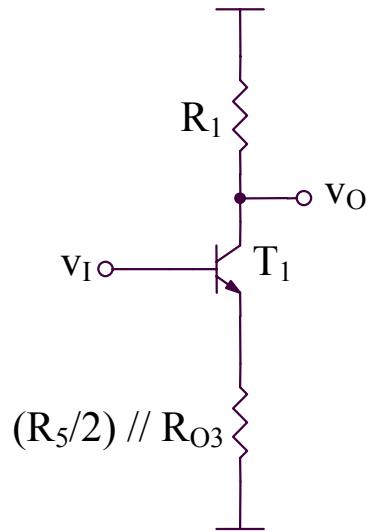

Semicircuitul de mod differential

Mod comun

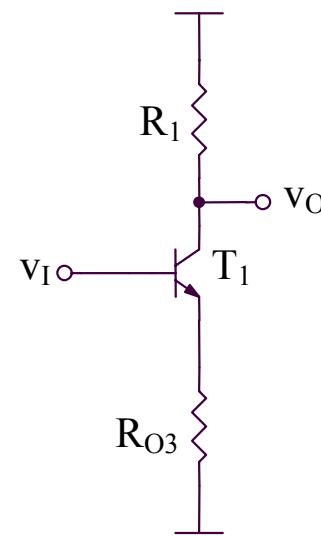


Semicircuitul de mod comun

$$A_{dd} = -\frac{\beta R_1}{r_{\pi 1} + (\beta + 1) \left(\frac{R_5}{2} \parallel R_{O3} \right)}$$


$$A_{cc} = -\frac{\beta R_1}{r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{O3}} \cong -\frac{R_1}{R_{O3}}$$

$$R_{O3} = r_{o3} \left(1 + \frac{\beta R_3}{r_{\pi 3} + R_3 + R_6 \parallel r_Z} \right)$$

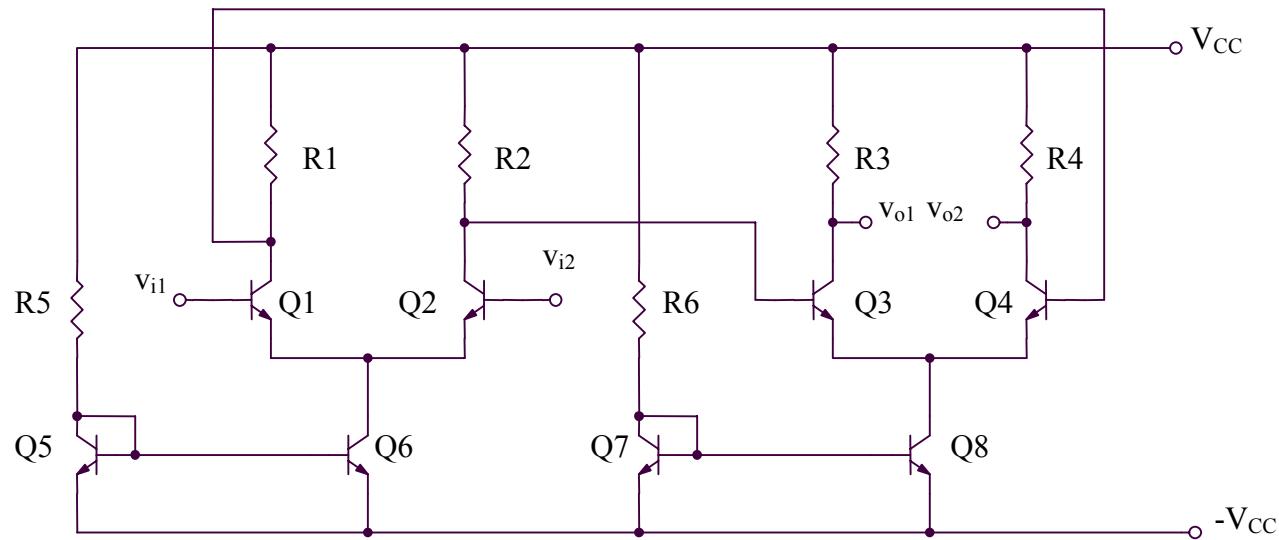
4.3.7. Structura cu 2 amplificatoare diferențiale



Mod differential

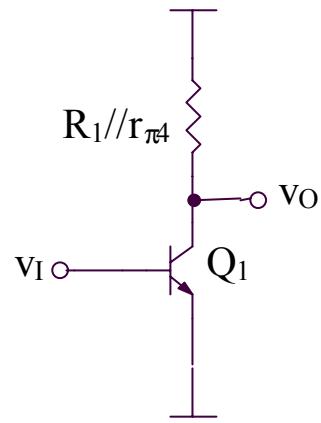


Semicircuitul de mod differential (I)

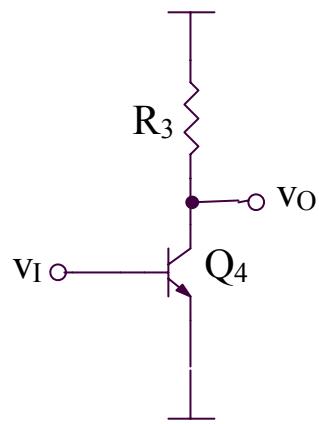


Semicircuitul de mod differential (II)

Mod comun

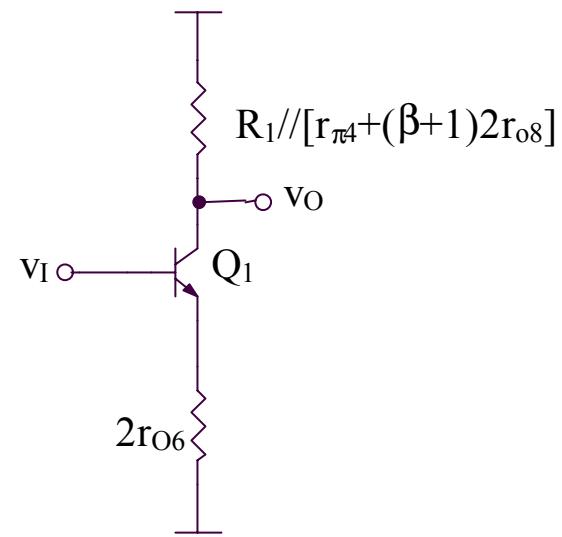

Semicircuitul de mod comun (I)

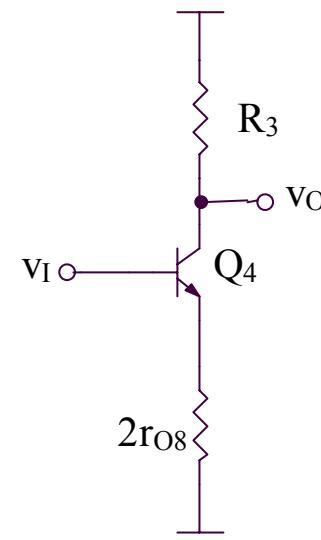

Semicircuitul de mod comun (II)

Amplificarea de mod diferential (I)

$$A_{dd1} = -g_{m1}(R_1 // r_{\pi4})$$

Amplificarea de mod comun (I)

$$A_{cc1} = -\beta \frac{R_1 // [r_{\pi4} + (\beta + 1)2r_{o8}]}{r_{\pi1} + (\beta + 1)2r_{o6}}$$

Amplificarea de mod diferential (II)


$$A_{dd2} = -g_{m4}R_3$$

Amplificarea de mod comun (II)

$$A_{cc2} = -\beta \frac{R_3}{r_{\pi1} + (\beta + 1)2r_{o8}}$$

4.4. Amplificatoare diferențiale MOS

4.4. Amplificatorul diferential MOS

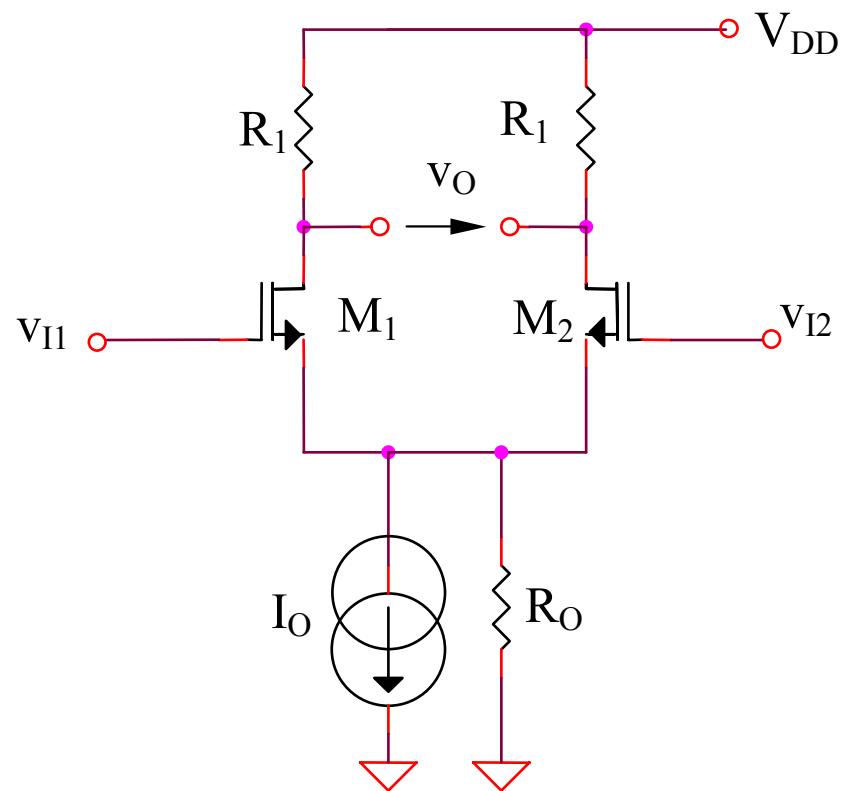

4.4.1. Analiza de semnal mare

$$v_{II} - v_{I2} = v_{GS1} - v_{GS2} = \left(V_T + \sqrt{\frac{2i_{D1}}{K}} \right) - \left(V_T + \sqrt{\frac{2i_{D2}}{K}} \right) = \sqrt{\frac{2}{K}} \left(\sqrt{i_{D1}} - \sqrt{i_{D2}} \right)$$

$$\begin{aligned} i_{D1} + i_{D2} &= I_O & v_I &= v_{II} - v_{I2} \\ \Rightarrow i_{D1}^2 - I_O i_{D1} + \frac{1}{4} \left(I_O - \frac{Kv_I^2}{2} \right)^2 &= 0 \end{aligned}$$

Deci:

$$i_{D1} = \frac{I_O}{2} + \frac{I_O}{2} \sqrt{\frac{Kv_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4I_O^2}}$$

$$i_{D2} = \frac{I_O}{2} - \frac{I_O}{2} \sqrt{\frac{Kv_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4I_O^2}}$$

pentru $v_I = \sqrt{\frac{2I_O}{K}}$ rezulta $i_{D1} = I_O, i_{D2} = 0$

Tensiunea de iesire este

$$v_O = R_1 (i_{D2} - i_{D1})$$

$$v_O = -I_O R_1 \sqrt{\frac{Kv_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4I_O^2}} = -\frac{R_1 v_I}{2} \sqrt{4KI_O - K^2 v_I^2}$$


Dezvoltarea in serie Taylor a expresiei tensiunii de iesire este:

$$v_O(v_I) = -K^{1/2} I_O^{1/2} R_1 v_I + \frac{K^{3/2} R_1}{8 I_O^{1/2}} v_I^3 + \frac{K^{5/2} R_1}{128 I_O^{3/2}} v_I^5 + \dots$$


$$v_O(v_I) = a_1 v_I + a_3 v_I^3 + a_5 v_I^5 + \dots$$

Amplificarea de mod diferential:

$$A_{dd} = a_1 = -R_1 \sqrt{KI_O}$$

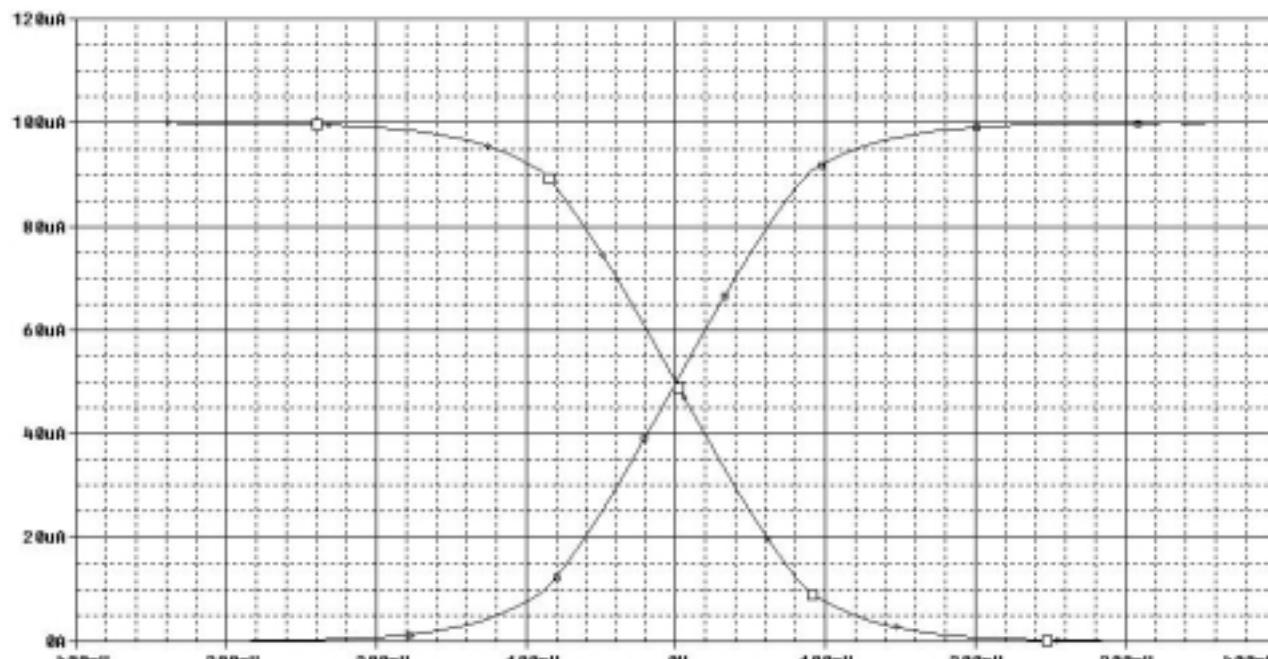

Caracteristicile $i_{D1}, i_{D2}(v_I)$

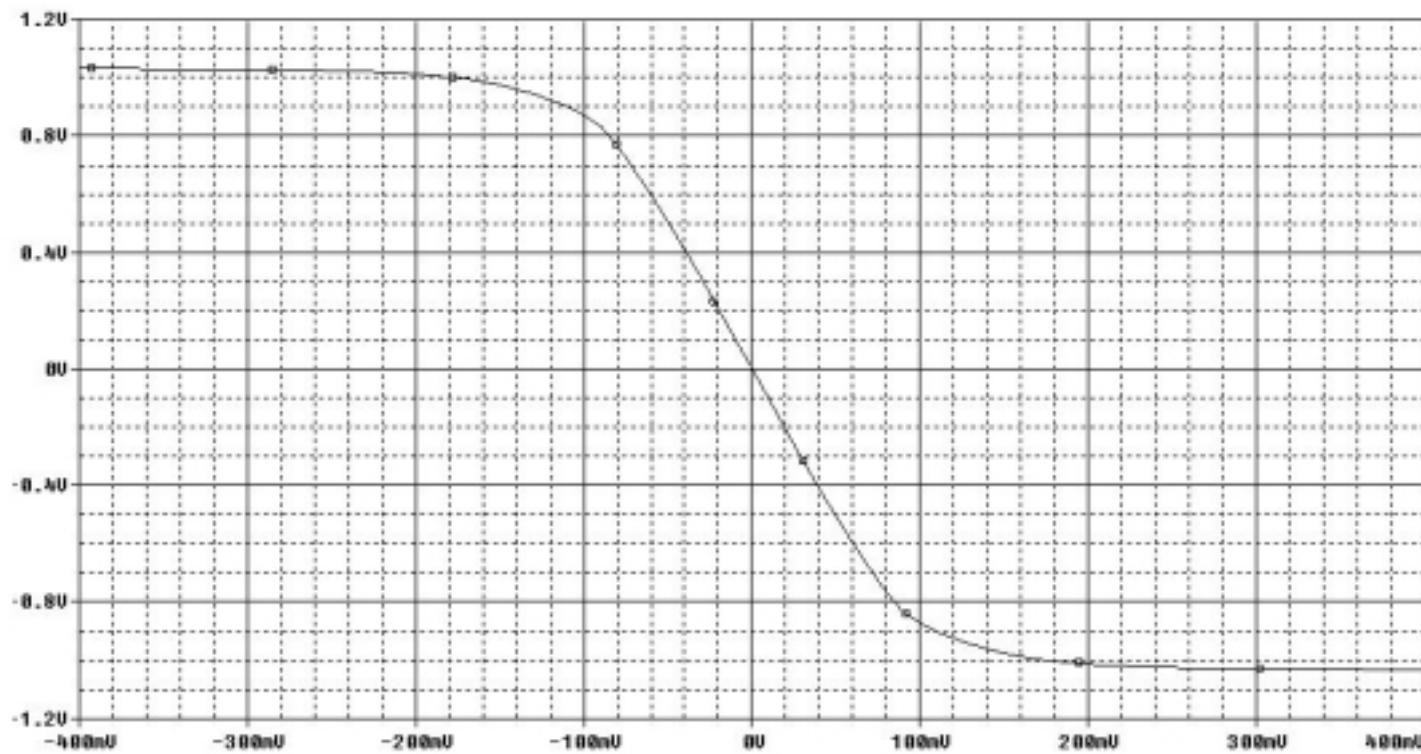


Caracteristica $v_O(v_I)$

4.4.2. Analiza de semnal mic


Determinarea amplificărilor de semnal mic: metoda semicircuitului

Mod differential ($v_{id} \neq 0, v_{ic} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{id}, v_{i2} = -v_{id}$)

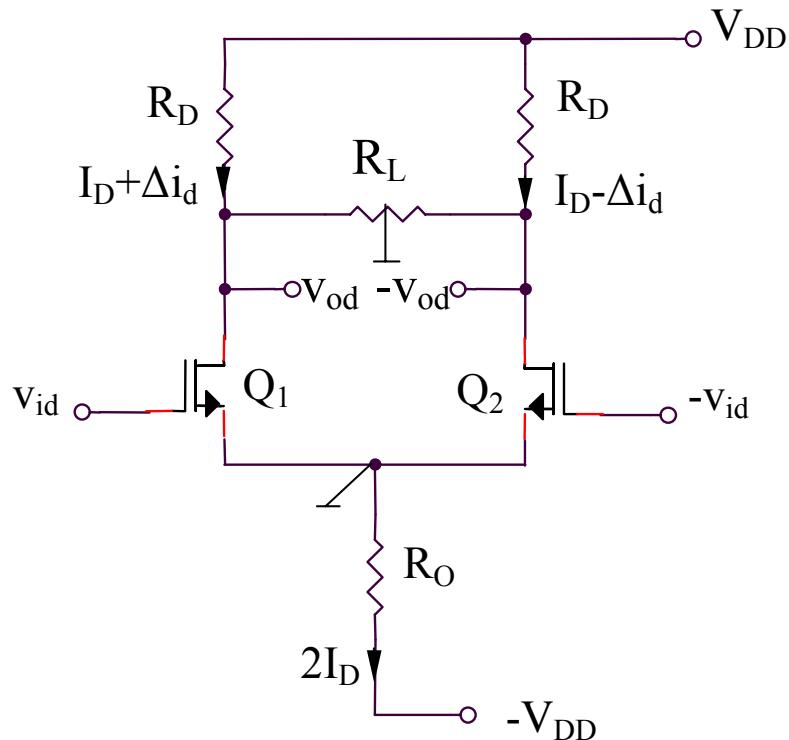S-a introdus o rezistență de sarcină suplimentară (R_L).



(a)

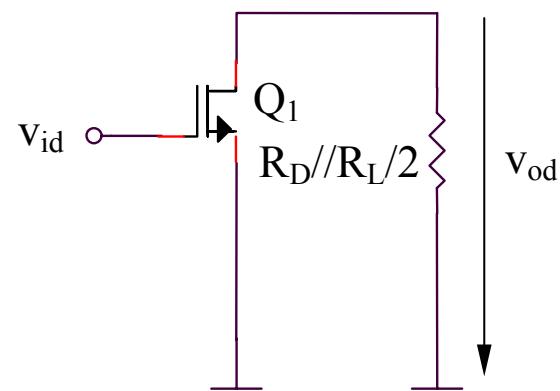

(b)

Amplificarea in tensiune de mod diferential:

$$A_{dd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m 1 \left(R_D // \frac{R_L}{2} \right)$$

- iesire simetrica:

$$A = \frac{2v_{od}}{2v_{id}} = A_{dd}$$


- iesire asimetrica:

$$A = \frac{v_{od}}{2v_{id}} = \frac{A_{dd}}{2}$$


Rezistenta diferentiala de intrare:

$$R_{id} = \infty$$

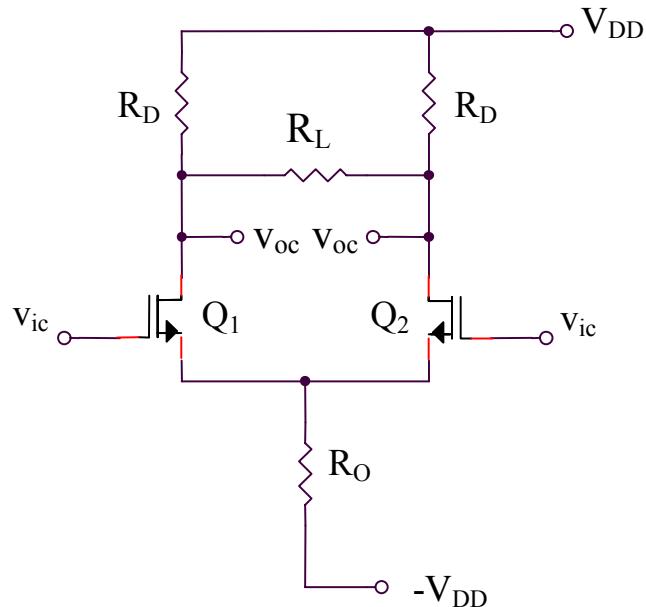
Mod comun ($v_{ic} \neq 0, v_{id} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{ic}, v_{i2} = v_{ic}$)



(a)

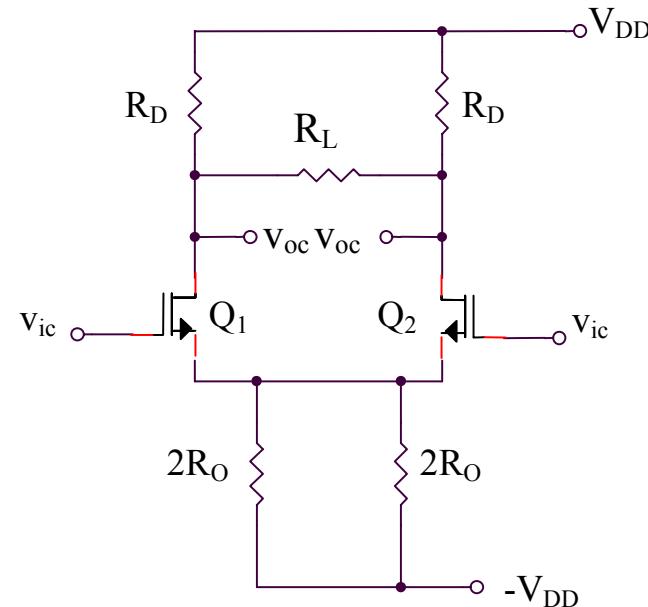

(b)

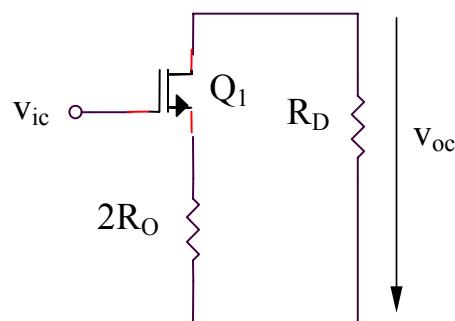

(c)

Amplificarea in tensiune de mod comun:

$$A_{cc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m 2R_O} \cong -\frac{R_D}{2R_O}$$

Rezistenta de intrare de mod comun:


$$R_{ic} = \infty$$

Deci:

$$TRMC = \frac{2g_m R_L R_O}{2R_D + R_L}$$


Pentru cresterea CMRR, trebuie marita valoarea rezistentei R_O , prin inlocuirea sursei de curent de polarizare printr-o sursa de curent de tip cascod.

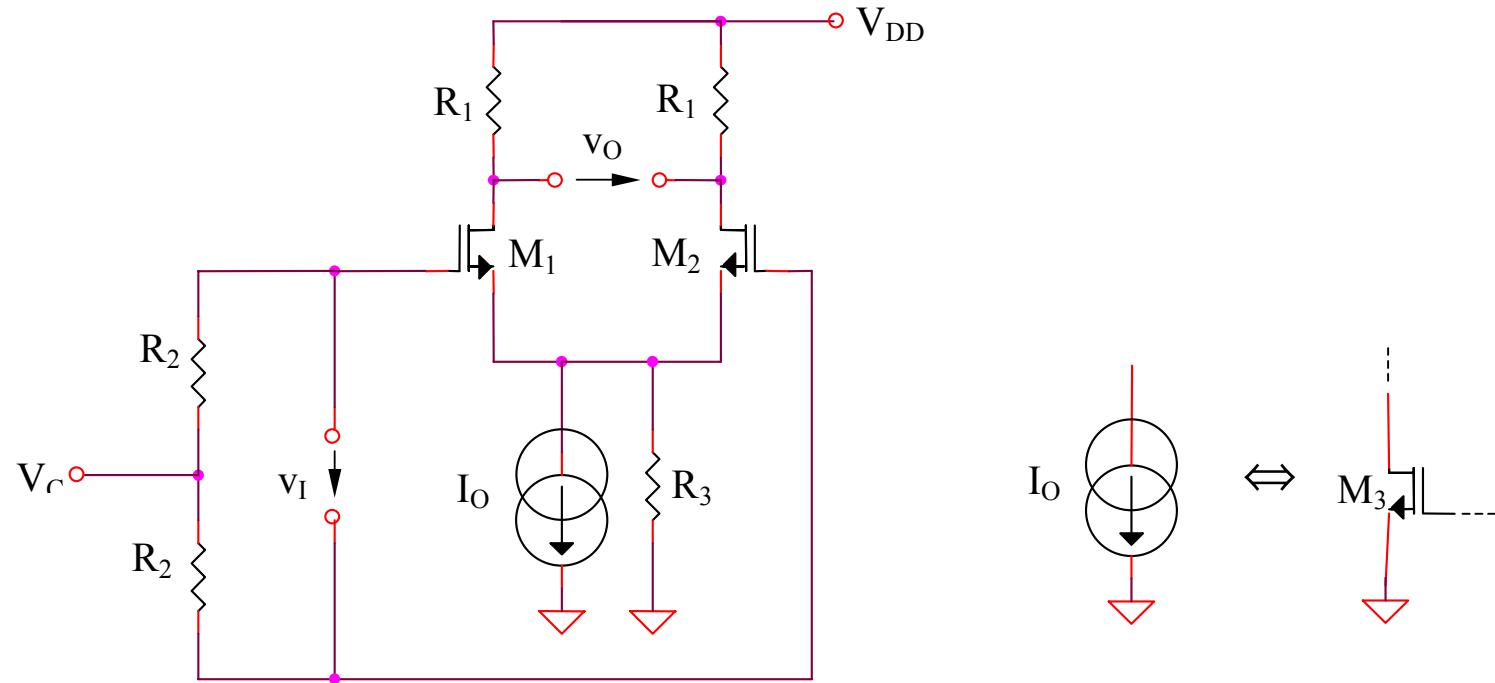4.4.3. Domeniul maxim al tensiunii de intrare de mod comun




$$V_{C\min} = v_{GS1} + v_{DS3sat} = v_{GS1} + v_{GS3} - V_T = V_T + (\sqrt{2} + 1) \sqrt{\frac{I_O}{K}}$$
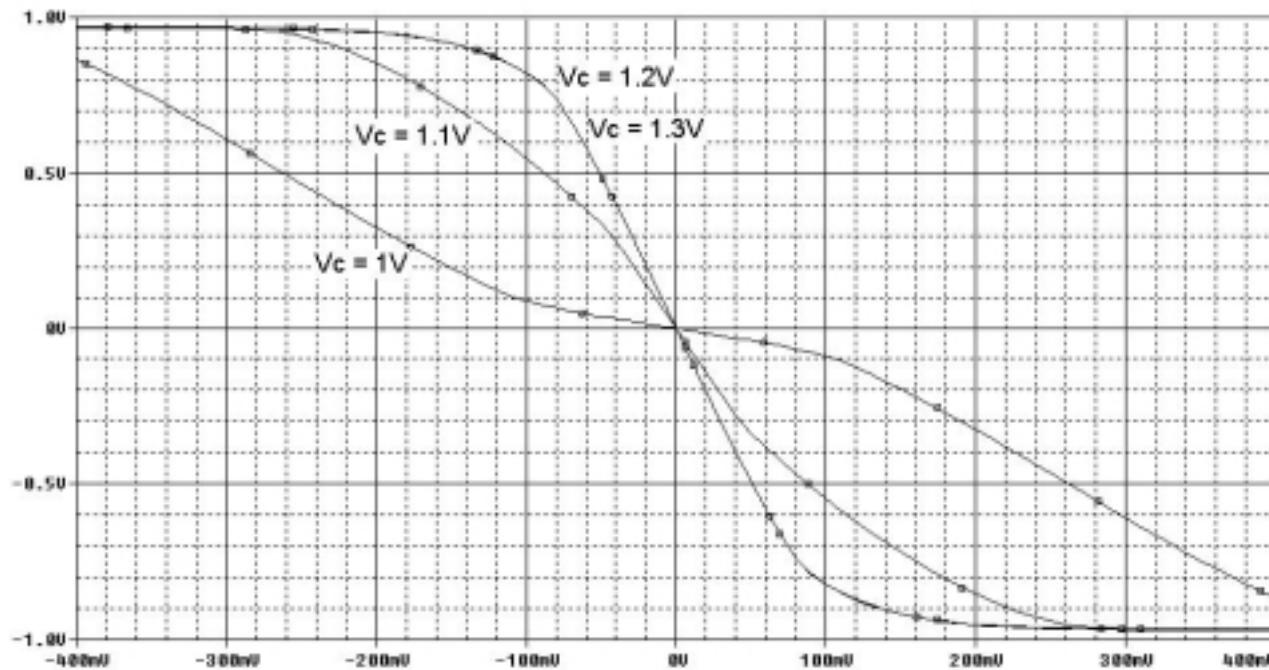
$$V_{C\max} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} - v_{DS1sat} + v_{GS1} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} + V_T$$



Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru tensiuni de intrare de mod comun multiple


$$V_{C\min} \approx 1,2V$$

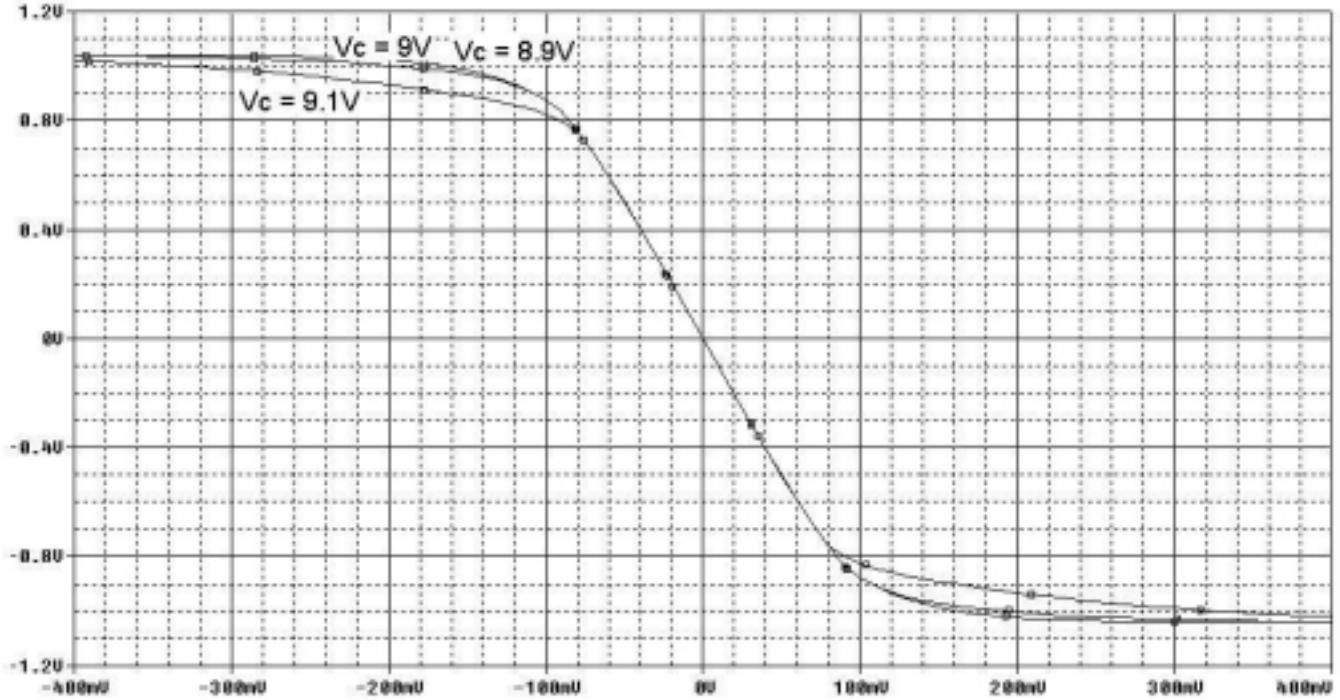

Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru tensiuni de intrare de mod comun multiple

$$V_{C\max} \cong 9V$$

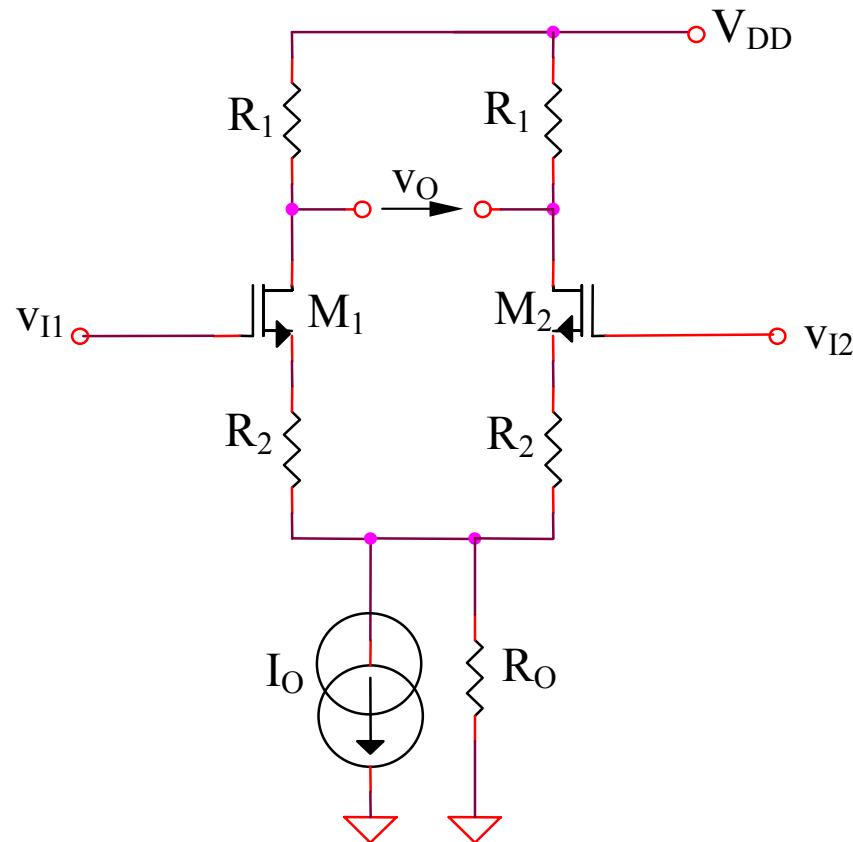Cresterea domeniului maxim al tensiunii de intrare de mod diferential asociat unei functionari liniare este posibila prin introducerea unor rezistente in sursele tranzistoarelor.




$$A_{dd} = -\frac{g_m R_1}{1 + g_m R_2}$$


$$A_{cc} = -\frac{g_m R_1}{1 + g_m (R_2 + 2R_O)}$$

$$V_{C \min} = v_{GS1} + v_{DS3sat} + \frac{I_O R_2}{2} = v_{GS1} + v_{GS3} - V_T + \frac{I_O R_2}{2} = V_T + (\sqrt{2} + 1) \sqrt{\frac{I_O}{K}} + \frac{I_O R_2}{2}$$
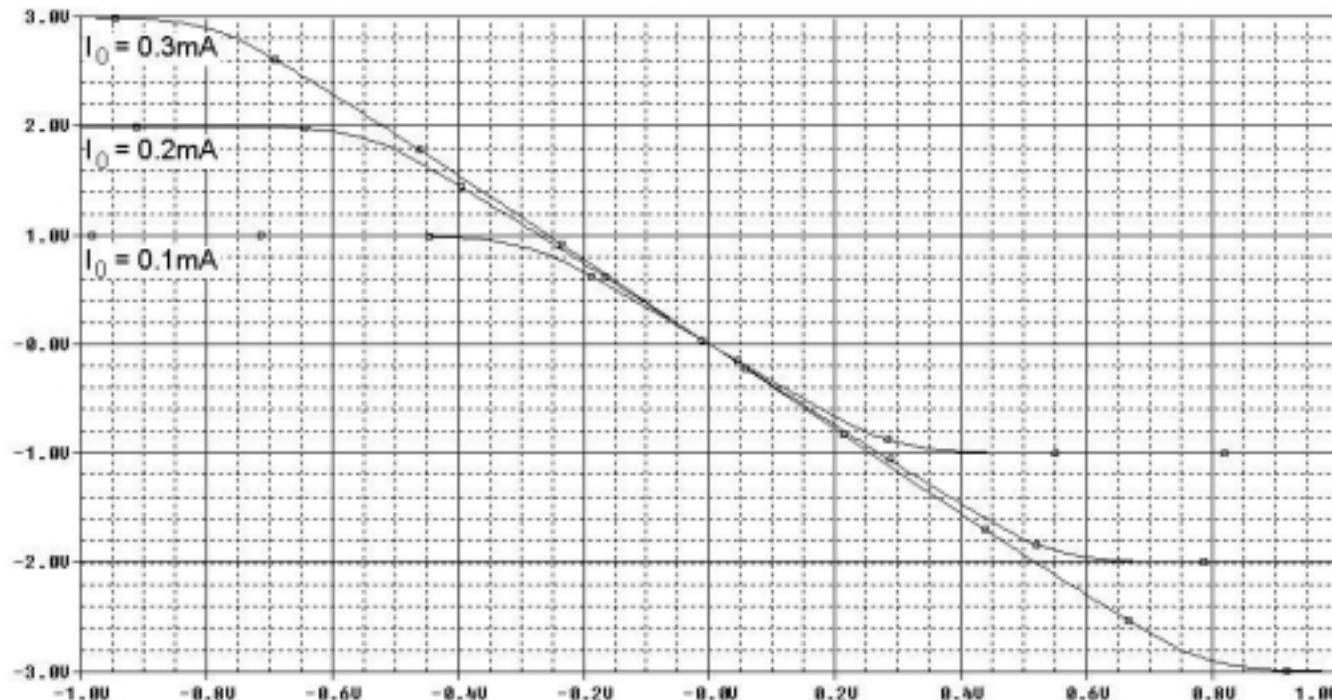
$$V_{C \max} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} - v_{DS1sat} + v_{GS1} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} + V_T$$



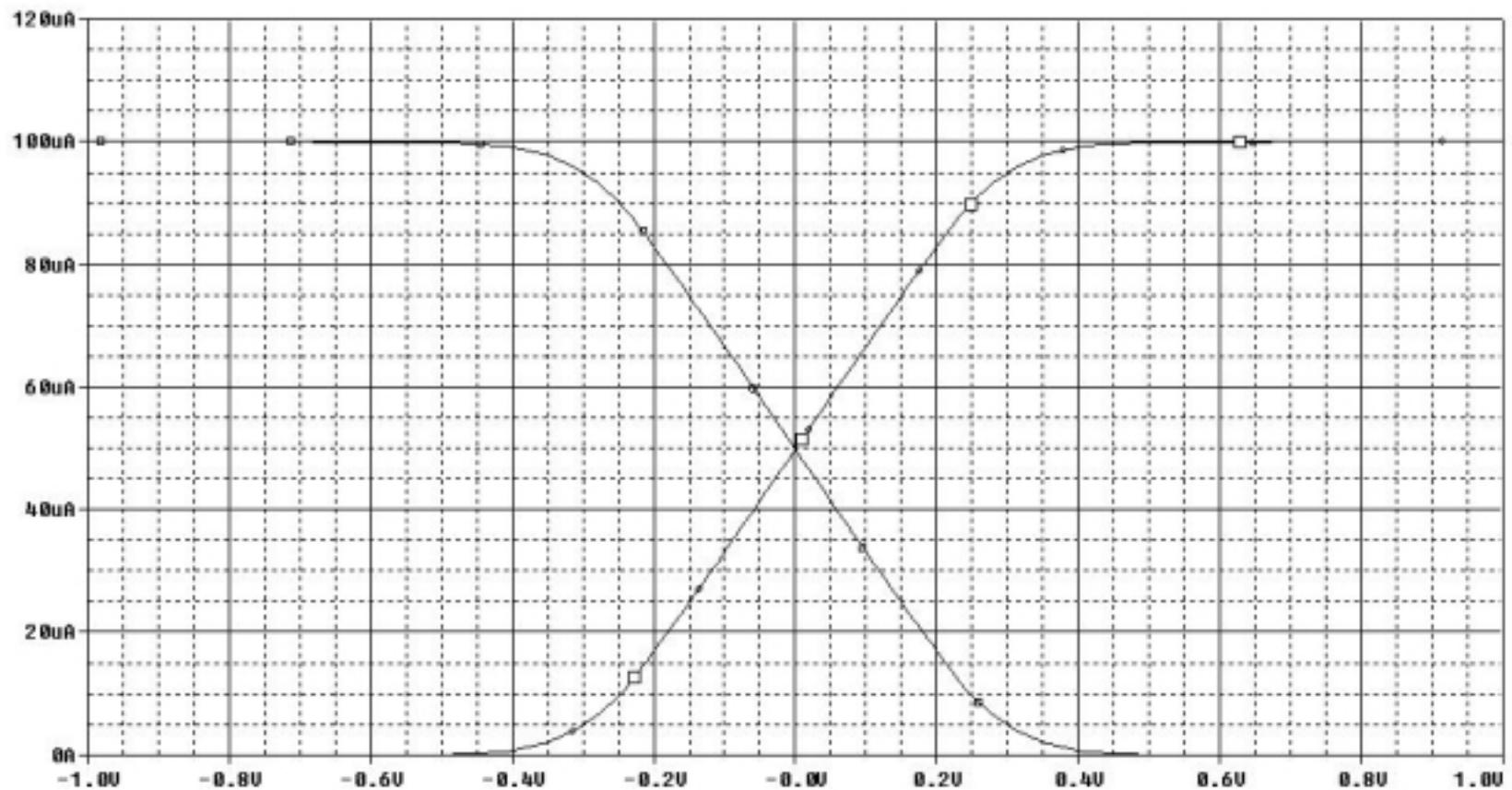Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru curenti de polarizare multipli




Caracteristicile $i_{D1}, i_{D2}(v_I)$

SIMULARI pentru amplificatorul differential CMOS
Analiza de mod differential si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul differential CMOS

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.7: $V_o (V2)$

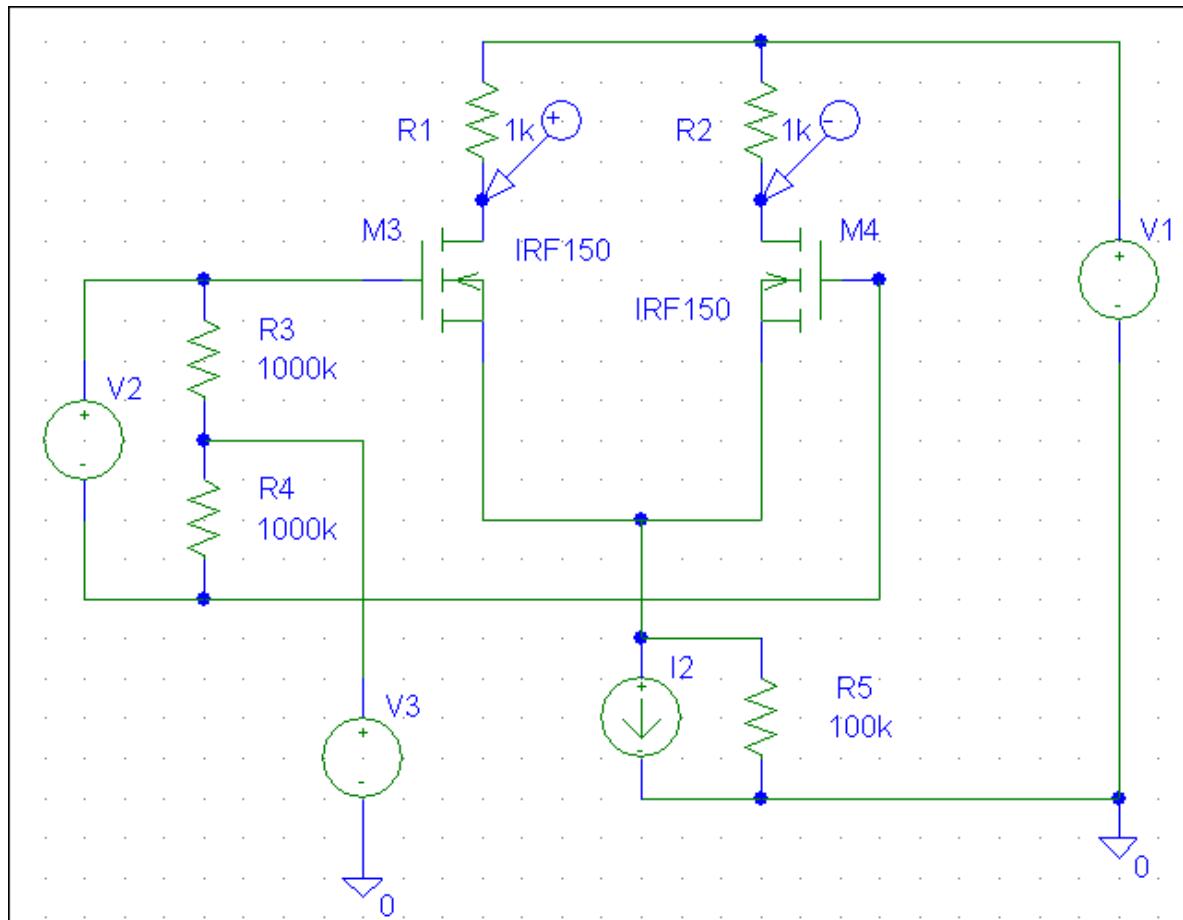

SIMULARI pentru amplificatorul differential CMOS

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.8: i_{D1}, i_{D2} ($V2$)

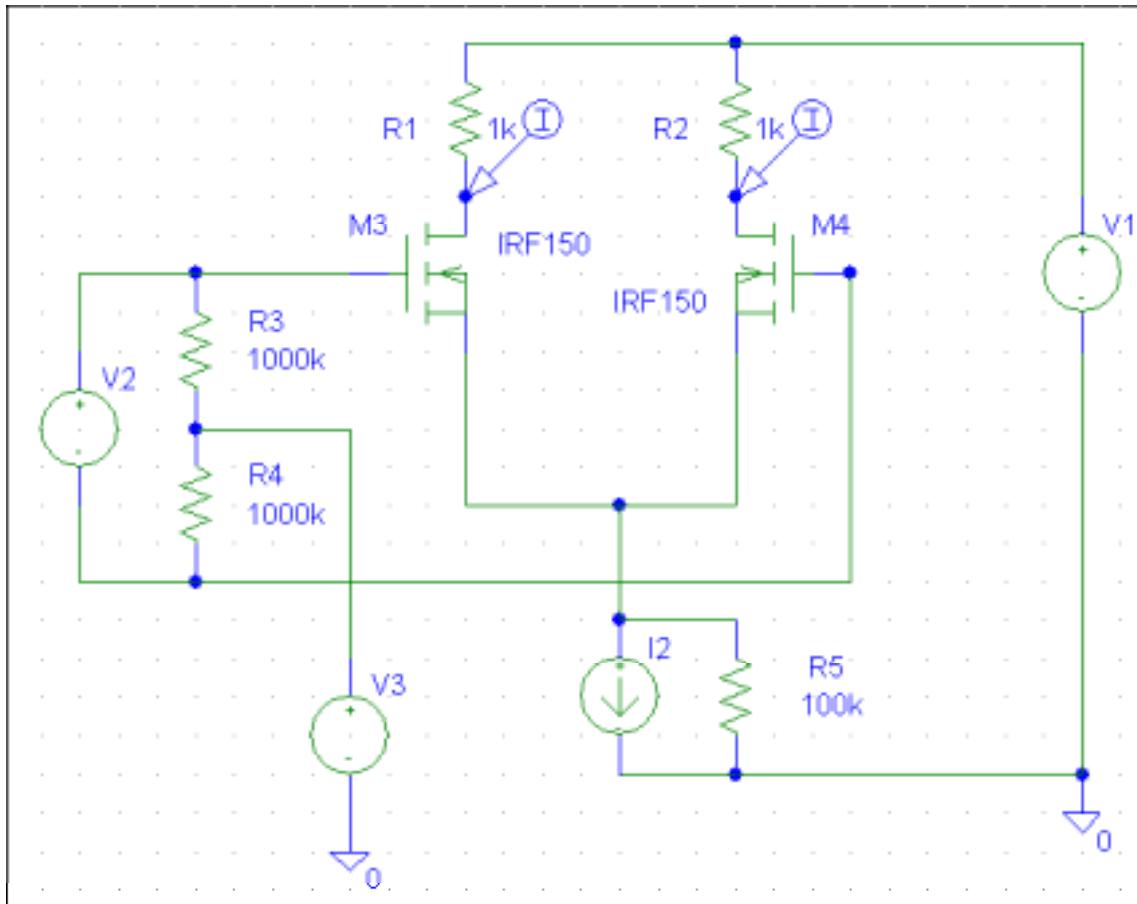

SIMULARI pentru amplificatorul differential CMOS

Analiza de mod differential si semnal mare


SIM 4.9: V_o (V_2), I_2 - parametru

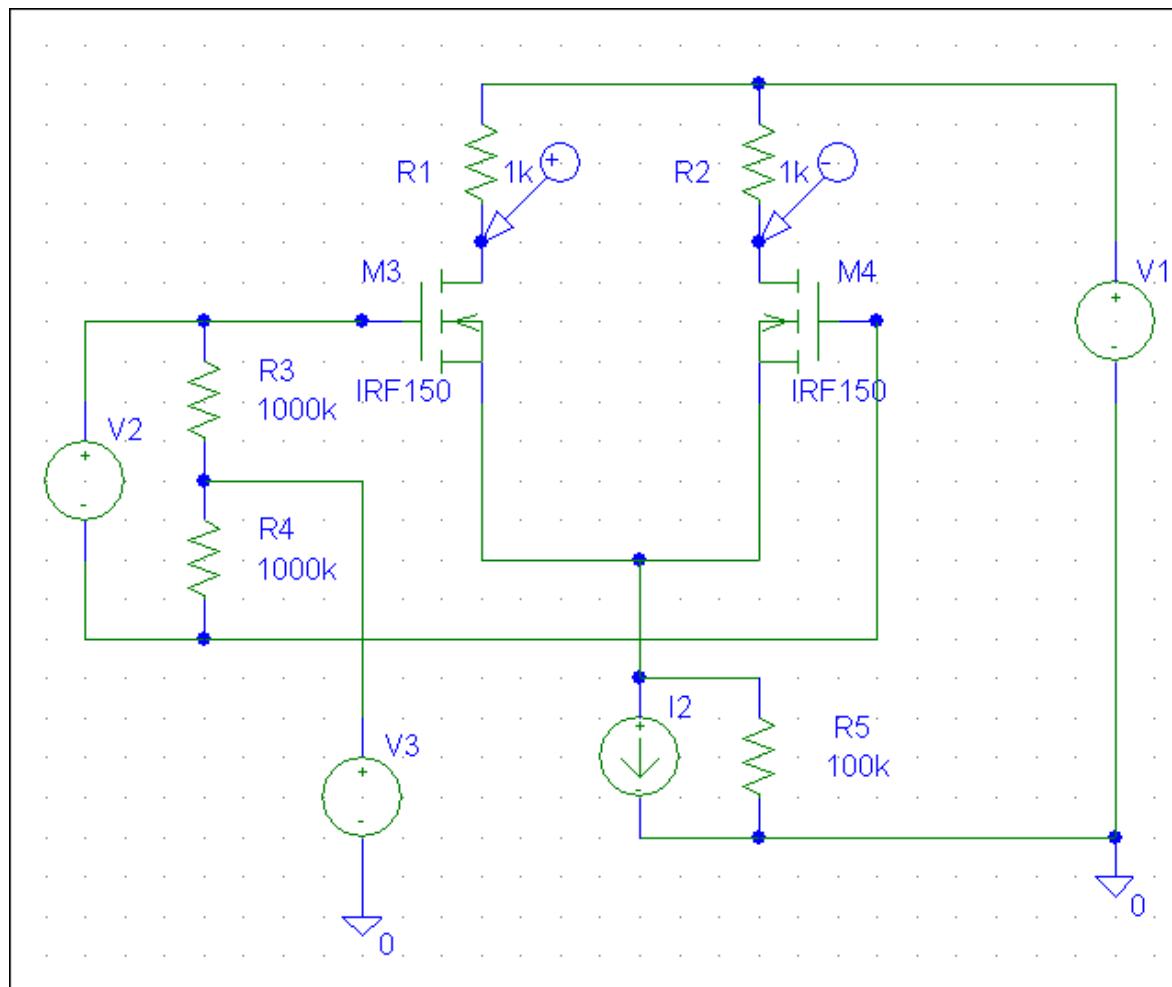

SIMULARI pentru amplificatorul differential CMOS

Analiza de mod differential si semnal mare

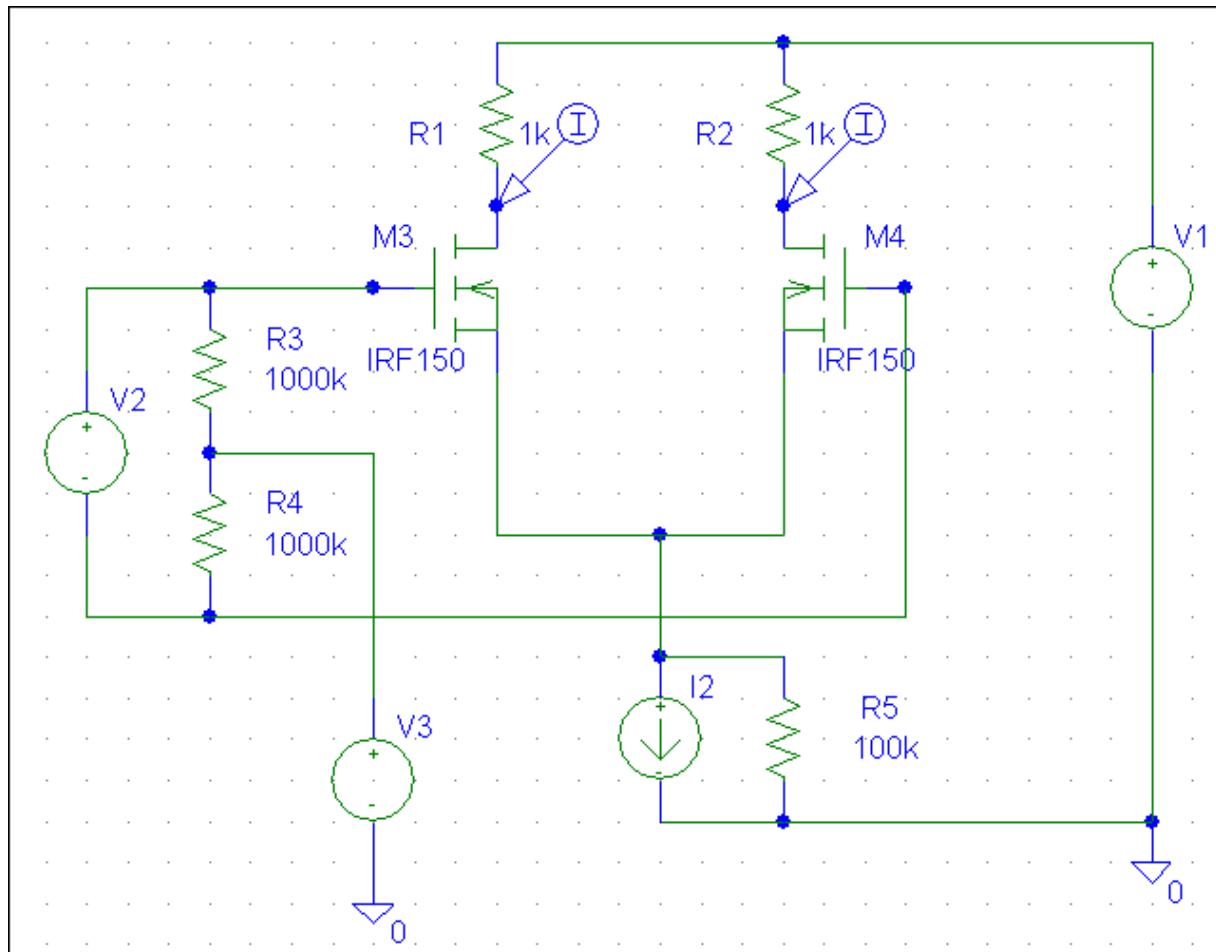SIM 4.10: i_{D1} , i_{D2} (V_2), I_2 - parametru




SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS
Analiza de mod comun si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod comun si semnal mare

SIM 4.11: V_{C1} (V_2)

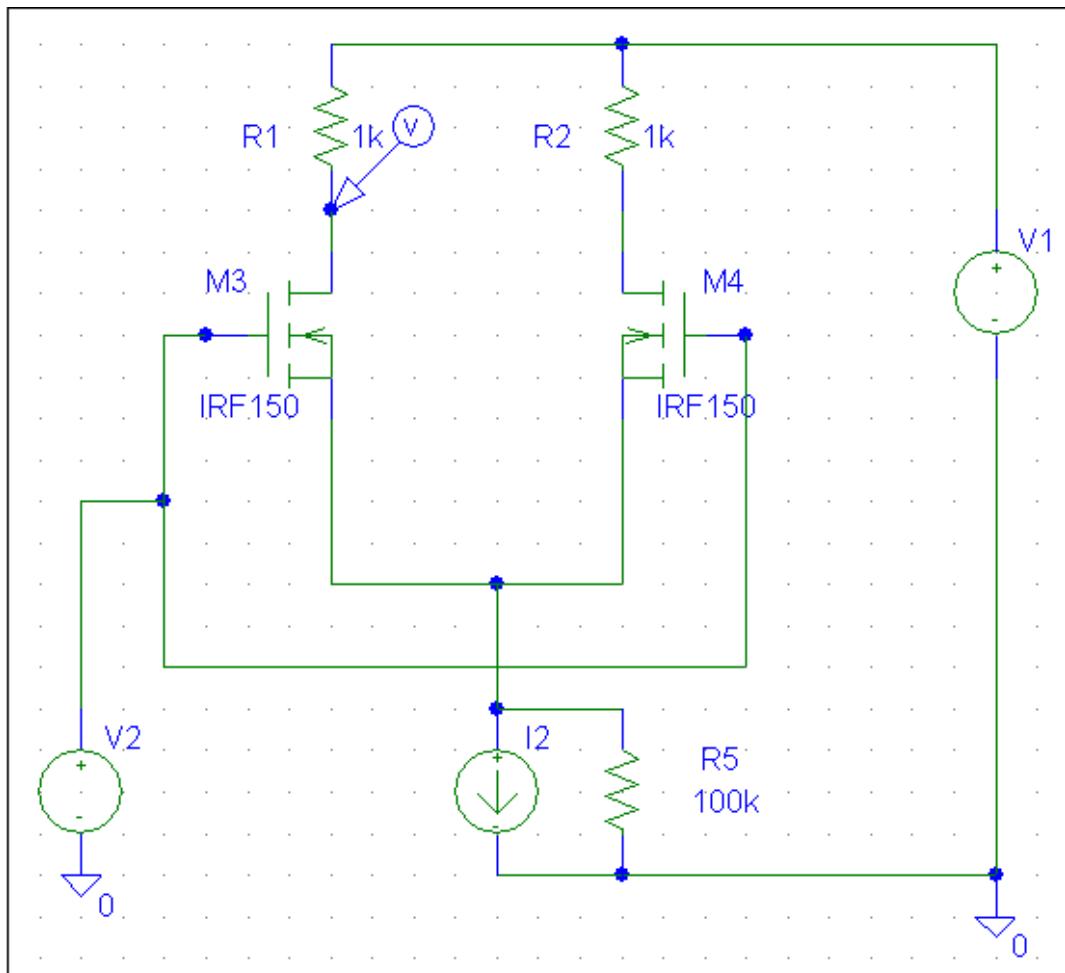

4.4.4. Tensiunea de offset de intrare

Daca cele doua tranzistoare nu sunt identice, este necesara aplicarea unei tensiuni de intrare nenule (numita tensiune de offset de intrare) in vederea anularii tensiunii de iesire.

$$V_{IO} = v_{GS1} - v_{GS2} = (V_{T1} - V_{T2}) + \left(\sqrt{\frac{2i_{D1}}{K' (W/L)_1}} - \sqrt{\frac{2i_{D2}}{K' (W/L)_2}} \right)$$

$$V_{IO} = \Delta V_T + \sqrt{\frac{2(i_D + \Delta i_D/2)}{K'[(W/L) - \Delta(W/L)/2]}} - \sqrt{\frac{2(i_D - \Delta i_D/2)}{K'[(W/L) + \Delta(W/L)/2]}}$$

$$V_{IO} = \Delta V_T + \sqrt{\frac{2i_D}{K' (W/L)}} \left[\sqrt{1 + \frac{\Delta i_D}{2i_D} + \frac{\Delta (W/L)}{2(W/L)}} - \sqrt{1 - \frac{\Delta i_D}{2i_D} - \frac{\Delta (W/L)}{2(W/L)}} \right]$$

Similar amplificatorului diferential bipolar, rezulta:

$$V_{IO} = \Delta V_T + \frac{V_{GS} - V_T}{2} \left[\frac{\Delta i_D}{i_D} + \frac{\Delta (W/L)}{(W/L)} \right]$$

Dar:

$$\left(i_D + \frac{\Delta i_D}{2} \right) \left(R - \frac{\Delta R}{2} \right) = \left(i_D - \frac{\Delta i_D}{2} \right) \left(R + \frac{\Delta R}{2} \right)$$


echivalent cu:

$$\frac{\Delta i_D}{i_D} = \frac{\Delta R}{R}$$

Rezulta:

$$V_{IO} = \Delta V_T + \frac{V_{GS} - V_T}{2} \left[\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]$$

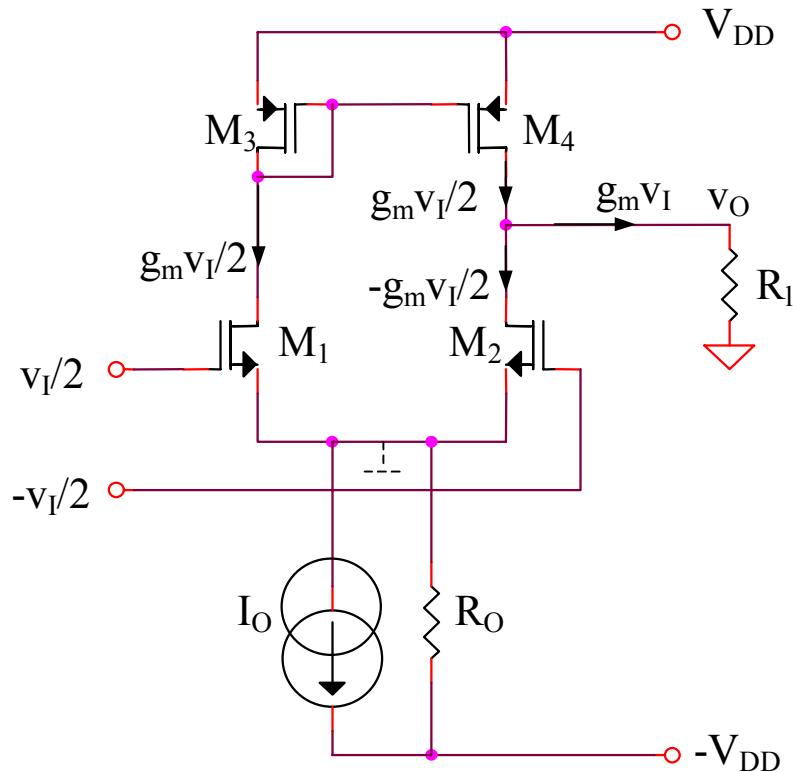
4.4.5. Amplificatorul diferential MOS cu sarcina activă



$$A_{dd} = g_m (r_{ds2} // r_{ds4} // R_l)$$

$$A_{dd} \Big|_{R_l \rightarrow \infty} = g_m (r_{ds2} // r_{ds4}) = g_m \frac{r_{ds}}{2} = \frac{1}{2\lambda} \sqrt{\frac{K}{I_O}}$$

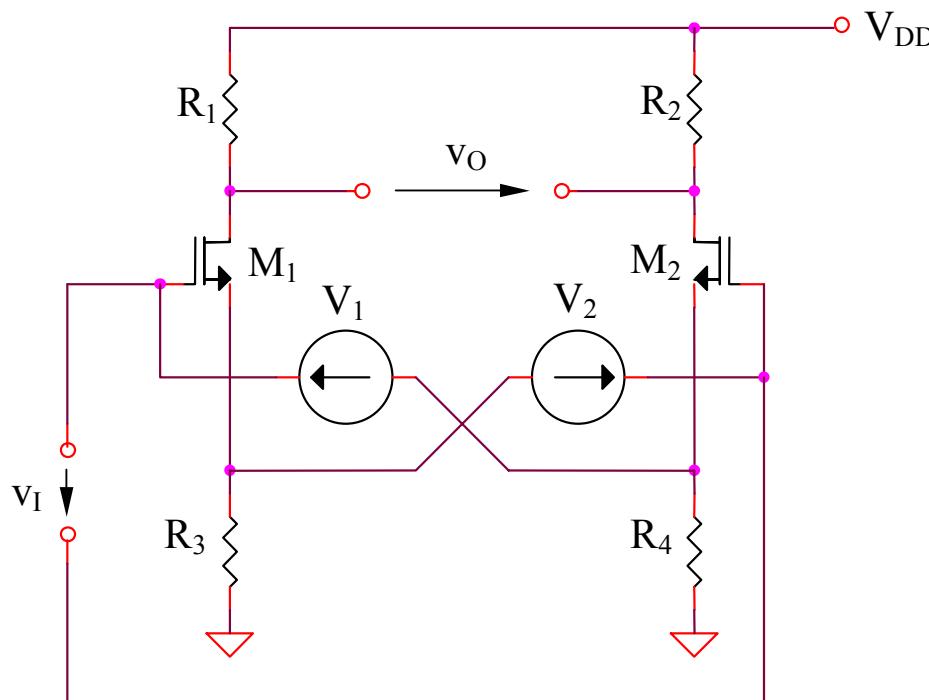4.4.6. Amplificator diferențial MOS cu caracteristica de transfer liniarizată




$$i_{D1} = \frac{K}{2} (v_{GS1} - V_T)^2 \quad i_{D2} = \frac{K}{2} (v_{GS2} - V_T)^2$$

$$v_O = R_I (i_{D2} - i_{D1}) = \frac{KR_I}{2} (v_{GS2} - v_{GS1})(v_{GS2} + v_{GS1} - 2V_T)$$

$$v_I = V_I - v_{GS2} = v_{GS1} - V_2 \Rightarrow \begin{cases} v_{GS1} - v_{GS2} = 2v_I \\ v_{GS1} + v_{GS2} = 2V \end{cases} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \begin{cases} v_O = -2KR_I(V - V_T)v_I & V_I = V_2 = V \\ A_{dd} = \frac{v_O}{v_I} = -2KR_I(V - V_T) \end{cases}$$

Implementare posibila

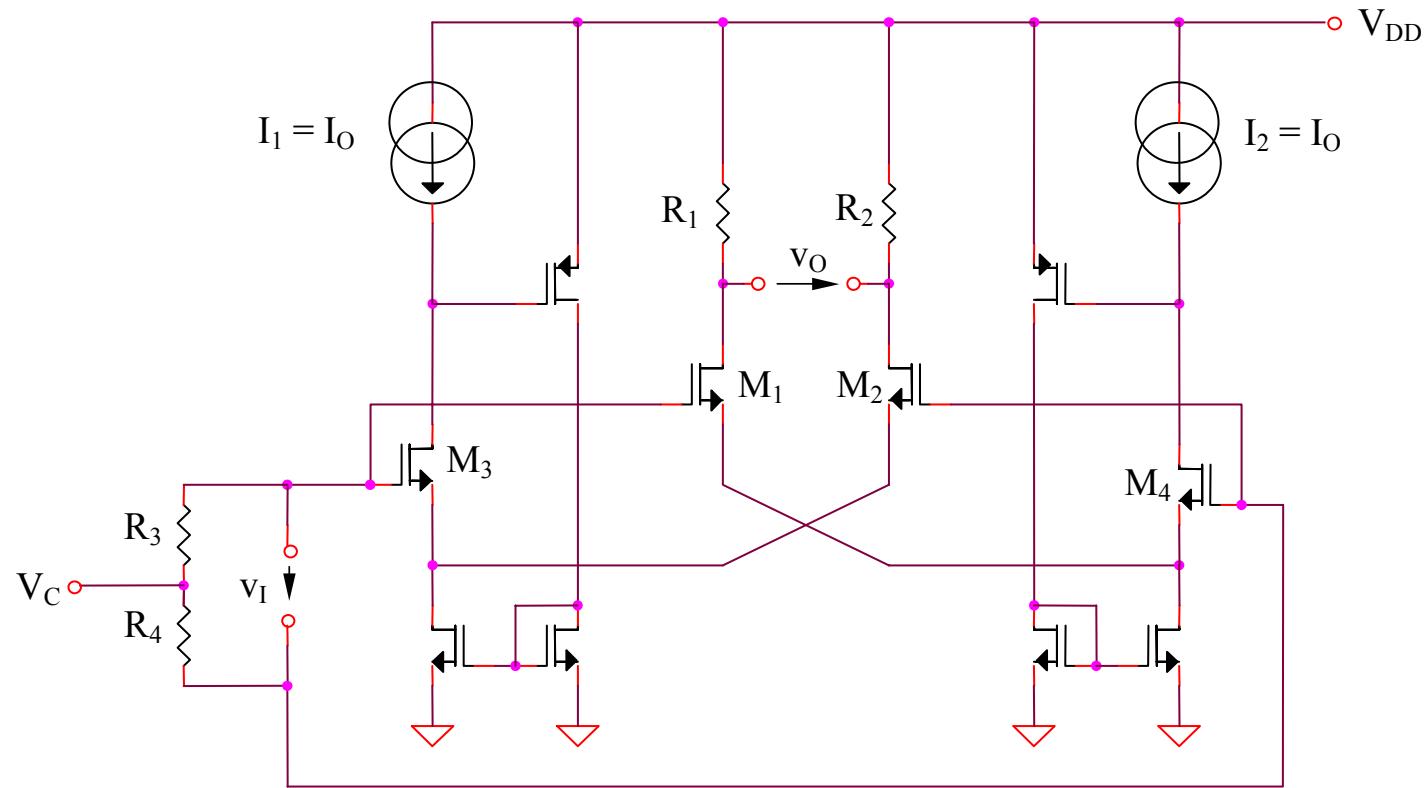

$$V_I = V_2 = V_{GS3} = V_{GS4} = V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{K}} \Rightarrow A_{dd} = -2R_1\sqrt{2KI_O}$$

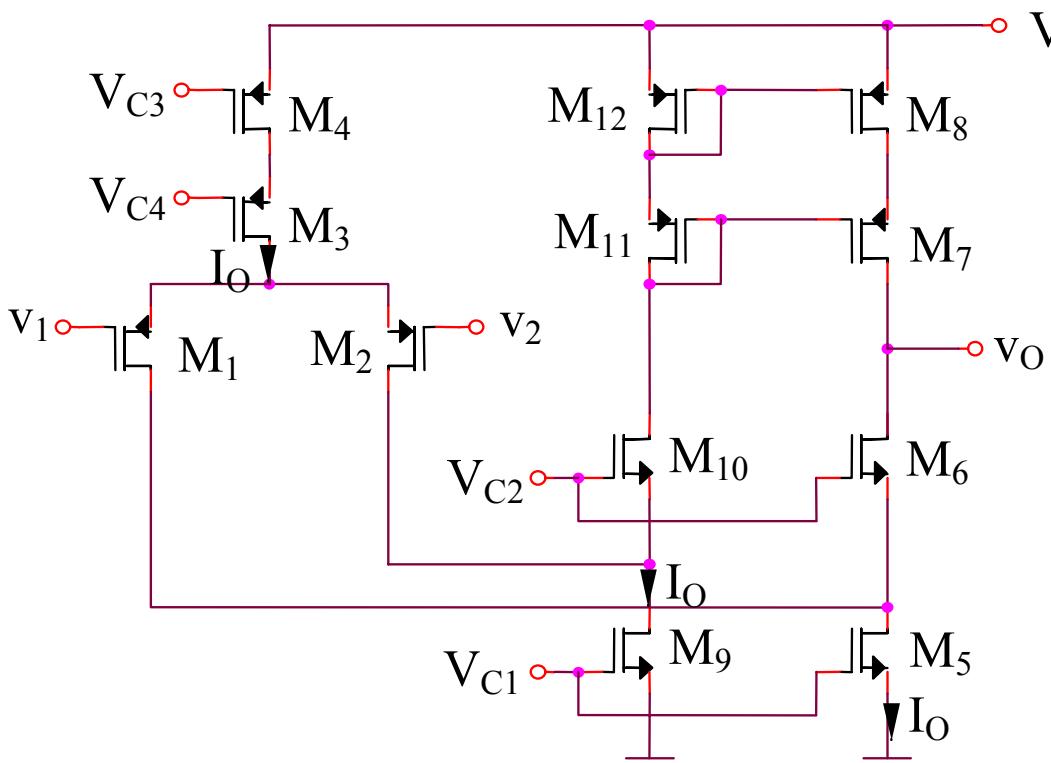4.4.7. Amplificator diferențial MOS de tip cascoda învărsă (1) (folded cascod)



Curentii in PSF:

$$I_{D3} = I_{D6} = I_{D7} = I_{D8} = I_{D10} = \\ = I_{D11} = I_{D12} = I_{D9} - I_{D2} = \frac{I_O}{2}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{D3}}{2} = \frac{I_O}{2}$$


Curentul de ieșire:

$$i_O = \left(I_O - \frac{I_O}{2} - g_m I v_2 \right) - \\ - \left(I_O - \frac{I_O}{2} - g_m I v_1 \right) = g_m (v_1 - v_2)$$

$$v_O = i_O R_O = g_m I R_O (v_1 - v_2) = g_m (v_1 - v_2) [r_{ds7} g_m r_{ds8} // r_{ds6} g_m r_{ds5} (r_{ds5} // r_{ds1})]$$

Amplificarea: $A = \frac{v_o}{v_1 - v_2} = g_m \left[g_m r_{ds8}^2 // g_m r_{ds6} r_{ds5} (r_{ds5} // r_{ds1}) \right]$

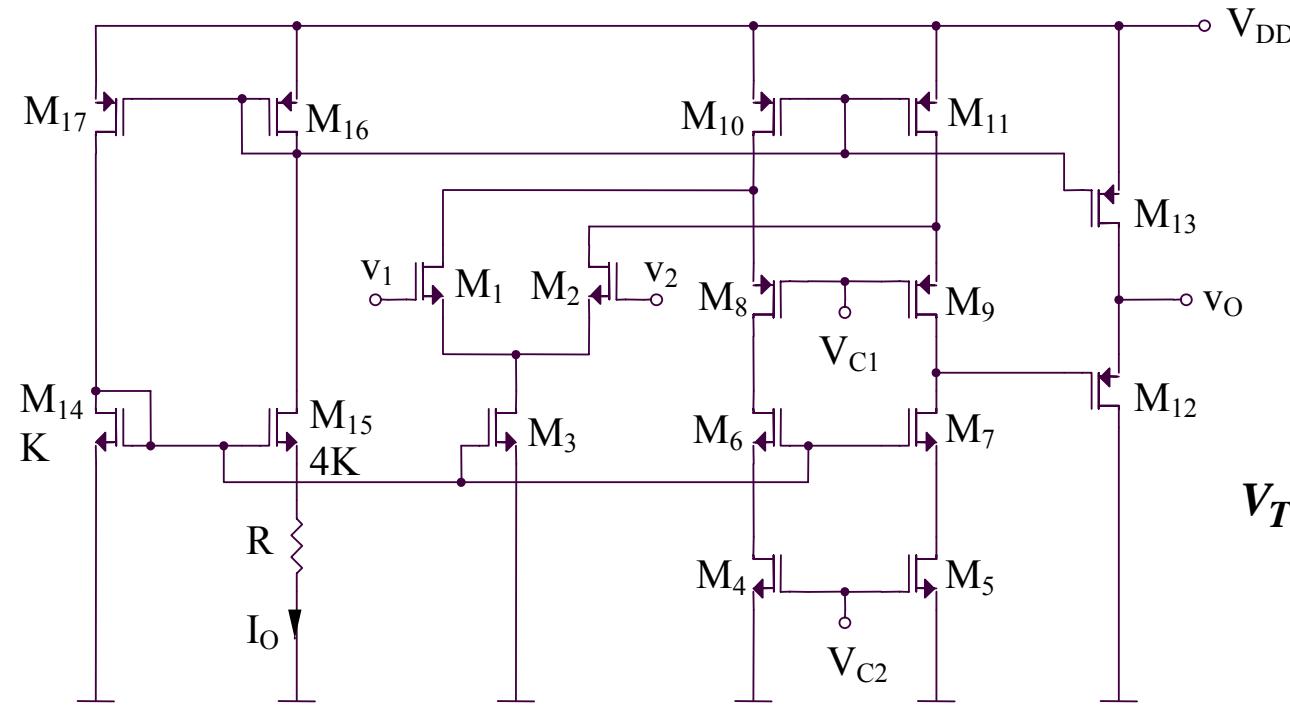4.4.8. Amplificator diferențial MOS de tip cascoda întoarsa (2) (folded cascod) - continuare



Curentii in PSF:

$$V_{C2} \text{ fixeaza } I_{C4} = I_{C5} = I_O/2$$

$$V_{GS14} = V_{GS15} + I_O R$$

$$V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{K}} = V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{4K}} + I_O R$$


$$I_O = \frac{1}{2KR^2}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D4} = \dots = I_{D9} = \frac{I_O}{2}$$

$$I_{D3} = I_O = I_{D10} = \dots = I_{D17}$$

$$I_{D4} = \frac{I_O}{2} = \frac{1}{4KR^2} = \frac{K}{2}(V_{C2} - V_T)^2$$

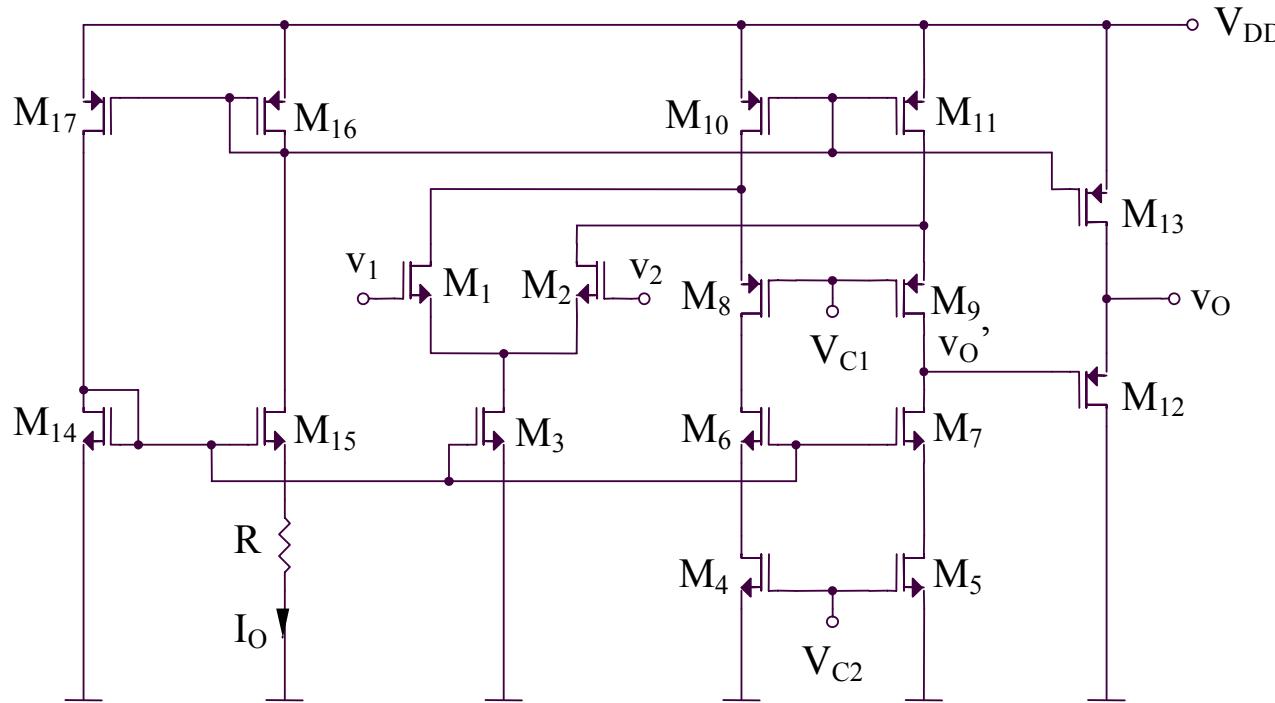4.4.8. Amplificator diferențial MOS de tip cascoda întoarsa (2) (folded cascod)




Curentul de ieșire pentru calculul v_O' :

$$i_{O'} = \left(I_O - \frac{I_O}{2} - g_{m1}v_2 \right) - \left(I_O - \frac{I_O}{2} - g_{m1}v_1 \right) = g_{m1}(v_1 - v_2)$$

$$v_{O'} = i_{O'} R_{O'} = g_{m1} R_{O'} (v_1 - v_2)$$

Amplificarea: $A = g_{m1} R_{O'} = g_{m1} \{ r_{ds7} g_{m7} r_{ds5} // [r_{ds9} g_{m9} (r_{ds11} // r_{ds2})] \}$

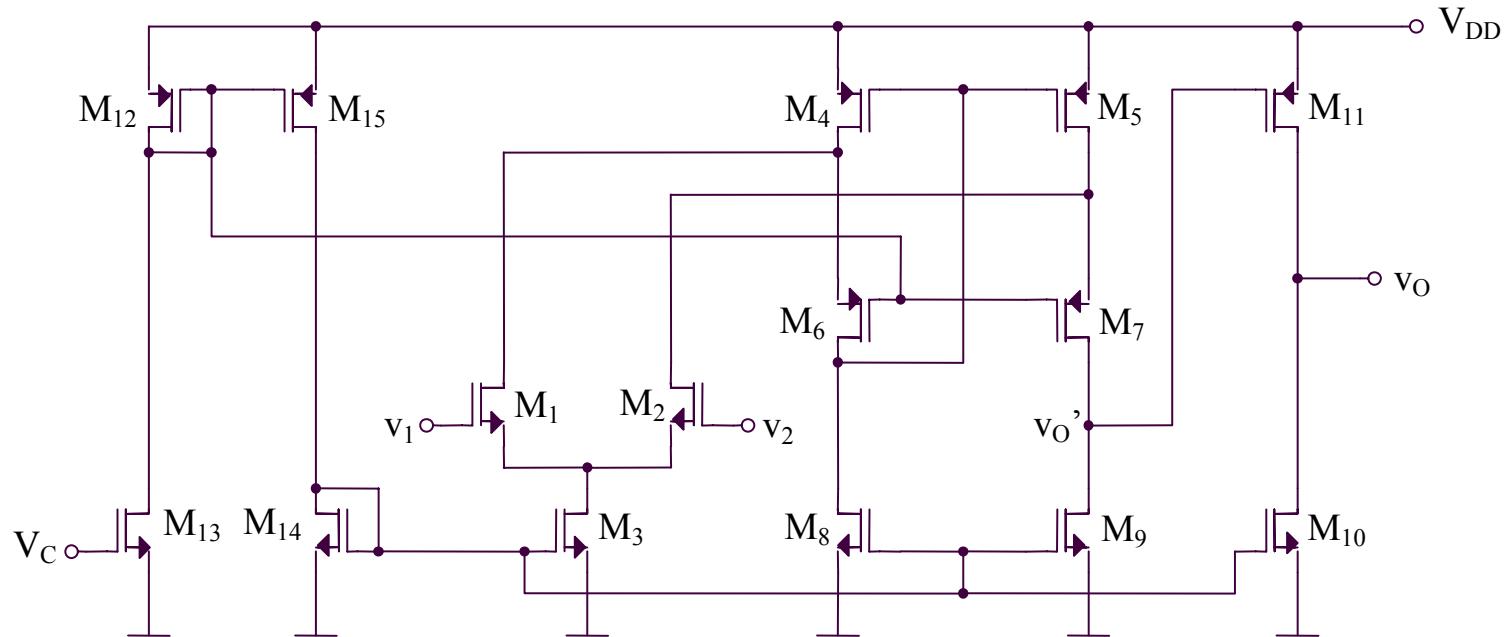4.4.9. Amplificator diferențial MOS de tip cascoda întoarsa (3) (folded cascod)



Curentul de ieșire pentru calculul v_O:

$$i_O' = i_{D7} - i_{D9} = (i_{D5} - i_{D2}) - (i_{D4} - i_{D1}) = i_{D1} - i_{D2} = g_{m1} R_O' (v_1 - v_2)$$

Amplificarea:

$$A_{dd1} = g_{m1} R_O' = g_{m1} \{ r_{ds9} // r_{ds7} [1 + g_{m7} (r_{ds2} // r_{ds5})] \} \approx g_{m1} r_{ds9}$$

$$A_{dd2} = g_{m11} (r_{ds10} // r_{ds11})$$

$$A = A_{dd1} A_{dd2}$$